

ELECTRONIQUE

magazine

ET LOISIRS

LE MENSUEL DE L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS


<http://www.electronique-magazine.com>

L'ÉLECTRONIQUE PAR LA PRATIQUE n°3


EN COLLABORATION AVEC :

NUOVA
ELETRONICA
Electronica In


n°3

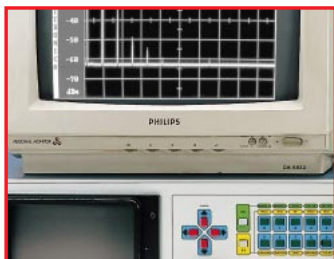

Mesure :
Analyseur
de spectre 3/3

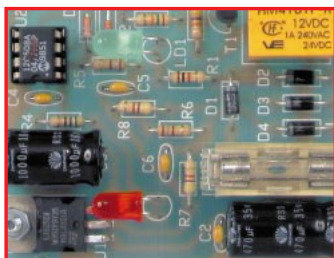


Sécurité :
Antidémarrage
pour voiture

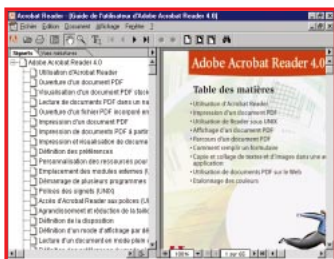

Informatique :
Internet et
l'électronicien

France 27F - DOM 35F
EU 5,5€ - Canada 4,95\$C

Filter électronique pour cassettes vidéo

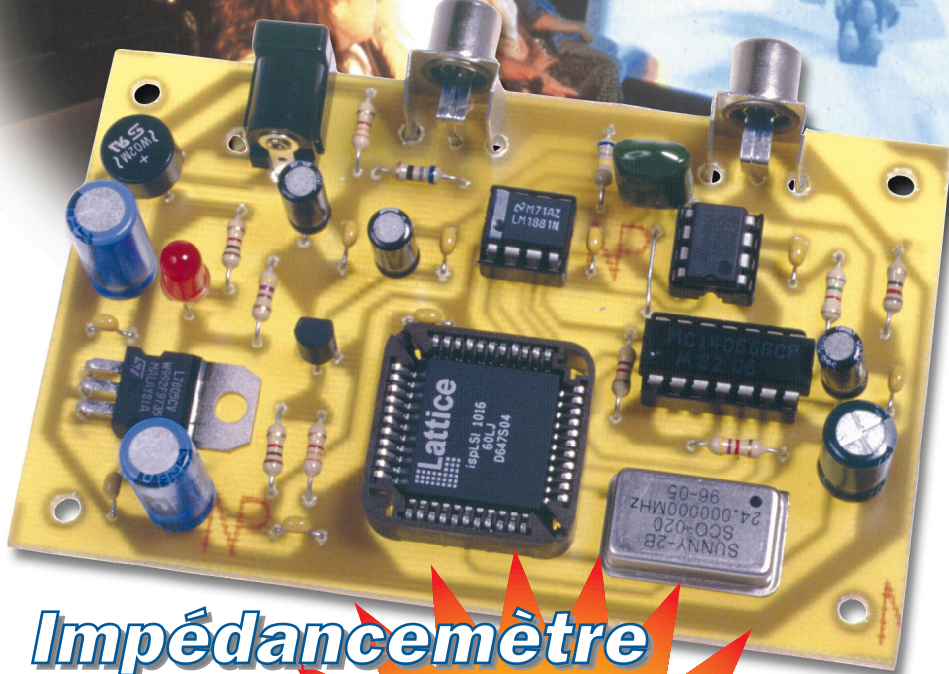

Impédancemètre d'antenne

VOTRE
NOUVEAU
MENSUEL

N°3 - AOUT 1999

CHAQUE MOIS :
VOTRE COURS D'ÉLECTRONIQUE
À PARTIR DE ZÉRO !!!

Un trésor d'innovations électroniques !

POUR VOUS
GRATUIT

■ EQUIPEMENT MAISON ■

Alarmes, domotique, horloges, réveils DCF, thermomètres, météo, bureau ...

■ BRICOLAGE ■

Solaire, électricité, soudure, outillage, torches, piles, accus ...

■ INFORMATIQUE ■

PC, configurations, imprimantes, scanners, cartes-mères, photo numérique, graveurs, écrans, cartes graphiques ...

■ COMMUNICATION ■

Émetteurs, récepteurs, CB, fax, téléphones, satellite, antennes, VHF/UHF, amplificateurs ...

■ AUDIO-VIDÉO ■

Enceintes, haut-parleurs, cassettes, rangements audio, cordons audio, micros, tables de mixage, lecteurs CD ...

■ AUTO-VÉLO ■

Autoradios, amplificateurs, haut-parleurs, connectique, antennes, alarmes, sécurité, GPS ...

■ MESURE ■

Multimètres, pinces ampèremétriques, oscilloscopes, générateurs de fonctions, alimentations, testeurs, thermomètres, galvanomètres, cordons ...

■ COMPOSANTS ■

Composants, connectique, coffrets, câbles, circuits imprimés, lampes, graveuses, aérosols, kits, colles, potentiomètres, fusibles ...

■ MODÉLISME ■

Voitures, planeurs, avions, hélicoptères, simulateurs ...

■ LIBRAIRIE ■

Electricité, modélisme, équivalences, data, mesure schématique, microprocesseurs, initiation électronique, vidéo ...

NOUVEAU CATALOGUE 2000 - PARUTION AOÛT 99

CONRAD ELECTRONIC 2000

Le catalogue général de l'électronique
maison · informatique · audio · vidéo · auto · communication · mesure · composants · modélisme



+ de 15000 articles
Livraisons 24 et 48 H garanties
+ de 5000 composants
Satisfait ou remboursé

Tel. 03 20 12 88 88 · Fax 03 20 12 88 99

+ Plus de 600 pages
15 000 références
en stock

CONRAD ELECTRONIC

**VEPEX 5000
59861 LILLE
Cedex 9**

Tél. 03 20 12 88 88
Fax. 03 20 12 88 99

OUI, Je souhaite recevoir **GRATUITEMENT**
LE CATALOGUE GÉNÉRAL 2000 de Conrad Electronic,
frais de port gratuits.

76 Nom : Prénom :


Adresse :

Code postal [] [] [] [] [] [] Ville :

Renvoyez votre coupon réponse chez Conrad Electronic VEPEX 5000 - 59861 LILLE Cedex 9

SOMMAIRE

Un analyseur de spectre

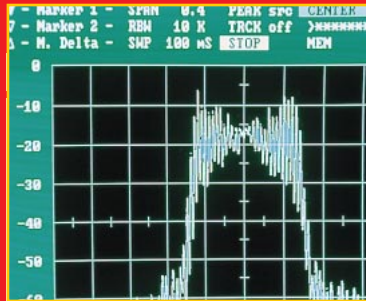

NUOVA ELETTRONICA

Voici la dernière partie de l'analyseur de spectre. Lorsque vous aurez terminé la lecture de cet article, vous serez en mesure d'utiliser ce merveilleux outil. Bien des mises au point d'appareils, jusqu'alors fastidieuses, vous paraîtront maintenant d'une grande simplicité mais seront également d'une grande précision.


12

Système d'immobilisation pour voiture

Carlo VIGNATI

Voici un système très simple capable d'immobiliser votre véhicule. L'installation est aisée et elle ne nécessite aucune télécommande pour désactiver l'alarme : il suffit d'entrer dans la voiture, de mettre le contact, puis, dans les 5 secondes, d'appuyer sur la pédale de frein.

24

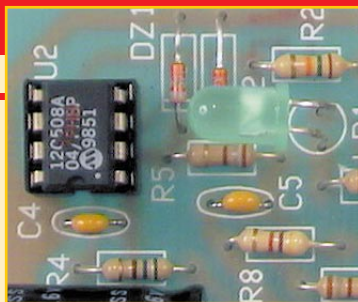


Filtre électronique pour cassettes vidéo

Alberto BATTELLI

Il nous arrive souvent de regarder des cassettes vidéo mal enregistrées, pleines d'interférences avec des images mal définies et peu nettes. Voici un dispositif permettant de remettre en ordre la synchronisation et le burst, en retirant séparément la partie purement vidéo.

30

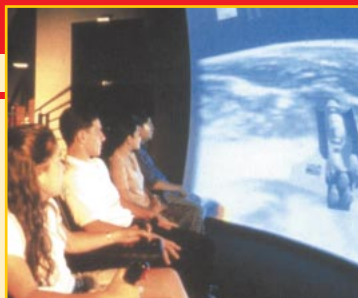


Un impédancemètre d'antenne

NUOVA ELETTRONICA

Dans cet article, nous vous proposons un pont résistif qui, non seulement, vous permettra de mesurer l'impédance (en ohms) d'une antenne mais également de connaître le rapport de transformation d'un balun ou d'établir la longueur exacte d'un câble coaxial de 1/4 d'onde utilisé comme transformateur d'impédance.

38

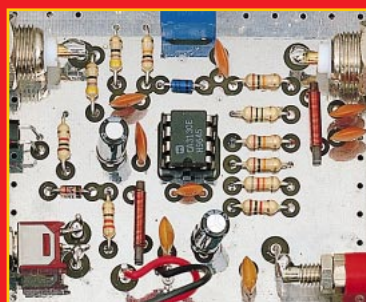

Shop' Elec

Informatique pour électroniciens

Cours d'électronique en partant de zéro (2)

Les Petites Annonces

4

8

48

58

PASSEZ DE BONNES VACANCES AVEC

ELECTRONIQUE
magazine
ET LOISIRS
LE MENSUEL DE L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS

CE NUMÉRO A ÉTÉ ROUTÉ À NOS ABONNÉS LE 19 JUILLET 1999

LA PHOTO DE COUVERTURE EST UNE COMPOSITION DE LA RÉDACTION ET REPRÉSENTE LE FILTRE POUR CASSETTES VIDÉO DÉCRIT DANS LES PAGES 30 À 36 DE CE NUMÉRO.

EDITO

Et de trois!

Voici le numéro d'août, petit mais costaud!

Plutôt que de vous proposer un numéro juillet-août, nous avons préféré vous offrir un peu de lecture et des montages de saison à cette époque de l'année où les vacances sont propices aux réalisations.

La série d'articles sur l'analyseur de spectre touche ici à sa fin. N'hésitez pas à vous lancer dans sa construction. Les joies que vous en tirerez seront largement à la mesure de votre investissement.

Si vous craignez que l'on vous emprunte votre auto, vous pourrez la protéger simplement avec le système d'immobilisation pour voiture.

Si vous passez vos vacances chez vous, c'est le moment de recopier au propre toutes les cassettes des enfants. Attention, toutefois, à rester dans la légalité. Les prisons françaises sont froides, même en été.

Si vous êtes passionné par les antennes, l'impédancemètre vous permettra enfin de savoir où vous en êtes exactement des adaptations d'impédance.

Bonne lecture et bonnes vacances.

Nous nous retrouverons en septembre pour un nouveau numéro de votre revue préférée.

J. P.

Directeur de Publication

<http://www.electronique-magazine.com>

e-mail : elecwebmas@aol.com

INDEX DES ANNONCEURS

CONRAD ELECTRONIC - « Catalogue 2000 »	02
SUD AVENIR RADIO	05
DIGIMOK	07
SELECTRONIC	09
COMTEC - « Moniteurs couleur »	10
COMTEC - « Caméras coul. & access. »	11
ARQUIE COMPOSANTS	23
EURO-COMPOSANTS	29
SRC - « Livres débutants »	36
COMTEC - « Convertisseurs 12/220 V »	36
COMTEC - « Kits »	37
GRIFO	47
HFC AUDIOVISUEL	58
SRC - « Liaisons radioélectriques »	58
SRC - « Librairie »	59-60
SRC - « Bon de commande »	61
JMJ - « Abonnements »	62
COMTEC - « Kits »	63
ECE - « Composants »	64

Shop' Elec !

Dans cette rubrique, vous découvrirez, chaque mois, une sélection de nouveautés. Toutes vos informations sont les bienvenues.

Shop' Elec
ELECTRONIQUE/SRC
BP88
35890 LAILLÉ

Processeur

audio numérique Euterpe

Dans la mythologie Grecque classique, Euterpe est une des neuf muses, déesse de l'inspiration, du savoir et des arts.

Aujourd'hui, pour les ingénieurs électroniciens, Euterpe a une toute autre signification puisque c'est le nom choisi par ST Microelectronics pour sa nouvelle gamme de circuits de traitement numérique de la parole destinés à simplifier la mise en œuvre de fonctions de reconnaissance vocale et de conversion texte - parole dans les équipements automobiles et grand public.

Le circuit Euterpe est un processeur de traitement du signal (DSP) spécialisé, proposé en boîtier TQFP à 80 broches. Il contient un DSP travaillant sur 24 bits avec une puissance de 50 Mips (million d'instructions par seconde), 16 K mots de 24 bits de ROM de programme, 48 K octets de RAM de travail, un CODEC delta sigma stéréo sur 16 bits et un gestionnaire logique pouvant supporter jusqu'à 32 Méga-octets de mémoire flash externe ainsi qu'un bus I2C.

Euterpe permet ainsi de faciliter la réalisation d'applications utilisant la reconnaissance de la parole mais aussi exploitant la conversion texte - parole. Compte tenu de son architecture à base de DSP, il peut aussi réaliser de la suppression de bruits parasites, de la suppression d'écho ainsi que toutes les fonctions audio classiques.

Le marché visé est en priorité le marché grand public. Ainsi, il a été constaté que les magnétoscopes, munis de très nombreuses fonctions de programmation, sont mal exploités en raison de la relative complexité des opérations nécessaires. Avec un processeur de reconnaissance vocale, ces fonctions pourraient être activées à la voix, beaucoup plus simplement.

ST Microelectronics a travaillé avec les spécialistes incontestés des logiciels de reconnaissance vocale que sont Lernout et Hauspie, ce qui permet de proposer le processeur avec leur logiciel, référence ASR311, de reconnaissance vocale. Il supporte la reconnaissance de 450 mots après une phase d'entraînement et peut travailler dans de nombreuses langues

GrowBot


La robotique faisant désormais partie de la vie quotidienne des entreprises, il est indispensable d'acquérir les connaissances nécessaires à sa parfaite maîtrise. Conscient de ce besoin, la firme américaine Parallax, inventeur des désormais célèbres Basic Stamp,



dont : l'anglais, l'américain, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et le japonais. Le noyau du logiciel est indépendant de la langue dont les paramètres propres sont stockés dans une mémoire externe, ce qui autorise une très grande souplesse de mise en œuvre.

La fonction de conversion texte - parole d'Euterpe lui permet de convertir n'importe quel texte ASCII en langage parlé permettant, par exemple, la lecture d'e-mail sur son téléphone ou bien encore la confirmation orale d'ordres reconnus par le processeur. ♦

ou la robotique à la portée de tous

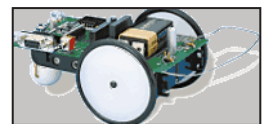

propose un robot pédagogique baptisé GrowBot.

Qui plus est, ce robot est disponible sous forme de kit, ce qui constitue une première étape dans l'initiation à la robotique.

GrowBot est conçu autour du module Basic Stamp BS2-IC. Parmi les entrées/sorties du système, on trouve : un pare-chocs, deux capteurs de lumière photo-résistifs, un haut-parleur piézo, des phares à LED et une direction servo-commandée. Deux heures suffisent pour le construire, à condition de disposer d'un fer à souder, d'une pince plate d'électronicien, d'un petit tournevis cruciforme et d'un cutter.

Le module BS2-IC, le programme et la documentation sont fournis.

Comment fonctionne GrowBot ? Le module BS2-IC contrôle GrowBot en exécutant jusqu'à 500 lignes de code PBasic stockées dans une mémoire non volatile EEPROM. Les instructions PBasic Pulsout et Freqout contrôlent

les servos et le haut-parleur tandis que l'instruction Input détecte l'action sur l'interrupteur solidaire du pare-chocs.

Pour programmer le robot, il suffit de le raccorder à un PC via son port série et de télécharger le code des applications fournies, ou celui que vous aurez vous-mêmes développé.

Le module BS2-IC possède 16 entrées/sorties disponibles pour le contrôle de GrowBot, chacune d'entre elles étant accessible sur un connecteur situé au centre du robot.

De même, ces connecteurs sont prévus pour recevoir des Appmods (Application Modules), ou modules d'extension. Parallax propose un certain nombre d'Appmods en option mais,

comme GrowBot est un système ouvert, chacun peut concevoir et réaliser ses propres modules.

Le kit comprend :

- le circuit imprimé support, le module BS2-IC, les servomoteurs et le support de piles ;
- les logiciels sous DOS et Windows avec des astuces de programmations en Pbasic et des exemples de programmes d'applications ;
- tous les composants et accessoires nécessaires (sauf les piles) ;
- une notice de montage et d'utilisation intégralement en français.

Pour plus de renseignements, contactez Selectronic (BP 513, 59022 Lille Cedex)

ou sur le Web : www.selectronic.fr ♦

Décodeur MP3

ST Microelectronics

Développé par l'institut Fraunhofer et Thomson Multimédia, le MP3 est un standard de compression qui permet de réduire la taille des fichiers numériques audio dans un rapport dix sans perte de qualité audible. Ainsi, un morceau de musique de cinq minutes qui occupe environ 50 Mo sur un CD audio classique peut être réduit à seulement 5 Mo en MP3.


Utilisé initialement sur Internet pour diffuser de la musique sans atteindre des temps de connexion prohibitifs, le MP3 permet aujourd'hui de réaliser des lecteurs portables, analogues aux discman, mais sans aucune mécanique fragile et coûteuse. En fait, toute entreprise capable de fabriquer des modules électroniques sur circuits imprimés peut aujourd'hui proposer sur le marché son lecteur MP3.



Pour simplifier encore cette réalisation, ST Microelectronics (anciennement SGS - Thomson) introduit sur le marché son circuit décodeur MP3 entièrement intégré STA013. Comme le montre le synoptique ci-joint, les seuls composants annexes nécessaires à la réalisation d'un lecteur MP3 sont : une mémoire flash pour stocker la musique, un microcontrôleur à faible coût pour piloter l'ensemble, un convertisseur digital - analogique, un amplificateur audio stéréo et un petit convertisseur continu - continu pour alimenter le tout.

ST Microelectronics est aujourd'hui le seul fabricant de semi-conducteurs capable de proposer tous ces circuits, permettant ainsi aux concepteurs de réaliser leurs lecteurs MP3 avec un maximum de simplicité et d'efficacité. L'aspect économique n'a pas non plus été oublié puisque le décodeur MP3 est vendu environ 50 francs par grosses quantités ; ce prix incluant les royalties de la licence MP3.

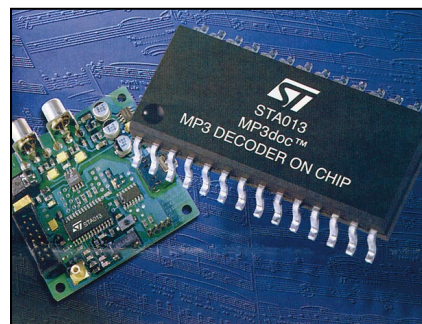Outre cet aspect lecteur portable, le MP3 ouvre la porte à d'autres applications. Ainsi, avec un disque dur de 8 Go, taille tout à fait classique



aujourd'hui. Il est possible de stocker en MP3 l'équivalent de 150 CD audio et de réaliser ainsi des juke-boxes très compacts, avec très peu de mécanique, et offrant un accès immédiat à n'importe quelle plage musicale. ♦

SUD AVENIR RADIO

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1955...


Vous propose
STOCK RENOUVELÉ
SURPLUS MILITAIRES ANCIENS ET ACTUELS

- ❖ MESURES ÉLECTRONIQUES
- ❖ RADIOCOMMUNICATIONS
- ❖ TUBES RADIO
- ❖ COMPOSANTS PROS

22, BOULEVARD DE L'INDÉPENDANCE
13012 MARSEILLE
TÉL. : 04 91 66 05 89 - FAX : 04 91 06 19 80

Informatique pour électroniciens

3ème partie

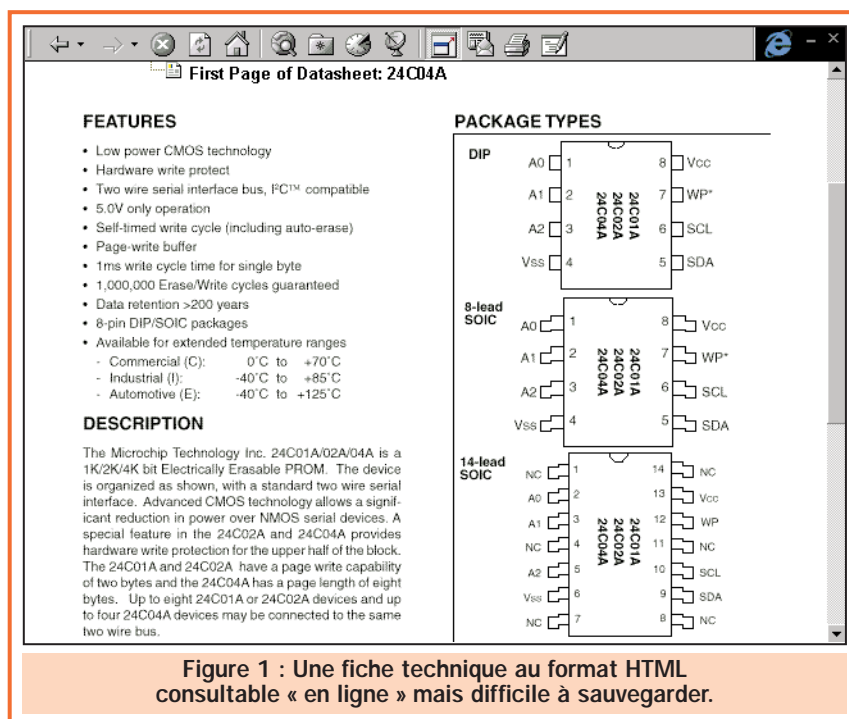

Un des intérêts majeurs des sites Internet des fabricants de semi-conducteurs est de pouvoir y consulter, mais surtout y récupérer, les fiches techniques et notes d'applications de tous les circuits qu'ils proposent. Selon les sites concernés, ces fiches techniques peuvent être présentées de diverses façons et sous divers formats mais, dans tous les cas, il est très facile de les exploiter comme nous allons le voir aujourd'hui.



Le format de présentation de documents, universellement adopté sur Internet, repose sur le langage HTML. C'est grâce à lui que vous pouvez consulter des sites à l'esthétique agréable où se mêlent textes et images de façon harmonieuse.

Le format ou langage HTML

Ce langage HTML est évidemment supporté et interprété par tous les navigateurs Internet du marché et leurs programmes ou modules associés, encore que certaines commandes ne produisent pas toujours les mêmes effets avec tous les navigateurs.

Certains sites de fabricants de semi-conducteurs présentent une partie de leurs fiches techniques au format HTML, ce qui permet de les consulter directement avec votre navigateur, que ce soit Internet Explorer ou Netscape Communicator. La figure 1 montre ainsi, à titre d'exemple, la première page de la fiche technique d'un tel circuit disponible sur un site Internet et présentée au format HTML.

En présence d'un document de ce type, vous pouvez évidemment l'imprimer en utilisant la commande « Imprimer » du menu « Fichier » de votre navigateur. Vous aurez alors sur papier la copie conforme de ce qui est affiché à l'écran. La mémorisation sur disque pour consultation ultérieure peut, par contre, s'avérer problématique. En effet, même

si vous utilisez pour cela la commande « Enregistrer sous » du menu « Fichier » de votre navigateur, il se peut qu'à la relecture de la page ainsi mémorisée vous n'obteniez que des cadres vides ou que des portions de fiche technique sur laquelle toutes les figures auront disparu. Tout dépend de la façon dont le créateur du site Web a réalisé l'affichage de ce document.

On peut donc retenir de ce court exposé que la présentation d'informations techniques au format HTML se prête bien à une impression immédiate du document mais peut s'avérer inutilisable pour un archivage.

Le cache Internet

Ne confondez pas ce que nous venons d'écrire avec la présence, dans tous les navigateurs, d'un cache Internet. Ce cache mémorise en effet de façon automatique toutes les pages de tous les sites que vous consultez et les conserve sur votre disque dur pendant plusieurs jours (20 par défaut si vous n'avez pas modifié ce paramètre dans Internet Explorer). De ce fait, vous pourrez toujours faire afficher intégralement une page de site déjà consultée sans avoir à vous connecter, si elle se trouve dans le cache.

Pour le vérifier, connectez-vous à un site de votre choix, visualisez une page puis déconnectez-vous. Ouvrez ensuite le menu « Historique » de votre navigateur et constatez qu'à la rubrique « Aujourd'hui » vous retrouvez la liste

des pages consultées ; pages auxquelles vous pouvez accéder par un simple clic de souris, hors connexion. Cette sauvegarde des pages consultées n'est hélas que temporaire et se trouve détruite automatiquement dès que le délai sélectionné dans le paramétrage du navigateur pour la conservation de l'historique est atteint.

Le format PDF

Depuis déjà de nombreuses années, la firme Adobe, spécialisée entre autres choses dans les logiciels d'édition professionnelle, a proposé un format universel d'échange de documents ; format qui est aujourd'hui adopté et reconnu par tous. C'est le format PDF, appelé aussi parfois format Acrobat Reader.

Nous n'allons pas entrer dans des détails techniques qui nous emmèneraient beaucoup trop loin et il vous suffit de savoir que ce format PDF permet d'échanger des documents complets, quel qu'en soit le contenu, exactement comme s'ils vous étaient présentés sous forme « papier ». Les figures notamment, sont reproduites comme elles le seraient sur un document imprimé, ce qui, pour des fiches techniques ou des notes d'applications, est fondamental.

La figure 2 vous présente ainsi une page extraite de la fiche technique d'un circuit intégré, au format PDF, telle qu'elle apparaît à l'écran d'un PC ou telle que vous pouvez ensuite la faire

imprimer. Comme vous pouvez le constater, on croirait visualiser le data book « papier » correspondant.

Afin que tout le monde puisse exploiter le format PDF, Adobe a eu l'idée commerciale suivante, assez géniale il faut bien le reconnaître. Le logiciel de lecture, ou d'affichage à l'écran du PC si vous préférez, des fichiers au format PDF est totalement gratuit. On peut se le procurer par tout et le copier et le redistribuer (gratuitement bien sûr) en toute liberté. Seul le logiciel de création des fichiers au format PDF est payant et doit être acquis par tous ceux qui souhaitent diffuser de l'information à ce format.

Compte tenu de l'extrême souplesse du format PDF, quasiment tous les fabricants de semi-conducteurs diffusent aujourd'hui leurs publications, fiches techniques et notes d'application au format PDF, que ce soit sur leurs sites Internet ou sur leurs data books sur CD ROM.

La première chose à faire pour les exploiter va donc être de nous procurer ce fameux lecteur de fichiers au format PDF qui s'appelle Adobe Acrobat Reader.

Adobe Acrobat Reader

Même si vous possédez peut-être déjà une version de ce logiciel, sur un CD ROM de fabricant de semi-conducteurs par exemple, ou sur un des nombreux CD ROM gratuits fournis avec les revues d'informatique ; nous partons du principe qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints et allons

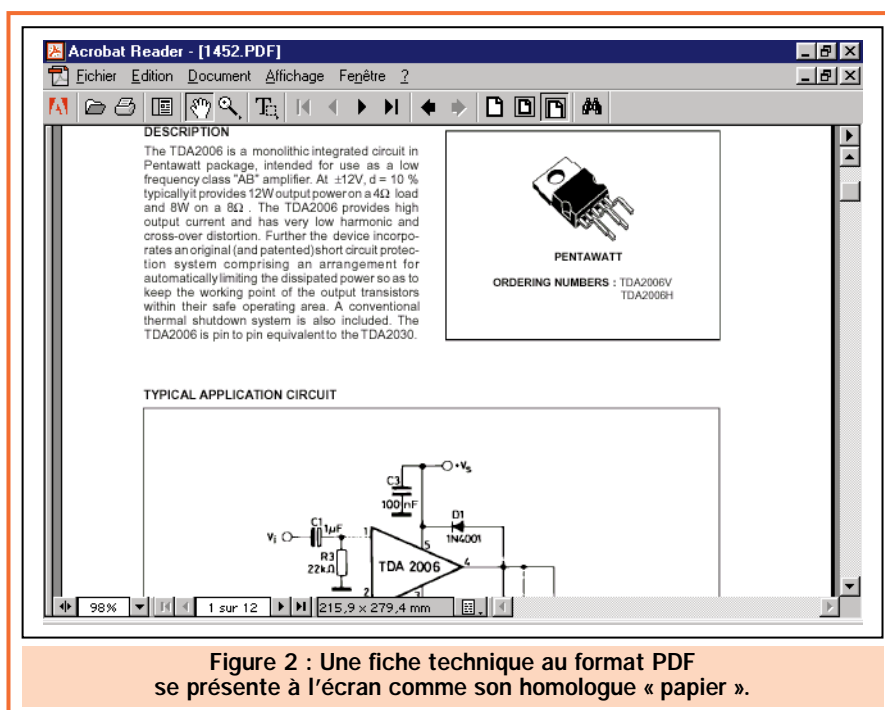


Figure 2 : Une fiche technique au format PDF se présente à l'écran comme son homologue « papier ».

ADC-PWM-LCD-Timer-Interruptions-EEPROM
Claviers-Moteurs pas à pas-RS232...en BASIC
IF... THEN... ELSE, variables, tableaux...

Compilateur BASIC AVR. 650 FF
AT90S1200, AT90S2313...

Compilateur BASIC PIC. 650 FF
PIC16F84 et tout PIC 14 bits largeur d'instructions.
Gère les pages programme et les pages registres.
Opérations en virgule flottante sur PIC en BASIC.

BASIC PIC + Kit PIC16F84. 1000 FF
Atelier 68HC11. 650 FF
Compilateur BASIC assembleur débogueur 64 K automatique.
Programmation EEPROM interne et externe (in situ).
Supports tous types de IIC11 y compris le 68HC11F1 dans les 3 modes.

L'atelier + Kit 68HC11E2 1000 FF
Compilateur C AVR C simplifié 650 FF
Compilateur C PIC C simplifié 650 FF
Prix TTC. Mise à jour 1 an par Internet + port (Fr) compris.
Logiciels et manuels 100% en Français.

INFO... INFO... INFO... INFO... INFO...
AT90S2313 DIP 20-15 E/S. RISC AVR. 10 MIPS. 2 Ko. FLASH sur une seule page.
128 octets RAM sur une seule page. La pilette est limitée uniquement par l'espace RAM. 32 registres. 128 EEPROM. RS232. PWM 8, 9, 10 Bits.
Comparteur analogique. Watchdog. Timer 8 et 16 Bits... Tension de programmation 5 V. Logiciel de programmation (compatible BASIC AVR).

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE : www.digimok.com
DIGIMOK - BP 48 - 62170 MONTREUIL SUR MER
TEL : 03 21 86 54 88 - FAX : 03 21 81 03 43

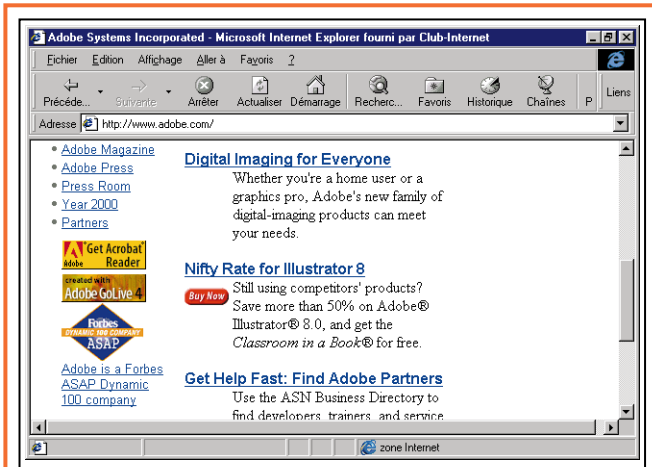


Figure 3 : La partie basse de la page d'accueil du site d'Adobe vous propose de vous procurer Acrobat Reader.

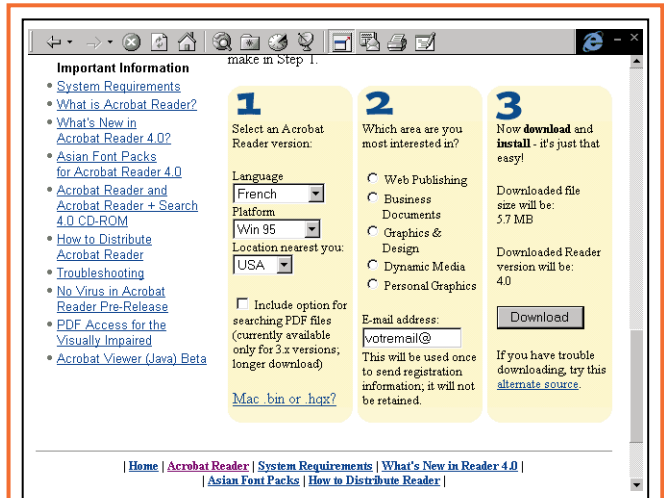


Figure 4 : Sélectionnez la langue de votre choix et téléchargez !

recupérer la dernière version de ce programme sur Internet, directement sur le site d'Adobe.

Pour cela, connectez-vous au site d'Adobe en frappant directement son adresse dans la fenêtre idoine de votre navigateur, à savoir : www.adobe.com. Une page similaire à celle de la figure 3 s'affiche alors, pour peu que vous la fassiez descendre assez bas au moyen de l'ascenseur placé sur sa droite. Cliquez alors sur l'icône repérée « Get Acrobat Reader ».

La page visible figure 4 s'affiche alors, ici aussi sous réserve de la faire descendre assez bas, toujours avec l'ascenseur. Choisissez alors la langue (française en principe!) en ouvrant la liste déroulante de la boîte « Language ». Laissez « Win 95 » dans la fenêtre Platform ainsi que le site « USA » dans la fenêtre « Location nearest you » car l'autre site se trouvant au Japon, il est généralement moins rapidement accessible depuis la France.

Cochez ensuite la case correspondant à l'usage que vous allez faire du logiciel (par exemple « Business Documents ») et indiquez votre adresse d'e-mail dans la case prévue à cet effet afin de vous enregistrer comme utilisateur du logiciel.

Notez que les gens de chez Adobe sont très respectueux de votre vie privée puisqu'ils vous informent que cette adresse ne sera utilisée que pour vous envoyer votre enregistrement et ne sera pas conservée pour un usage ultérieur (sous-entendu publicitaire).

Cliquez ensuite sur le bouton « Download » et prenez patience car le logiciel fait environ 5,7 Mega-octets ce qui demande 25 bonnes minutes de chargement environ avec une liaison à 33 600 bits par seconde de vitesse moyenne. Rassurez-vous, le faible coût de la communication téléphonique qui en découle est largement compensé par l'usage quasi universel de ce produit et par son intérêt.

Comme vous y êtes maintenant habitué si vous avez lu notre dernier numéro, il vous est demandé si vous voulez stocker ce fichier sur disque ; ce que vous accepterez bien sûr en conservant le nom par défaut qui vous est proposé.

Lorsque l'opération est terminée, quittez votre navigateur et fermez toutes les applications actives éventuelles (voir pour cela ce que contient la barre des tâches en bas de votre écran). Vous pouvez alors lancer l'installation d'Acrobat Reader, qui sera en version 4 si vous faites cette manipulation peu de temps après avoir lu ces lignes, c'est-à-dire sa version la plus récente.

Pour cela, ouvrez le menu « Démarrer », choisissez « Exécuter » et tapez le chemin d'accès au répertoire dans lequel le fichier a été téléchargé ou bien utilisez la commande « Parcourir » pour y accéder « graphiquement » et éviter ainsi toute frappe fastidieuse et

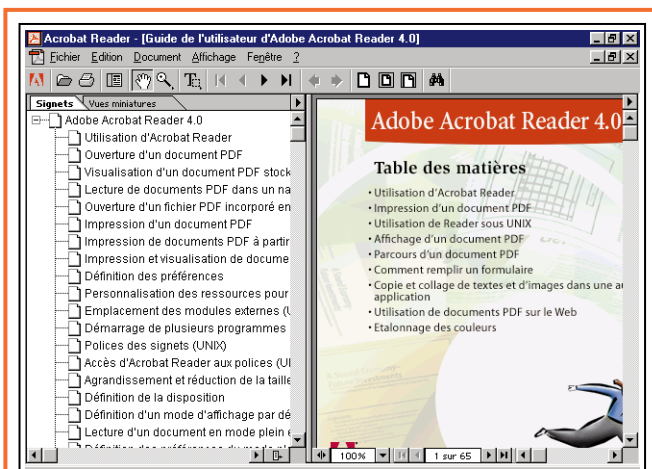


Figure 5 : La notice d'Acrobat Reader lue avec Acrobat Reader.

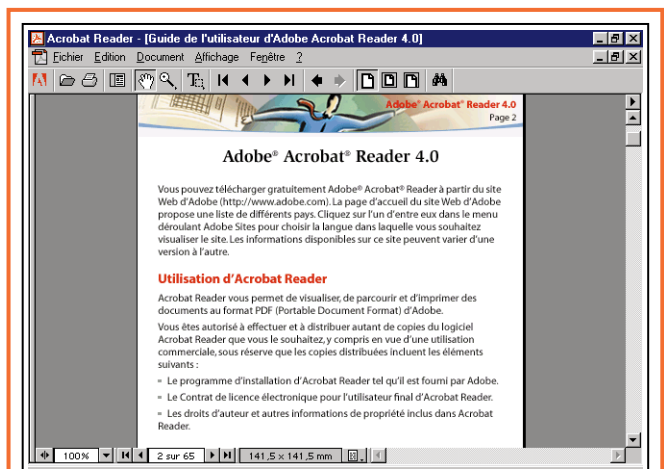


Figure 6 : Affichage en mode plein écran après avoir « poussé » le séparateur.

génératrice de fautes éventuelles. Le fichier téléchargé s'appelle en principe ar40fra.exe.

Cliquez ensuite sur « OK », ce qui lance la décompression automatique de ce dernier puis son installation sur votre système. S'agissant de la version française, tous les messages d'informations sont intégralement francisés et vous ne devriez donc avoir aucun problème pour en venir à bout. Afin d'éviter tout problème ultérieur, nous vous conseillons d'accepter le répertoire d'installation proposé par défaut.

Notez aussi que, si vous possédez une version précédente de ce produit (inférieure à 4.0 donc), il est préférable de la désinstaller pour éviter tout conflit de modules communs. Un programme de désinstallation spécifique vous a en principe été fourni avec la version précédente mais, si ce n'est pas le cas, utilisez la fonction de désinstallation standard de Windows (menu « Paramètres » puis « Panneau de configuration » puis rubrique « Ajout/suppression de programme »).

Lorsque l'installation est terminée, une icône d'accès à Acrobat Reader doit se

trouver sur votre bureau. Lancez alors le programme et accédez à son aide en ligne en cliquant sur le menu « ? » puis sur la rubrique « Aide en ligne de Reader ». Vous devez alors accéder à un écran analogue à celui de la figure 5 qui est le manuel complet d'Acrobat Reader au format... Acrobat Reader bien sûr. On n'est jamais si bien servi que par soi-même!

Même si la lecture complète de ce manuel est inutile pour un usage courant car vous ne ferez appel, dans un premier temps, qu'à des fonctions très simples et que les icônes sont particulièrement intuitives, nous vous conseillons néanmoins de parcourir les rubriques : Utilisation d'Acrobat Reader, Ouverture d'un document PDF et Visualisation d'un document PDF. Vous saurez alors l'essentiel pour une première exploitation du programme et pourrez découvrir le reste au fur et à mesure de vos besoins.

Pour accéder à la rubrique de votre choix et la consulter, c'est fort simple. Cliquez sur son titre dans la fenêtre de gauche, ce qui la fait afficher aussitôt (à la vitesse de votre PC près) dans la fenêtre de droite. Vous pouvez faire

glisser le séparateur de fenêtre vertical en amenant doucement la souris dessus jusqu'à ce que le pointeur se transforme d'une main ou d'une flèche en deux traits verticaux parallèles. A ce moment-là faites un glisser - déplacer (clic du bouton gauche que vous maintenez appuyé tout en déplaçant la souris) de façon à « pousser » ce séparateur.

Si vous poussez le séparateur trop loin, la partie droite passe en mode plein écran comme le montre la figure 6. Vous pouvez cependant revenir à tout moment à l'affichage double en cliquant sur l'icône correspondante, placée immédiatement à droite de l'icône imprimante.

Le mois prochain

Essayez tranquillement les diverses fonctions d'Acrobat Reader et nous sommes persuadés que vous apprécierez sa souplesse d'emploi et sa puissance. Vous serez alors à même de consulter tous les sites techniques de votre choix (et les autres d'ailleurs) ce que nous ferons dès notre prochain numéro. ♦

720 pages, tout en **couleurs**



ENVOI CONTRE 30F (chèque ou timbres-poste)

Catalogue 2000

Selectronic

L'UNIVERS ELECTRONIQUE

Plus de 12.000 références
(Electronique, Robotique, Mesure, Sécurité, Audio, Météo, etc.)

Coupon à retourner à : **Selectronic BP 513 59022 LILLE Cedex - FAX : 0 328 550 329**

OUI, je désire recevoir le **"Catalogue Général 2000" Selectronic** à l'adresse suivante (ci-joint la somme de 30 F) :

Mr. / Mme : Tél :

N° : Rue :

Ville : Code postal :

"Conformément à la loi informatique et libertés n° 78.17 du 6 janvier 1978, Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant"


ELM

MONITEURS COULEURS LCD

Solutions idéales pour réaliser des systèmes de contrôles vidéo portables, compatibles avec toutes nos caméras et n'importe quels appareils délivrant un signal vidéo composite.



**MONITEUR
6,4" LCD
HI-RES**

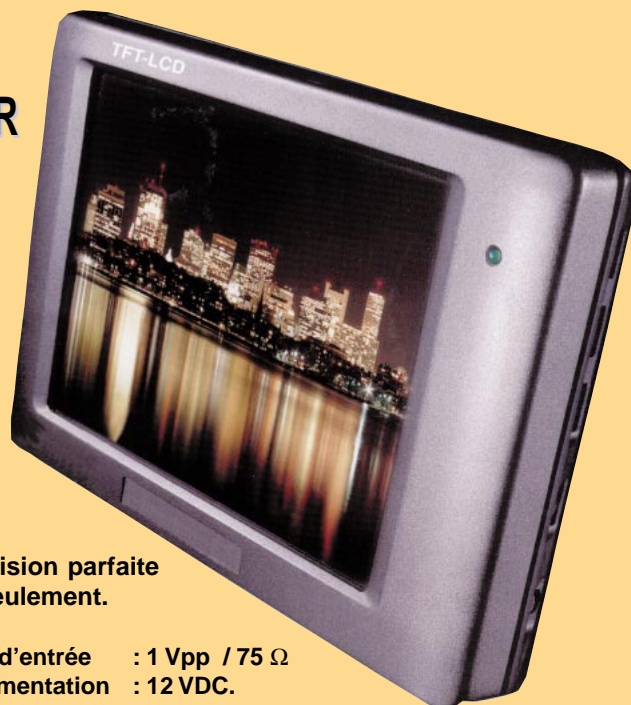

Nouveau LCD TFT couleur de 6,4" à haute résolution pour une vision parfaite de l'image. Module en version « Super Slim », épaisseur 16 mm seulement.

Système de fonctionnement : Pal.
Principe de fonctionnement : TFT à matrice active.
Dimension de l'affichage : 16 cm (6,4").
Nombre de pixel : 224640.
Résolution : 960 (I) x 234 (L)
Configuration pixel : RVB Delta.
Rétro-éclairage : CCFT.

Signal vidéo d'entrée : 1 Vpp / 75 Ω
Tension d'alimentation : 12 VDC.
Consommation : 8 Watts.
Dimensions : 156 (I) x 16 (P) x 118 (H) mm.
Température de travail : - 20°C à + 40°C.
Durée garantie : 10 000 heures.

Réf. : FR 123 (sans coffret) 3090 F

Réf. : FR 123/cof (avec coffret) 3450 F


MONITEUR 4" LCD TFT HI-RES



Système de fonctionnement : Pal.
Principe de fonctionnement : TFT à matrice active.
Dimension de l'affichage : 10 cm (4").
Nombre de pixel : 112320.
Résolution : 480 (I) x 234 (L)
Configuration pixel : RVB Delta.
Rétro-éclairage : CCFT.
Signal vidéo d'entrée : 1 Vpp / 75 Ω
Tension d'alimentation : 12 VDC.
Consommation : 7 Watts.
Dimensions : 122 (I) x 36 (P) x 84 (H) mm.
Température de travail : - 5°C à + 40°C.
Durée garantie : 10 000 heures.

Réf. : FR 122 1550 F

MONITEUR 4" LCD TFT

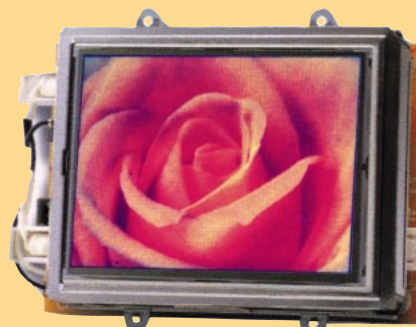

Système de fonctionnement : Pal.
Principe de fonctionnement : TFT à matrice active.
Dimension de l'affichage : 10 cm (4").
Nombre de pixel : 89622.
Résolution : 383 (I) x 234 (L)
Configuration pixel : RVB Delta.
Rétro-éclairage : CCFT.
Signal vidéo d'entrée : 1 Vpp / 75 Ω
Tension d'alimentation : 12 VDC.
Consommation : 7 Watts.
Dimensions : 122 (I) x 36 (P) x 84 (H) mm.
Température de travail : - 5°C à + 40°C.
Durée garantie : 10 000 heures.


Réf. : FR 103 1150 F

Pour toutes commandes ou toutes informations écrire ou téléphoner à :
COMELEC - ZI des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tél : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51
Internet : <http://www.comelec.fr>

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC
Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

CAMERAS COULEURS ET ACCESSOIRES

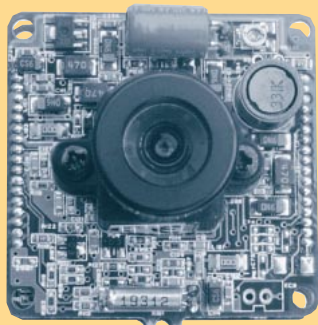Conçues pour le contrôle d'accès et pour la surveillance. De dimensions identiques aux caméras N&B, ces modules couleurs vous permettront de réaliser des images de très bonnes qualités. Le modèle standard existe aussi en version pin-hole (tête d'épingle). Conformés à la norme CE. Garanties un an.



MODULE COULEUR AVEC MICRO

Contrôle de l'image par DSP.
Élément sensible : CCD 1/4".
Système : standard PAL.
Résolution : 380 lignes. Sensibilité : 2 lux pour F1.2.
Obturbateur : automatique (1/50 à 10 000).
Optique : f4.0 F=3.5. Sortie vidéo : 1 Vpp / 75 Ω.
Alimentation : 12 Vdc (±10%).
Consommation : 250 mA. AGC : sélectionnable ON/OFF.
Balance des blancs : automatique. BLC : automatique.
Température de fonctionnement : -10 °C à +45 °C.
Poids : 40 grammes.
Dimensions : 32 x 32 mm.

FR89.....980 F

FR89/PH.....980 F

Version avec objectif pin-hole (f5.0 F=5.5)

EMETTEUR A LED IR POUR CAMÉRA N & B



96 LED infra-rouges avec une longueur d'onde de 880 nm.
Angle de couverture : 40°.
Portée 18 m. Alimentation : 12 V 750 mA. Puissance : 14 W.
Dimensions : 150 x 85 x 40 mm. Poids : 0,43 kg.


FR117.....996 F

C O U L E U R

MODELE PIN-HOLE

HAUTE RESOLUTION Élément sensible : 1/3" COULEUR

CMOS. Système standard PAL.
Résolution : supérieure à **380 lignes TV**. Pixels : **330 k**. Sensibilité : **10 lux / (F1.4)**.
Obturbateur électronique 1/50 à 1/15 000. Optique : **f5.5**. Ouverture angulaire : 90°. Sortie vidéo composite : 1 Vpp 75 Ω. Alimentation : 12 Vdc. Consommation : 50 mA.
Poids : 5 grammes. Dimensions : 22 x 15 x 16 mm.

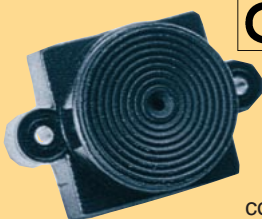


FR126.....827 F

MODELE AVEC OBJECTIF F 3.6

HAUTE RESOLUTION

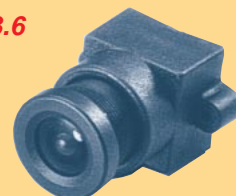Élément sensible : 1/3" COULEUR CMOS. Système standard PAL.
Résolution : Supérieure à **380 lignes TV**. Pixels : **330 k**. Sensibilité : **10 lux / (F1.4)**.
Obturbateur électronique 1/50 à 1/15 000. Optique : **f5.5**. Ouverture angulaire : 90°. Sortie vidéo composite : 1 Vpp 75 Ω. Alimentation : 12 Vdc. Consommation : 50 mA.
Poids : 10 grammes.
Dimensions : 22 x 15 x 31 mm.



FR126/3.6.....827 F

SYSTEME DE TRANSMISSIONS AUDIO/VIDEO

EMETTEUR AUDIO VIDEO PAL 10 CANAUX



Ce petit émetteur permet de retransmettre une image vidéo ainsi que le son sur une télévision déportée. La télésurveillance est une application idéale.

Puissance HF : 70 mW env.
Portée : 200 m env.
Standard émission : CCIR sous porteuse son 5,5 MHz.
Fréquence émission : (canaux UHF 30 à 39).
Consommation : 180 - 200 mA.
Alimentation : 4 piles de 1.5 V max.

KM 150.....695 F

KM 250.....695 F

(système monocanal 438,5 MHz)

SYSTEME TRX AUDIO/VIDEO MONOCANAL 2,4 GHz

Système de transmission à distance audio/vidéo à 2,4 GHz composé de deux unités,

d'un émetteur d'une puissance de 10 mW et d'un récepteur. Grâce à l'utilisation d'une antenne directive à gain élevé incorporée dans chacune des unités, la portée du système est d'environ 400 mètres en dégagé. Fréquence de travail : 2430 MHz. Bande passante du canal audio : 50 à 17 000 Hz. Alimentation des deux modules 12 volts. Consommation de 110 mA pour l'émetteur et de 180 mA pour le récepteur. A l'émetteur on peut appliquer un signal vidéo provenant d'une quelconque source (module caméra, magnétoscope, sortie SCART TV, etc.) de type vidéo composite de 1 Vpp / 75 Ω et un signal audio de 0,8 V / 600 Ω. Les connecteurs utilisés sont des fiches RCA. Le récepteur dispose de deux sorties standard audio/vidéo. Dimensions : 150 x 88 x 40 mm. Alimentation secteur et câbles fournis



FR120.....1 109 F

Pour toutes commandes ou toutes informations écrire ou téléphoner à :
COMELEC - ZI des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tél : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51
Internet : <http://www.comelec.fr>

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUTS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC
Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

Analyseur de spectre avec tracking

3ème partie



Voici la dernière partie de l'analyseur de spectre. Lorsque vous aurez terminé la lecture de ce troisième article, vous serez en mesure d'utiliser ce merveilleux outil. Bien des mises au point d'appareils, jusqu'alors fastidieuses, vous paraîtront maintenant d'une grande simplicité mais seront également d'une grande précision.



Vous trouverez certainement très utile que l'analyseur se configure automatiquement dès son démarrage, avec tous les paramètres dont vous avez le plus couramment besoin.

Comment mémoriser les paramètres

Avec cet analyseur, vous avez la possibilité de mémoriser jusqu'à huit menus différents qui pourront être rappelés avec la fonction RECALL.

Supposons vouloir mémoriser ce premier menu :

SPAN = 15
CENTER = 145 000
RBW = 100 K
SWP = 200 ms
VF = 100 K

Basculer l'échelle de dBm en dBμV

Rentrez tous les paramètres spécifiés dans le premier menu, à l'aide des instructions que nous vous avons déjà données précédemment.

Nous vous rappelons que pour convertir l'échelle de dBm en dBμV, vous devez appuyer sur les touches F1, 8 et ENTER.

Une fois cette opération terminée, déplacez le curseur sur la ligne MEM (voir figure 25) en utilisant les touches disposées en croix (CURSOR).

Puis appuyez sur la touche ENTER et le second menu apparaîtra.

Maintenant, positionnez le curseur sur la ligne STORE 1, placée sur la gauche de SETUP (voir figure 26), et appuyez sur ENTER.

Sur le côté droit de l'écran, vous verrez le mot *STORED* (voir figure 27) s'afficher pendant quelques secondes et vous entendrez deux « bip-bip » qui confirmeront la mémorisation des données.

Ensuite, le curseur se déplacera automatiquement sur la ligne MAIN et, en appuyant alors sur la touche ENTER, le premier menu réapparaîtra avec tous les paramètres que vous avez précédemment donnés.

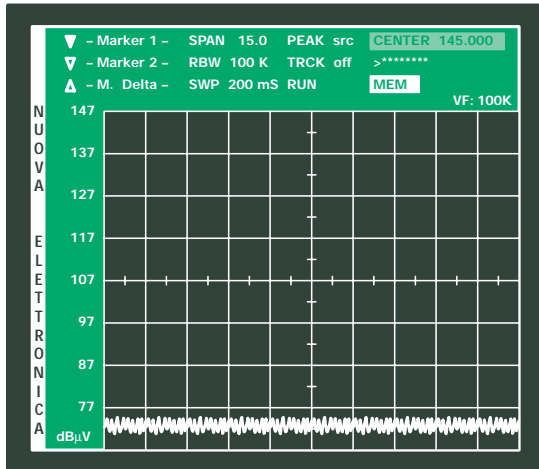


Figure 25 : Pour mémoriser les paramètres du premier menu, placez le curseur sur la ligne MEM et appuyez sur ENTER : le menu de la figure 26 apparaîtra.

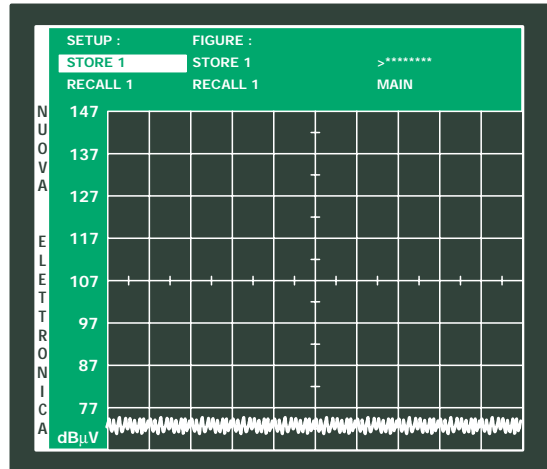


Figure 26 : Positionnez le curseur sur la ligne STORE 1 et appuyez sur ENTER : les données indiquées sur la figure 25 seront automatiquement mémorisées.

Comment mémoriser ce second menu :

- SPAN = 50
- CENTER = 100 000
- RBW = 100 K
- SWP = 0,5 sec.
- VF = 100 K
- Basculer l'échelle de dBm en dBμV

Sensibilité = 147 dBμV
MARKER 1 = oui

Commencez par entrer tous ces paramètres à l'intérieur du premier menu (voir figure 28). Ensuite, positionnez le curseur sur la ligne MEM, grâce aux touches CURSOR, puis appuyez sur ENTER et le second menu apparaîtra.

Déplacez le curseur sur la ligne STORE 1 (voir figure 29), puis appuyez sur la touche « + » pour que la fonction STORE 2 apparaisse. Tapez sur ENTER.

Une fois que le mot *STORED* (voir figure 30) est apparu et que le double « bip-bip » a eu lieu, vous aurez la cer-

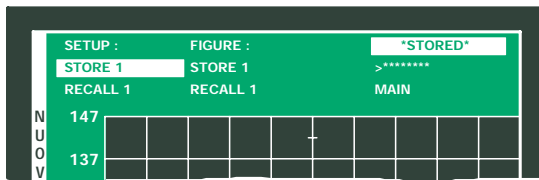


Figure 27 : Quand le mot *STORED* apparaît, le curseur se déplace automatiquement sur la ligne MAIN.

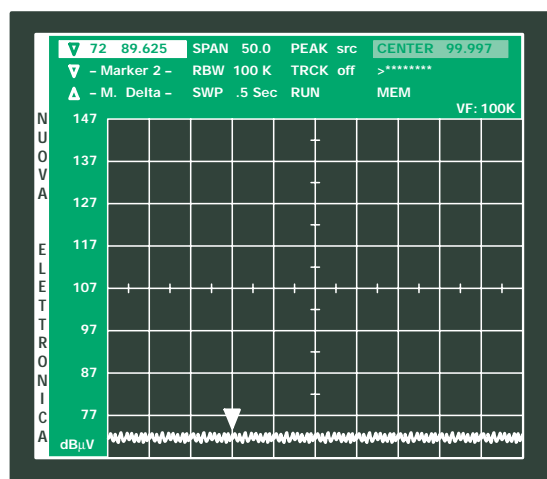


Figure 28 : Pour mémoriser une deuxième configuration de paramètres, placez le curseur sur la ligne MEM et appuyez sur ENTER.

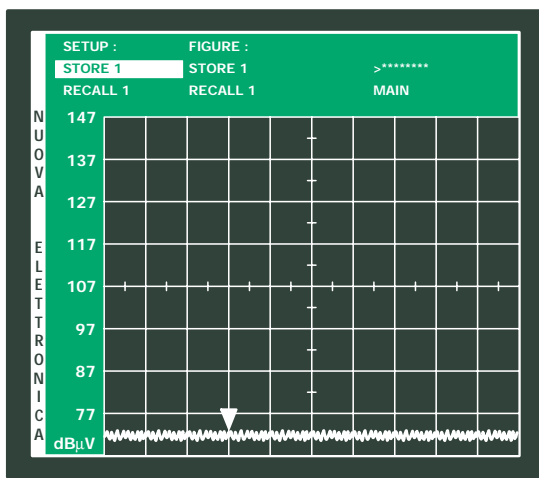


Figure 29 : Positionnez le curseur sur la ligne STORE 1, puis appuyez sur la touche « + » jusqu'à ce que STORE 2 apparaisse, ensuite, appuyez sur ENTER (voir figure 30).

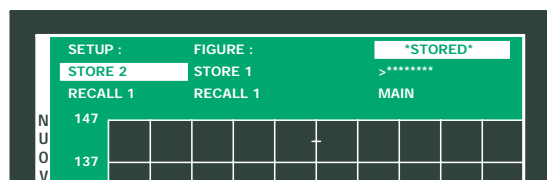


Figure 30 : En appuyant sur ENTER, le mot *STORED* apparaît et le curseur se place sur la ligne MAIN.

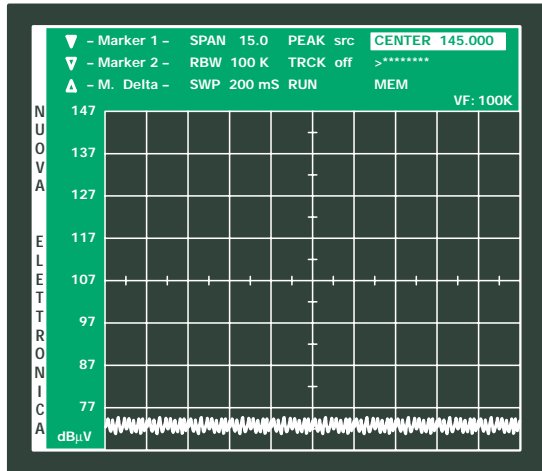


Figure 31 : Pour rappeler les paramètres mémorisés, placez le curseur sur la ligne MEM, puis appuyez sur ENTER et le menu de la figure 32 apparaîtra.

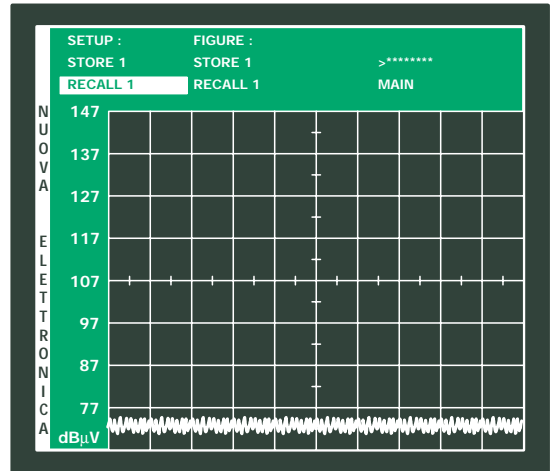


Figure 32 : Placez le curseur sur la ligne RECALL 1 et appuyez sur ENTER : toutes les données mémorisées dans STORE 1 s'afficheront à l'écran dans le premier menu.

titude que le deuxième menu a été bien mémorisé.

Note : Assurez-vous que la fonction STORE 2 est activée car, dans le cas contraire, les données seront mémorisées sur la STORE 1 effaçant ainsi les paramètres précédemment mémorisés.

Comme nous l'avons dit plus haut, vous pouvez mémoriser

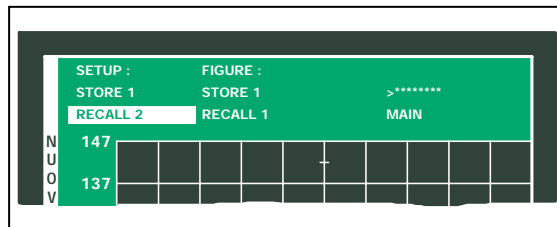


Figure 33 : Pour visualiser les données contenues dans STORE 2, positionnez le curseur sur RECALL 1, puis appuyez sur la touche « + » jusqu'à ce que RECALL 2 apparaisse, ensuite appuyez sur ENTER.

jusqu'à huit menus différents. A chaque mémorisation, n'oubliez pas de sélectionner le STORE 1 à 8, car, encore une fois, si vous oubliez cette étape, vos nouveaux paramètres écraseront les précédents.

Lorsque le curseur se trouve sur la ligne MAIN, vous pouvez rappeler le premier menu en appuyant tout simplement sur la touche ENTER.

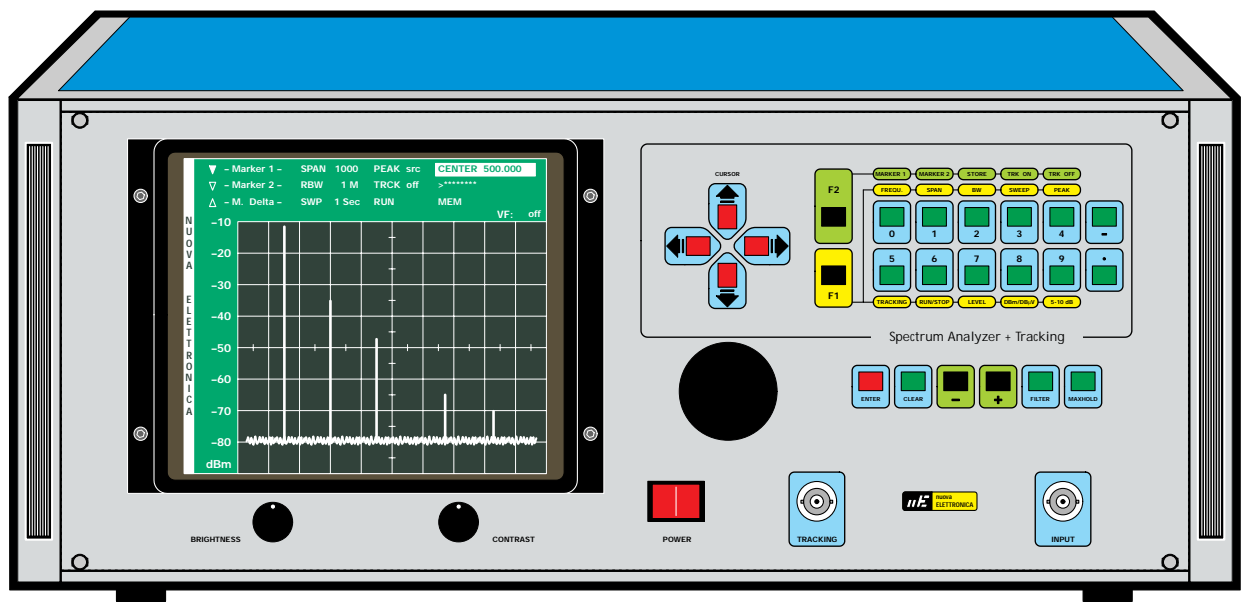


Figure 34 : La description de cet analyseur peut paraître d'une grande complexité. En réalité, une fois que cet appareil sera sur votre plan de travail, vous prendrez conscience de sa simplicité d'utilisation. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées grâce aux touches F1 à F12 et sont toujours mises en évidence dans les menus affichés à l'écran. Si un blocage de l'analyseur devait survenir à la suite d'une mauvaise manipulation, vous devez seulement l'éteindre et le rallumer pour qu'il retrouve toutes ses fonctionnalités.

Comment visualiser les paramètres mémorisés

A chaque nouveau démarrage, l'analyseur affichera automatiquement la configuration contenue dans STORE 1.

Pour rappeler les configurations enregistrées dans les STORE 2 à 8, vous devez procéder comme suit :

A l'intérieur du premier menu (voir figure 31), positionnez le curseur sur la ligne MEM, puis appuyez sur la touche ENTER et le second menu apparaîtra.

Supposons maintenant que vous voulez rappeler les paramètres de STORE 2. Déplacez le curseur sur la ligne RECALL 1 (voir figure 32), puis appuyez sur la touche « + » pour que la fonction RECALL 2 s'active (voir figure 33) et confirmez en appuyant sur la touche ENTER.

Vous verrez le curseur se positionner automatiquement sur la ligne MAIN et, en appuyant une nouvelle fois sur ENTER, vous retournerez au premier menu qui, cette fois, affichera les paramètres mémorisés dans STORE 2.

Contrôle de l'axe Y du TRACKING

Pour utiliser le générateur de tracking, appuyez sur les touches F2 et 3. La ligne qui précédemment affichait TRCK OFF basculera en TRCK -70 (voir figure 37).

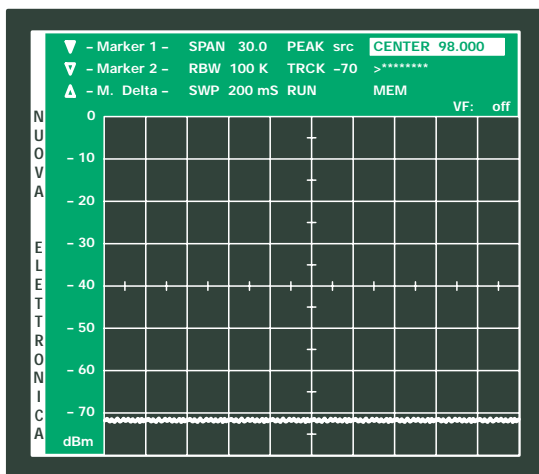


Figure 37 : Pour utiliser le tracking, vous devez appuyer sur les touches F2 et 3 (TRCK ON). Sur la ligne TRCK, vous verrez la valeur -70 s'afficher automatiquement.

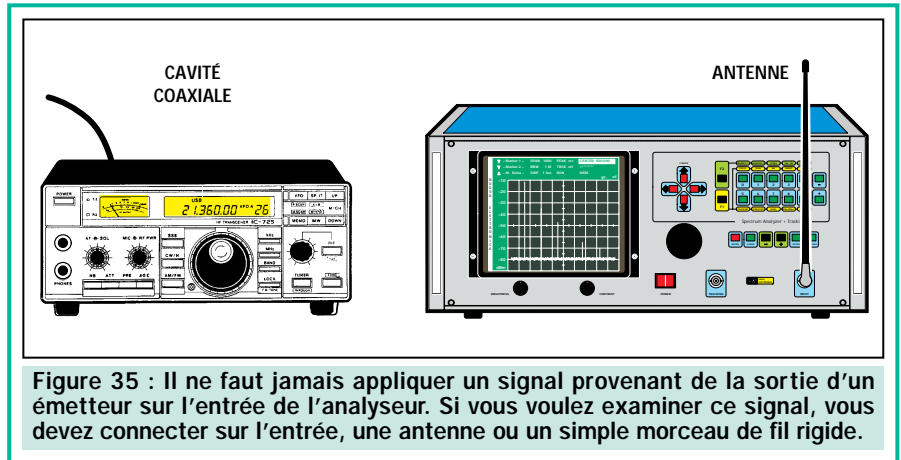


Figure 35 : Il ne faut jamais appliquer un signal provenant de la sortie d'un émetteur sur l'entrée de l'analyseur. Si vous voulez examiner ce signal, vous devez connecter sur l'entrée, une antenne ou un simple morceau de fil rigide.

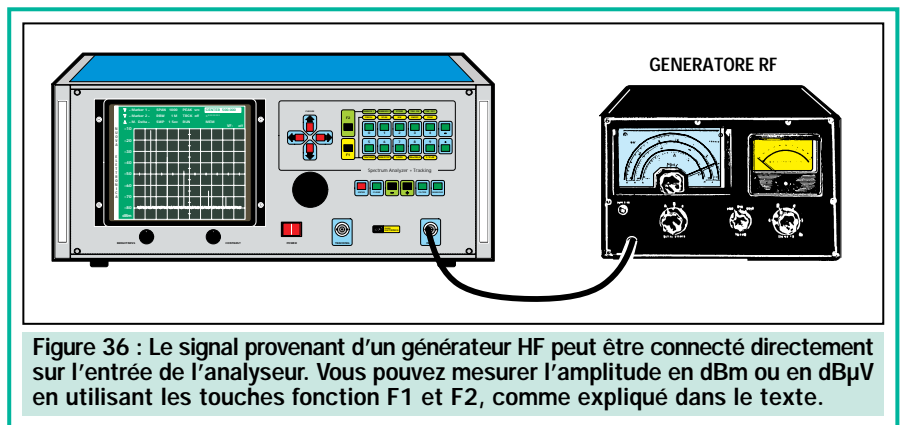


Figure 36 : Le signal provenant d'un générateur HF peut être connecté directement sur l'entrée de l'analyseur. Vous pouvez mesurer l'amplitude en dBm ou en dBμV en utilisant les touches fonction F1 et F2, comme expliqué dans le texte.

Si l'échelle a été réglée sur la mesure en dBμV, vous devez la changer en dBm, en appuyant sur les touches F1, 8 et ENTER, car le tracking s'exécute exclusivement avec cette unité de mesure. Maintenant, réglez la sensibilité de l'analyseur sur -70 dBm (voir figure 37) en appuyant sur les touches F1, 7 et « +/- ».

Ensuite, pour vérifier que l'appareil est bien calibré, connectez un

morceau de câble coaxial entre la sortie TRACKING et l'entrée INPUT (voir figure 38).

Note : Si la trace du signal ne se positionne pas horizontalement exactement sur -70 dBm, ne vous inquiétez pas.

Positionnez le curseur sur la ligne TRCK et appuyez sur la touche « + », en vérifiant, en même temps, que la trace se positionne sur -60 dBm.

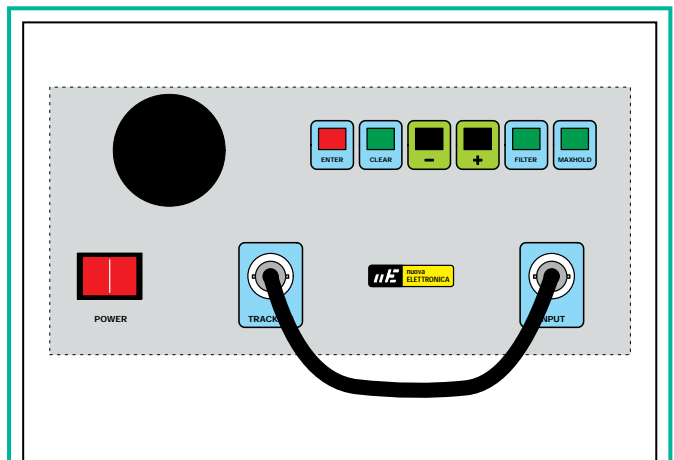


Figure 38 : Pour vérifier que le tracking est bien calibré, vous devez relier entre-elles, la sortie TRACKING et l'entrée INPUT à l'aide d'un câble coaxial.

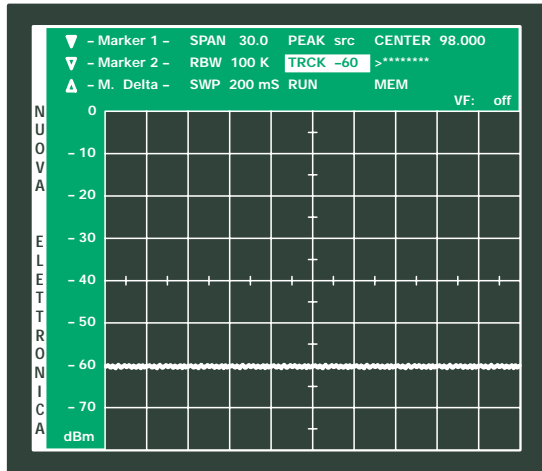


Figure 39 : Une fois les BNC reliées, appuyez sur la touche « + » et la ligne TRCK affichera la valeur en dBm de la ligne sur laquelle se trouve la trace du signal.

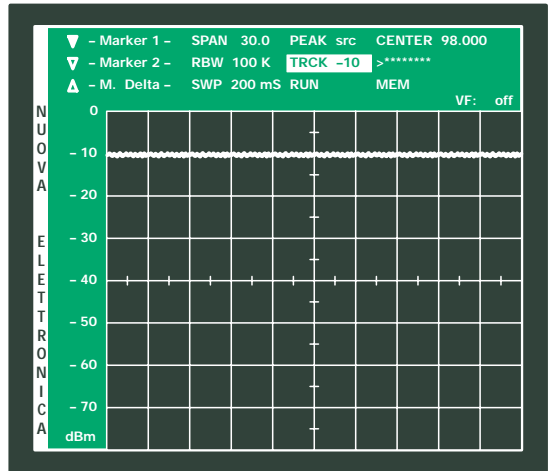


Figure 40 : Avant d'effectuer la calibration, il est nécessaire de désactiver les marqueurs (MARKER 1 et 2), comme indiqué sur le dessin.

Comme vous le remarquerez, en appuyant encore sur la touche « + », la trace se portera sur -50, -40, etc., jusqu'à atteindre la valeur de -10 dBm (voir figure 40).

Maintenant, à l'aide de la touche « - », faites redescendre la trace et vérifiez sa position en rapport avec les lignes horizontales de la grille.

La valeur -70 dBm est exclue de cette vérification.

Si la distance entre la trace et les lignes horizontales du quadrillage est supérieure à 1 mm, vous devrez effectuer la calibration du tracking en suivant les

indications décrites dans le prochain paragraphe.

Calibration du tracking

Pour effectuer la calibration du tracking, assurez-vous que les marqueurs sont désactivés. Dans le cas contraire, positionnez le curseur sur la ligne MARKER 1, puis appuyez sur ENTER. Faites la même chose pour éteindre le MARKER 2. En pratique, les lignes doivent apparaître comme sur la figure 40.

Il n'est pas nécessaire de modifier l'état des autres lignes de commande

car le microcontrôleur ignore ces paramètres pendant la phase de calibration.

Positionnez le curseur sur la ligne CENTER et contrôlez que la ligne TRCK n'est pas sur la position OFF.

Entrez maintenant le code clé qui permettra à l'analyseur de démarrer la calibration automatique.

Une fois le curseur positionné sur CENTER, insérez le code 27-07-88 (où « - » représente la touche placée à côté du 4) qui s'affichera sur la ligne des astérisques (voir figure 41), puis appuyez sur ENTER.

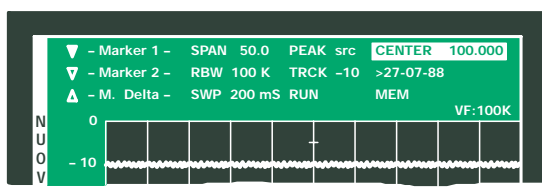


Figure 41 : Positionnez le curseur sur la ligne CENTER et tapez le code 27-07-88. En appuyant maintenant sur la touche ENTER, vous obtiendrez le menu de la figure 42.

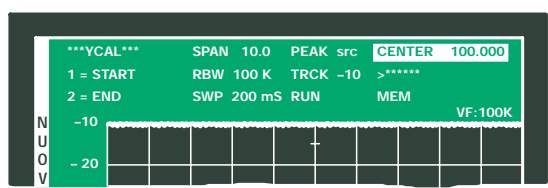


Figure 42 : A partir de ce menu, vous pouvez démarrer la calibration du tracking en appuyant sur la touche numérique 1.

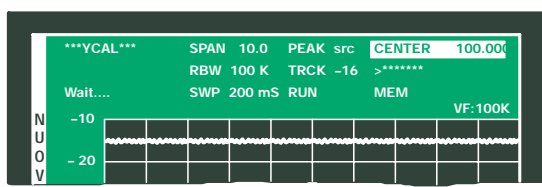


Figure 43 : Le mot « WAIT » s'affichera à l'écran et vous verrez la trace se déplacer horizontalement, du bas vers le haut.

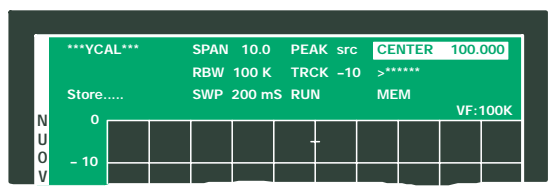


Figure 44 : Quand le mot STORE remplacera le mot WAIT, la calibration sera terminée.

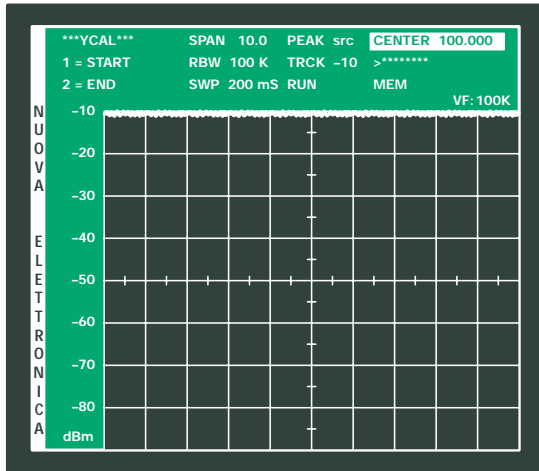


Figure 45 : Le menu représenté dans ce dessin s'affichera et, en appuyant sur la touche numérique 2, vous pouvez désactiver la fonction de calibration.

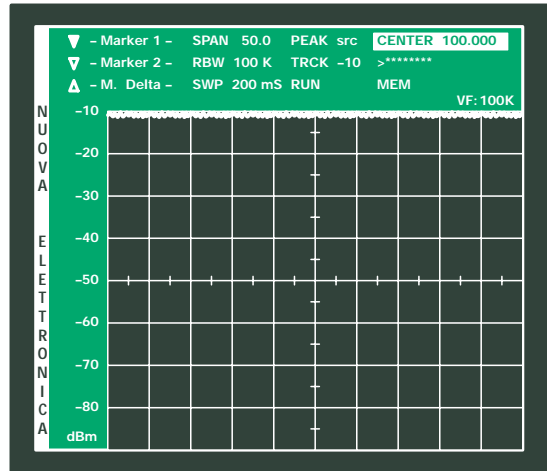


Figure 46 : La touche 2 donne accès au menu indiqué sur ce dessin. Le tracking n'est pas utilisé, il doit être désactivé.

Un nouveau menu sera affiché en haut à gauche et il présentera les fonctions suivantes :

*****YCAL*****
1 = START
2 = END

En laissant le câble coaxial toujours connecté entre les BNC du tracking et de l'entrée (voir figure 38), appuyez sur la touche « 1 ». Le mot WAIT apparaîtra (voir figure 42) et le signal du tracking commencera à se déplacer du haut vers le bas.

Lorsqu'il arrivera sur -70 dBm, le mot WAIT se changera un instant en STORE (voir figure 44) pour indiquer la fin de la calibration, puis le menu retournera automatiquement sur ses fonctions (voir figure 45) :

*****YCAL*****
1 = START
2 = END

Pour revenir au premier menu, il suffit d'appuyer sur la touche « 2 » (voir figure 46).

Si vous portez le curseur sur la ligne TRCK et que vous appuyez ensuite sur la touche « - », la trace se déplacera vers le bas jusqu'à se positionner sur -70 dBm. Vous remarquerez que la position de la trace par rapport aux lignes de la grille est beaucoup plus précise.

Si vous continuez à faire descendre la trace jusqu'au bas de l'écran, la ligne TRCK basculera

sur la position OFF. À l'aide de la touche « + », vous pouvez remonter la trace jusqu'à la ligne de -10 dBm.

À chaque déplacement de la trace, la ligne TRCK indiquera la valeur en dBm de la ligne correspondant à sa position.

La calibration qui vient d'être effectuée, restera mémorisée dans l'analyseur, même après l'avoir laissé éteint durant un très long moment. À son prochain démarrage, l'analyseur sera toujours bien calibré. Cette opération de calibration peut être effectuée plusieurs fois jusqu'à atteindre des résultats satisfaisants.

Lorsque la fonction de tracking n'est pas utilisée, nous vous conseillons de l'éteindre en appuyant sur les touches F2 et 4. La ligne TRCK passera alors sur la position OFF.

Comment visualiser l'amplitude d'un signal

En regardant la trace d'un signal, vous pouvez déjà en estimer l'amplitude, en

dBm ou en dBμV. Mais pour connaître la valeur exacte d'un point spécifique sur la trace, nous vous conseillons d'utiliser le MARKER 1 (voir figure 47). Pour ce faire, positionnez le curseur sur la ligne MARKER 1 et appuyez sur ENTER : les valeurs de la fréquence et de l'amplitude du point sélectionné par le petit marqueur triangulaire, s'afficheront à l'écran.

Vous pouvez déplacer le marqueur à l'aide du codeur (ENCODER) et le positionner sur la porteuse dont vous voulez connaître la fréquence et l'amplitude (voir figure 48).

En plus, vous avez la possibilité de convertir ces valeurs d'une unité de mesure à l'autre. Il suffit d'appuyer sur les touches F1 et 8 pour que le curseur se positionne automatiquement en bas de l'échelle, sur la ligne dBm ou dBμV (voir figure 49). De cette façon, si l'amplitude a une valeur de -44 dBm, par exemple, en appuyant sur la touche ENTER vous pouvez la transformer en dBμV et obtenir ainsi une valeur de 63 dBμV.

L'amplitude des harmoniques

Avec cet analyseur, vous pouvez mesurer le nombre d'harmoniques générées par un émetteur-récepteur ou un générateur HF et évaluer la valeur d'atténuation en dB en rapport à la fréquence fondamentale.

Si vous voulez analyser le signal d'un générateur, vous

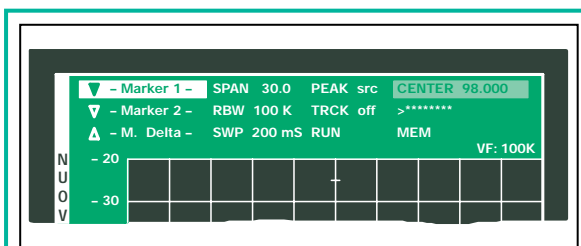


Figure 47 : Pour activer le MARKER 1, appuyez sur les touches F2 et 0.

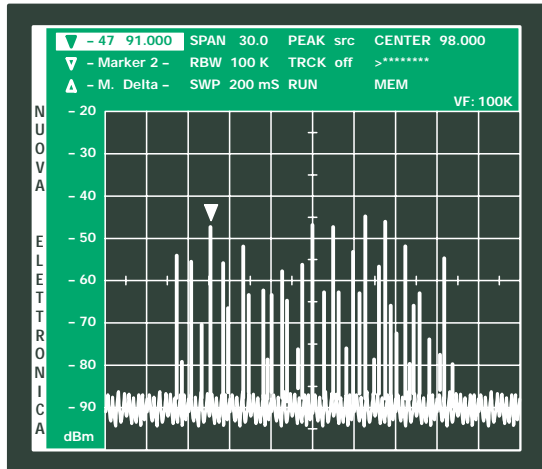


Figure 48 : Placez le curseur du marqueur sur un point du tracé en utilisant le bouton du codeur (ENCODER). Vous pouvez ainsi connaître les valeurs de fréquence et d'amplitude.

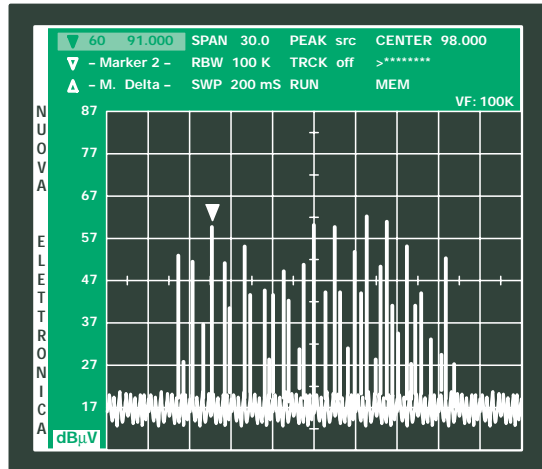


Figure 49 : Si vous préférez connaître l'amplitude exprimée en dBµV, vous devez appuyer sur les touches F1 et 8.

devez connecter la sortie de ce dernier, directement sur l'entrée de l'analyseur. Les émetteurs-récepteurs, par contre, ne doivent jamais être connectés à l'analyseur car leurs signaux ont une puissance trop élevée. Pour les analyser, rapprochez l'analyseur de l'émetteur et connectez un morceau de fil rigide sur son entrée (voir figure 35).

Supposons vouloir analyser un émetteur-récepteur réglé sur 145 MHz :

Déplacez le curseur sur la ligne SPAN, puis, grâce au clavier numérique, tapez 1000 et appuyez sur ENTER. Chaque

petit carré de la grille aura une valeur horizontale de 100 MHz (voir figure 50). Positionnez maintenant le curseur sur la ligne CENTER, tapez 500 et appuyez sur ENTER. Le centre de l'échelle sera ainsi placé sur 500 MHz.

Ensuite, placez le curseur sur la ligne RBW, puis appuyez sur la touche « + » jusqu'à atteindre la valeur de 1 M.

Positionnez le curseur sur la ligne SWP et, en appuyant sur la touche « + », faites apparaître la valeur de 1 sec.

Après ces opérations, l'analyseur affichera un signal avec une amplitude très

élevée, c'est-à-dire le signal de la fréquence fondamentale, et 4 ou 5 harmoniques dont l'amplitude ira en décroissant (voir figure 50).

Si le signal de la fréquence fondamentale touche le bord supérieur de l'écran, vous devez réduire la sensibilité, en appuyant sur les touches F1 et 7 de façon à ce que le curseur se positionne sur la ligne -10 dBm.

En appuyant maintenant sur la touche « + », l'échelle passe à 0 dBm puis à 10 dBm etc. (voir figure 50), tandis que les amplitudes des signaux vont décroissantes sur l'écran.

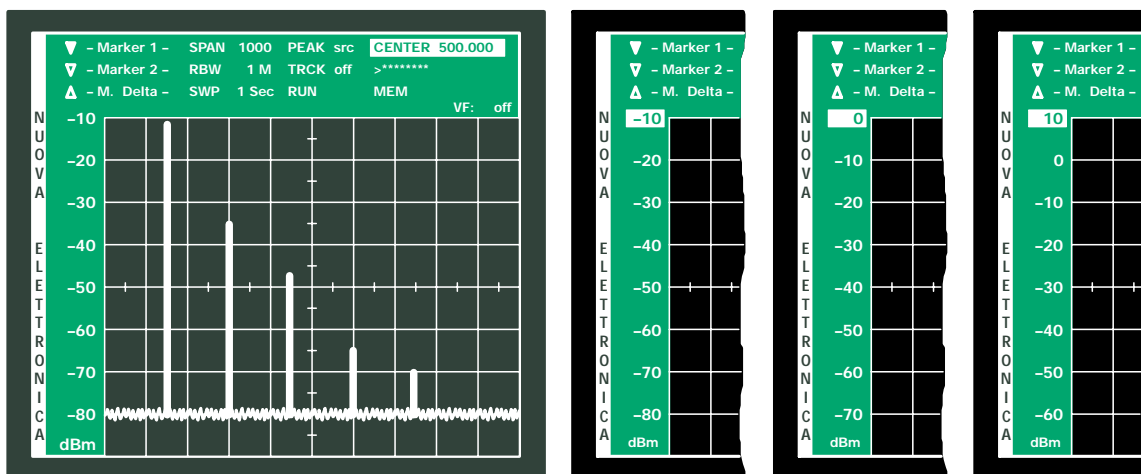


Figure 50 : Grâce à cet analyseur vous pouvez facilement connaître l'amplitude, la fréquence fondamentale et toutes les harmoniques d'un signal quelconque. Réglez le SPAN sur 1000, le CENTER sur 500 000, le SWP à 1 sec. et le RBW à 1 M. Si la trace dépasse le seuil supérieur de la grille, vous devez réduire la sensibilité en appuyant sur les touches F1 et 7 (LEVEL). En appuyant sur la touche « - », vous verrez le nombre en haut de l'échelle changer de -10 dBm à 0 dBm, puis à 10 dBm. Pour effectuer la lecture en dBµV, vous devez appuyer sur les touches F1, 8 et ENTER.

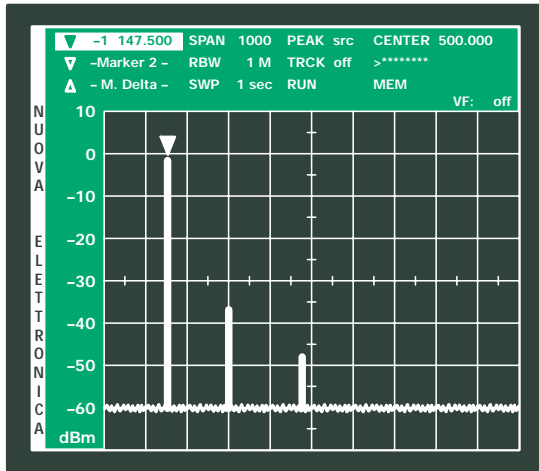


Figure 51 : En diminuant la sensibilité, vous verrez la trace de la fréquence fondamentale rentrer dans la grille. Pour connaître la valeur de son amplitude, vous devez activer le MARKER 1 en appuyant sur les touches F2, 0 et ENTER. Ensuite, tournez le bouton du codeur afin de placer le marqueur sur le centre de la fréquence fondamentale. Les valeurs de l'amplitude et de la fréquence du signal seront affichées sur la ligne MARKER 1.

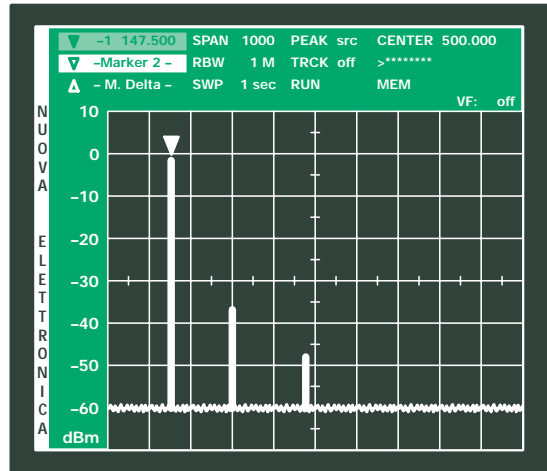


Figure 52 : En appuyant sur les touches F2 et 1, on active le MARKER 2 et un deuxième petit curseur s'affiche à l'écran.

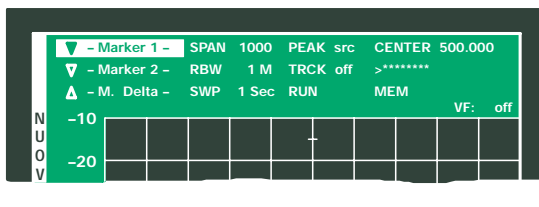


Figure 54 : Pour activer ou désactiver les MARKER 1 et 2, vous devez placer le curseur sur les lignes respectives et appuyer, ensuite, sur la touche ENTER.

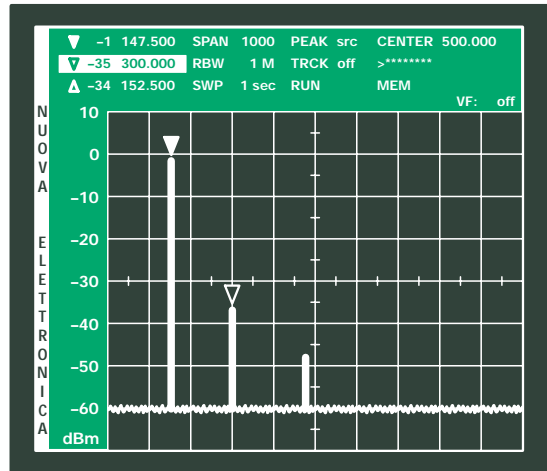


Figure 53 : En positionnant le deuxième marqueur sur une harmonique, vous pouvez connaître sa fréquence et son amplitude.

Ensuite, déplacez le curseur sur la ligne MARKER 1, grâce aux touches F2 et 0, puis appuyez sur ENTER afin de faire apparaître le petit curseur triangulaire du marqueur (voir figure 51). A l'aide du codeur (ENCODER), positionnez ce curseur à l'extrémité de la raie de la fréquence fondamentale (voir figure 51).

La précision de la mesure de cette fréquence dépendra de la valeur de SPAN choisie précédemment. Dans notre cas, le SPAN étant égal à 1 000 MHz, le moindre déplacement du marqueur équivaudra à plusieurs mégahertz. La valeur affichée pourra donc être comprise entre 143 et 148 MHz.

Pour effectuer une mesure très précise, vous devrez réduire la valeur de SPAN, ce qui entraînera, par contre, une difficulté dans l'affichage des différentes harmoniques.

En poursuivant l'analyse du signal, activez le deuxième marqueur (MARKER 2)

grâce aux touches F2, 1 et ENTER (voir figure 52). Positionnez-le sur l'extrémité de la raie de la première harmonique (voir figure 53) en tournant le bouton du codeur. Vous remarquerez que la valeur M. DELTA indique une atténuation de -35 ou -36 dB par rapport à la fondamentale.

En positionnant le même marqueur sur la deuxième harmonique, celle-ci s'avérera atténuée de -30 ou -35 dB par rapport à la fréquence fondamentale.

Si vous remarquez une certaine imprécision dans les mesures effectuées par l'analyseur, vous devrez régler la valeur de SPAN bien au-dessous de 1000.

Cette opération, vous permettra d'obtenir des valeurs exactes.

Par conséquent, si vous avez utilisé une fréquence de 145 000 MHz en entrée, la première harmonique se positionnera sur la fréquence de 290 000 MHz, tandis que la deuxième sera sur 435 000 MHz.

Vous pouvez à présent vérifier l'exactitude de ces valeurs :

Positionnez le curseur sur la ligne SPAN, tapez 5 et appuyez sur ENTER. Maintenant, déplacez le curseur sur CENTER et tapez 145, puis appuyez sur ENTER. La fréquence fondamentale apparaîtra automatiquement au centre de l'écran.

Si la trace du signal dépasse la limite supérieure de la grille (voir figure 55), vous devez réduire la sensibilité en

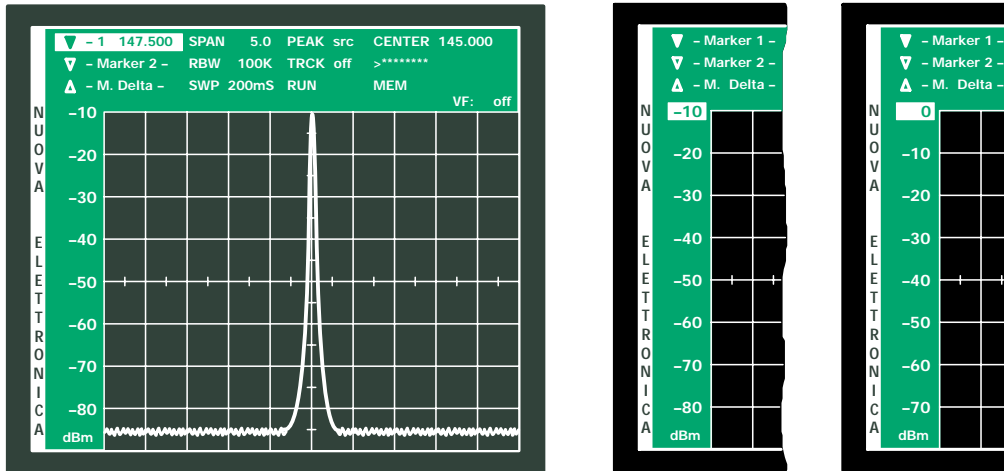


Figure 55 : Avec une valeur de SPAN égale à 1000 (voir figure 50), vous obtiendrez très difficilement une mesure exacte de la fréquence. Pour ce faire, choisissez un SPAN de 5 et ensuite, sur la ligne CENTER, tapez la valeur de la fréquence fondamentale. La trace correspondante s'affichera au centre de l'écran. Dans le cas où elle dépasserait la limite supérieure de la grille, réduisez la sensibilité en appuyant sur les touches F1, 7 et « - ». L'échelle passera ainsi de -10 dBm à 0 dBm, etc. La trace du signal rentrera alors à l'intérieur de l'écran (voir figure 56).

appuyant sur les touches F1 et 7. Vous verrez alors le curseur se placer sur la ligne -10 dB et vous devrez appuyer sur la touche « - » jusqu'à ce que la trace se positionne sur la limite inférieure du dernier carré de la grille (voir figure 56).

Ensuite, déplacez le curseur sur la ligne MARKER 1 et, en tournant le bouton du codeur, essayez de positionner le marqueur au centre de la trace, c'est-à-dire sur la fréquence fondamentale.

Vous remarquerez que la valeur de fréquence mesurée aura une très faible tolérance. En effet, si le marqueur n'est

pas très exactement centré, elle pourra donner une valeur comprise entre 145 012 MHz et 145 025 MHz (voir figure 56).

Sachant que la première harmonique se trouve sur la fréquence de 290 000 MHz, placez le curseur sur la ligne CENTER, puis tapez 290 et appuyez sur ENTER.

Cette fréquence s'affichera au centre de l'écran, avec une amplitude nettement moindre que celle de la fréquence fondamentale (voir figure 57).

A présent, en tournant le bouton du codeur, positionnez le marqueur au

centre de la trace. Vous remarquerez que, lorsqu'il n'est pas parfaitement centré, la valeur indiquée sur la ligne du marqueur est comprise entre 290 012 et 290 030 MHz, présentant ainsi une très faible tolérance.

Cette harmonique présente aussi une atténuation : si, par exemple, la fréquence fondamentale a un signal de -1 dB et l'harmonique analysée, une valeur de -33 dB, cela signifie que l'atténuation globale entre les deux fréquences est de 32 dB.

Pour visualiser la deuxième harmonique qui, comme vous le savez déjà, se trouve sur la fréquence de

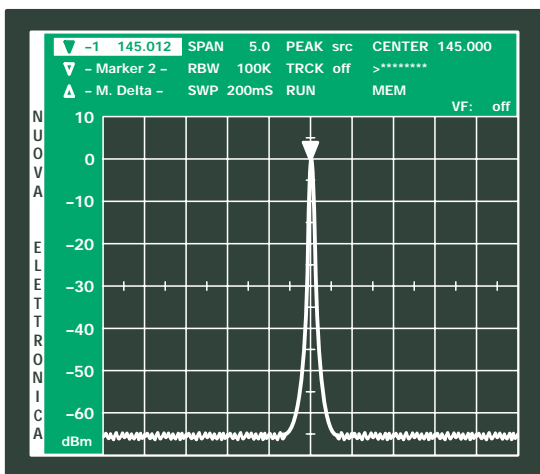


Figure 56 : Après avoir activé le MARKER 1, placez son curseur sur la fréquence fondamentale.

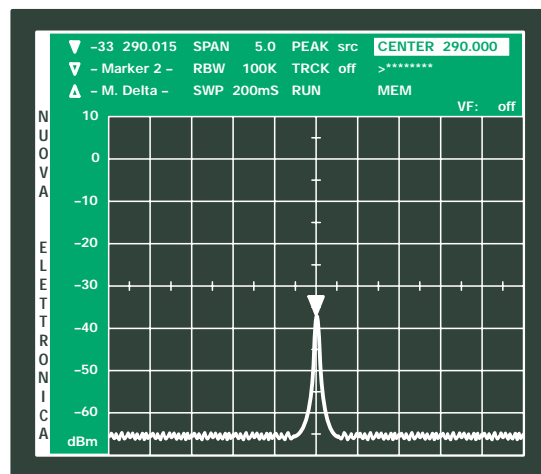


Figure 57 : Tapez la valeur de la fréquence de la première harmonique sur la ligne CENTER, puis appuyez sur ENTER.

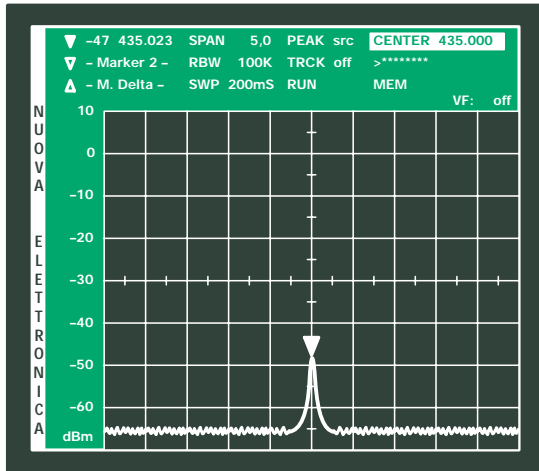


Figure 58 : Tapez la valeur de la fréquence de la deuxième harmonique sur la ligne CENTER, puis appuyez sur ENTER.

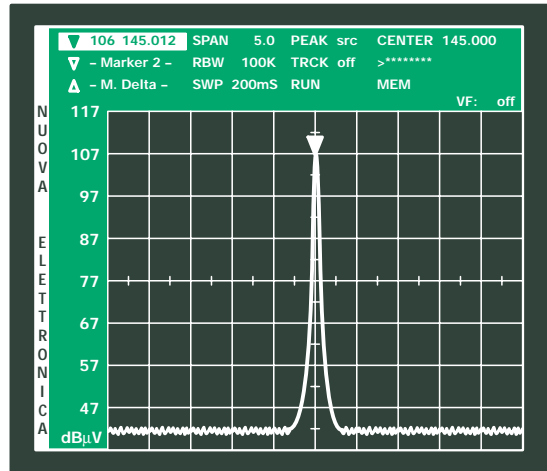


Figure 59 : Pour obtenir une mesure exprimée en dBµV, vous devez appuyer sur les touches F1, 8 et ENTER.

435 000 MHz, placez le curseur sur la ligne CENTER, tapez 435 et appuyez sur la touche ENTER.

La fréquence de la deuxième harmonique s'affichera ainsi au centre de l'écran avec une amplitude encore inférieure à celle de la première harmonique (voir figure 58).

Ensuite, placez le marqueur au centre de la trace et vous lirez une fréquence comprise entre 435 012 MHz et 435 028 MHz en fonction de la précision avec laquelle vous avez positionné le marqueur.

Sur la ligne MARKER 1, vous pouvez donc lire la valeur de l'atténuation entre la fréquence fondamentale et la

deuxième harmonique : si par exemple, la fréquence fondamentale a un signal de -1 dB et l'harmonique analysée, une valeur de -47 dB, cela signifie que l'atténuation globale entre les deux fréquences est de 46 dB.

En choisissant un SPAN de 5 MHz, donnant à chaque carré horizontal une valeur de 0,5 MHz, vous remarquerez que les valeurs affichées sur la ligne MARKER 1 sont plus stables.

Si vous souhaitez que les valeurs soient exprimées en dBµV, appuyez sur les touches F1 et 8 et ensuite sur ENTER.

Pour connaître les valeurs de la fréquence fondamentale et de ses har-

moniques, positionnez à nouveau le marqueur sur les points respectifs de la trace (voir les figures 59, 60 et 61) :

145 000 MHz
fondamentale : **106 dBµV**

290 000 MHz
première harmonique : **74 dBµV**

435 000 MHz
deuxième harmonique : **60 dBµV**

Ces mesures ont été effectuées sur une échelle ayant un pas vertical de 10 dB par carré.

Le même résultat aurait été obtenu avec un pas de 5 dB par carré.

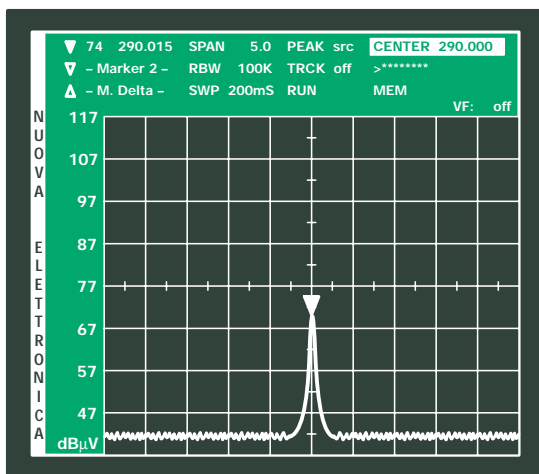


Figure 60 : Tapez la valeur de la fréquence de la première harmonique sur la ligne CENTER, puis appuyez sur ENTER.



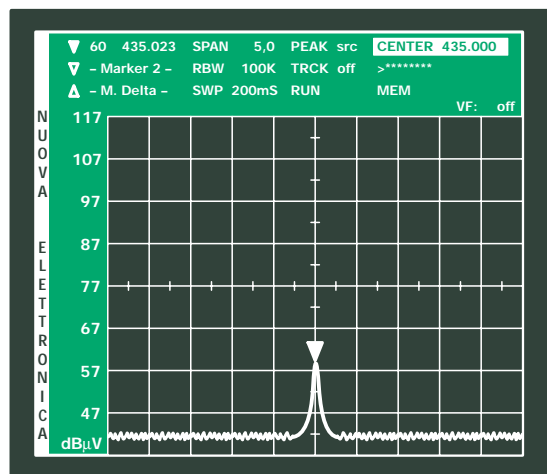



Figure 61 : Tapez la valeur de la fréquence de la deuxième harmonique sur la ligne CENTER, puis appuyez sur ENTER.

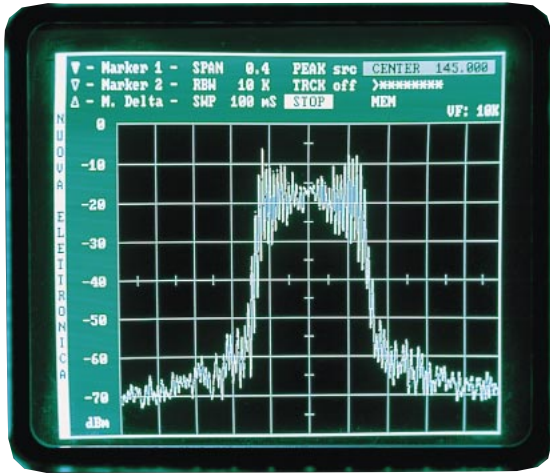

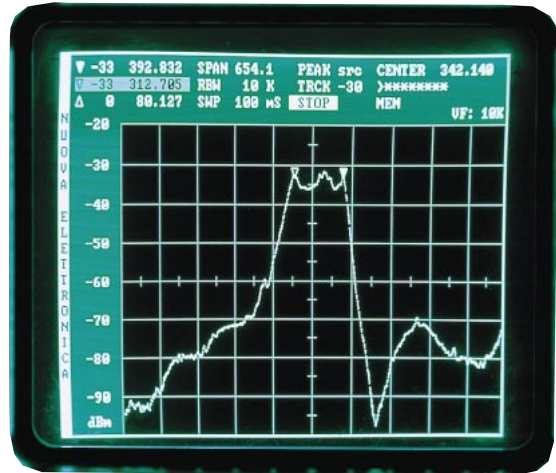Sur cette photo vous observez un signal HF modulé en FM. En utilisant les curseurs des MARKER 1 et 2, vous pouvez mesurer la déviation maximale de la modulation.



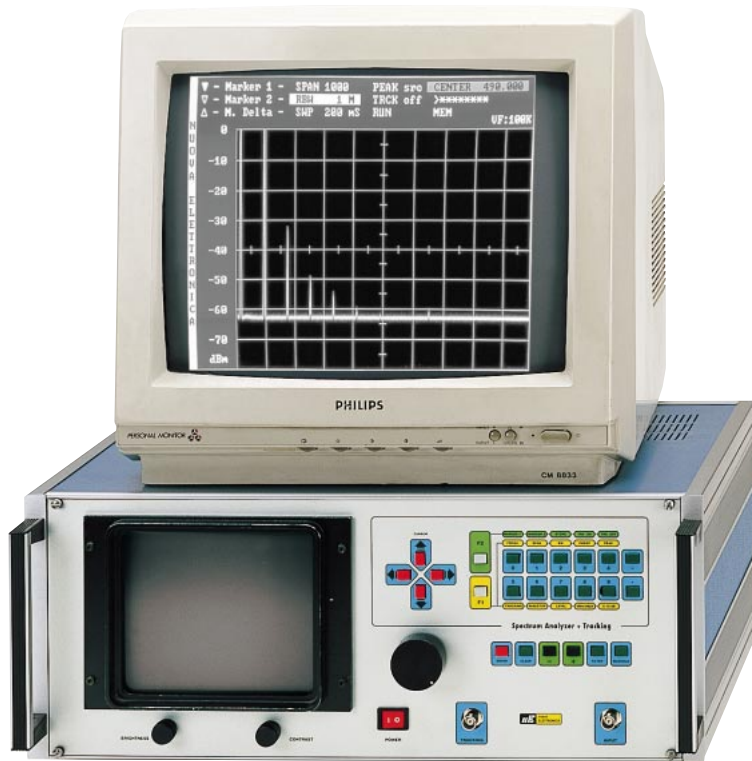
En utilisant le tracking, vous pouvez contrôler toutes sortes de filtres et mesurer la largeur de leur bande passante en positionnant les MARKER sur les extrémités de leurs flancs.



Pour ceux qui voudraient faire des économies, nous rappelons que le moniteur 8 pouces à phosphores verts peut être remplacé par un moniteur de télévision de 16, 20 ou 22 pouces, disposant d'une entrée pour « signal composite ».

Ce dernier signal doit être prélevé directement sur le module que nous vous fournissons déjà monté et calibré (voir sortie vidéo sur la figure 17 dans le numéro 1 d'ELECTRONIQUE) avec un simple câble coaxial.

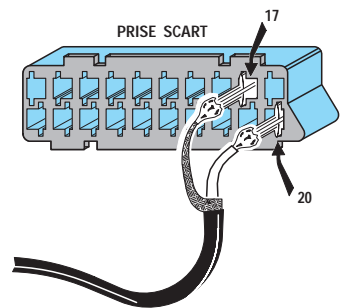Ce même signal peut également être envoyé sur téléviseur disposant d'une prise SCART : dans la figure en haut à gauche, nous vous indiquons les connexions à effectuer sur cette prise. Les images obtenues avec ce système, seront toujours en noir et blanc.



Conclusion

Voilà la description de l'utilisation de l'analyseur de spectre avec tracking terminée. Vous savez maintenant utiliser votre appareil et allez pouvoir l'exploiter durant de longues années. De nombreuses mesures que vous ne tentiez même pas auparavant sont maintenant à votre portée. N'hésitez pas à nous faire connaître vos critiques et vos découvertes, vos trucs et vos astuces. Si elles présentent un intérêt général, nous les publierons dans ces colonnes.

Où trouver les composants

Exceptionnellement, cet appareil étant tout de même assez complexe et dans le souci de vous assurer une totale satisfaction, nous avons confié à la société Comelec l'exclusivité de sa vente et du SAV.

NUOVA ELETTRONICA ◆

Systeme d'immobilisation invisible pour voiture

Voici un système très simple, à microcontrôleur, capable de couper l'alimentation du circuit d'arrivée de la pompe d'injection d'un moteur diesel ou l'injection électronique d'un moteur essence. L'installation est simple et elle ne nécessite aucune télécommande pour désactiver l'alarme : il suffit d'entrer dans la voiture, de mettre le contact, puis, dans les 5 secondes, d'appuyer sur la pédale de frein.



Les centrales d'alarme pour automobiles que vous êtes habitués à voir

sont toutes très sophistiquées, gérées par des microprocesseurs et pourvues de nombreuses entrées pour les capteurs. A l'opposé, dans ces pages, nous voulons vous présenter un projet d'alarme très simple, fiable et innovateur.

En bref, Il s'agit d'un système dépourvu de capteur mais permettant d'immobiliser un véhicule. Il utilise un relais coupant l'alimentation de la pompe d'injection d'un moteur diesel ou l'injection électronique d'un moteur essence.

Comment ça marche ?

Pour connecter ce système d'immobilisation, il suffit de repérer l'alimentation générale (12 V et masse), le contact



de la clé, le fil de la lampe de feu stop (ou le contact de la pédale de frein).

Le système s'active lorsque l'on tourne la clé pour mettre le contact. A ce moment, il déclenche un petit relais, lequel peut activer un second relais de puissance, placé dans le coffre moteur du véhicule par exemple. Quand le système reçoit la tension 12 V du contact, il reste 5 secondes à l'utilisateur pour désactiver l'alarme.

Comment fait-on ?

C'est très simple, il suffit d'appuyer sur la pédale de freins au moins une fois et la voiture pourra démarrer. Si la pédale de freins n'est pas sollicitée en temps voulu, soit parce que vous avez oublié votre protection soit parce qu'un inconnu ne connaît pas le « truc », la voiture sera immobilisée. Dans

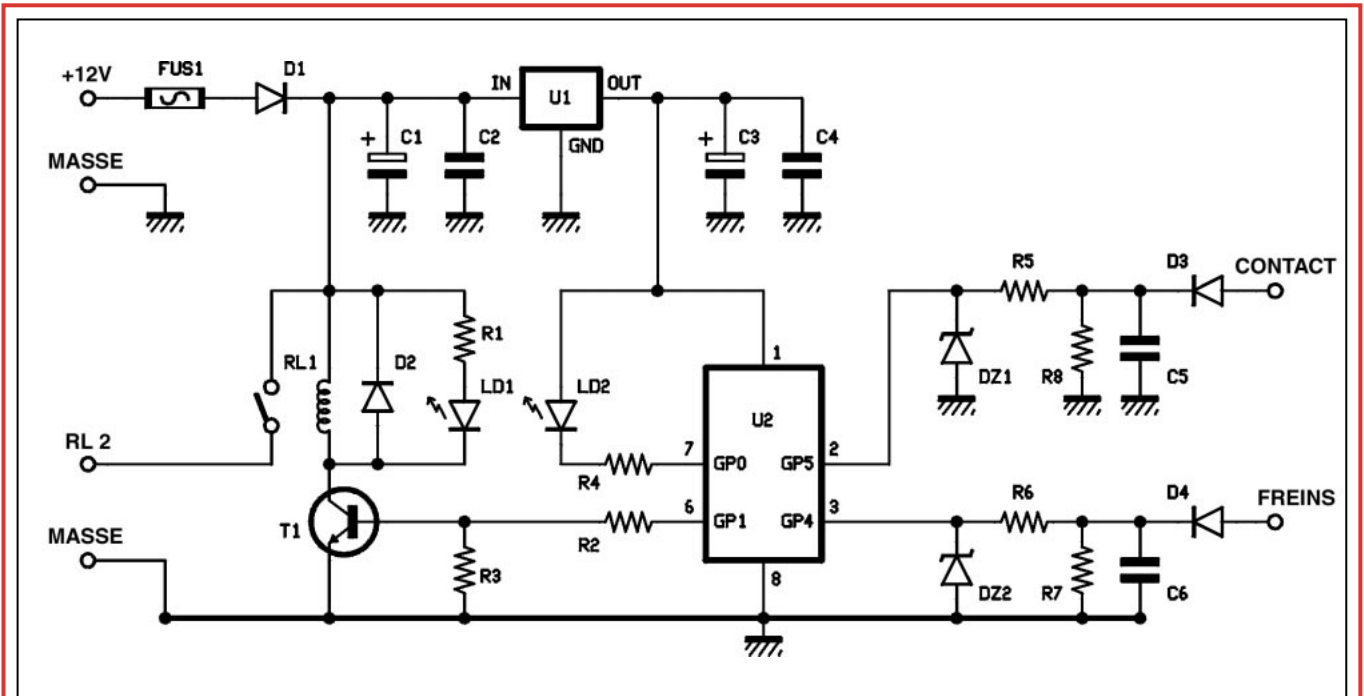


Figure 1 : Schéma électronique du système d'immobilisation.

ce cas, il faut couper le contact, attendre au moins 10 secondes puis remettre le contact pour réinitialiser le système et, cette fois, appuyer sur la pédale de freins !

Nous avons prévu le délai de 10 secondes de façon à ce que de brèves coupures d'alimentation ou des faux contacts dans le circuit électrique n'activent pas l'alarme intempestivement. Si tel était le cas, le moteur se couperait avec tous les inconvénients que cela impliquerait et c'est ce que nous avons voulu éviter.

Pour faciliter l'utilisation de notre système d'immobilisation, nous avons ajouté des LED de signalisation qui indiquent chaque état de fonctionnement et qui permettent, durant l'installation, de tester le circuit et de voir si le système est en service, hors service ou s'il est nécessaire de remettre le contact.

Chaque fois que l'on tourne la clé de contact la LED verte s'allume, indiquant que le système d'immobilisation est prêt et que, dans les 5 secondes suivantes, il faut appuyer sur la pédale de frein. Passé ce délai, le relais restera excité et bloquera le circuit d'alimentation. Le moteur ne pourra pas démarrer. Il faudra alors couper le contact, attendre 10 secondes, puis recommencer l'opération (la LED rouge émettra un clignotement d'une seconde environ puis elle s'éteindra avec la LED verte). En remettant la clé sur la position contact, la LED verte va s'allumer

à nouveau et vous pourrez, cette fois, en appuyant sur la pédale de freins, débloquent le système.

Le schéma du système d'immobilisation

Maintenant que vous avez bien compris la procédure, passons à l'explication du schéma électronique et à son raccordement électrique au véhicule.

La carte est alimentée en 12 V (figure 1), elle ne fonctionnera donc qu'installée dans les véhicules dont la tension d'alimentation est de 12 V ! Si vous désirez l'utiliser sur un camion, par exemple, dont les batteries fournissent du 24 V, il faudra ajouter, dans la ligne alimentation du système d'immobilisation, un régulateur de tension 7812 muni d'un radiateur d'au moins 8°/W.

La carte s'alimente entre les bornes +12 V et la masse. C1 et C2 servent au filtrage (respectivement basses fréquences et hautes fréquences) pour attaquer un simple régulateur (U1) de tension 7805 en boîtier TO-220 qui délivrera une tension régulée de 5 V nécessaire au microcontrôleur Microchip PIC 12C508 qui est le cœur de notre centrale d'immobilisation. La diode D1 sert à protéger la carte contre d'éventuelles inversions de polarité ainsi que d'éventuelles pointes de tensions inverses générées par des charges inductives. Le fusible FUS1 permet de protéger le

véhicule en cas de court-circuit sur la carte.

Une fois sous tension, le microcontrôleur U2 commence son programme : initialisation des entrées et sorties, PIN 6 et 7 (respectivement GP1 et GP2) en entrée et les PIN 2 et 3 (respectivement GP5 et GP4) en sortie. Ces deux dernières servent à contrôler la position de la clé de contact (pour GP5) et si les freins sont actionnés (pour GP4). Le programme va ensuite, via GP0, allumer la LED rouge pendant environ 10 secondes puis initialiser le timer. Pendant ce temps, le contact ne doit pas être mis sinon le PIC fera continuellement une RAZ du timer et ce, tant que la condition prévue ne sera pas vérifiée. Une fois la condition réalisée, après quelques secondes, le programme fera clignoter la LED rouge pendant 1 seconde puis restera dans une boucle d'attente jusqu'à ce que l'utilisateur tourne la clé afin de mettre le contact.

Quand cette condition est réalisée, un 12 V est disponible sur l'anode de la diode D3. Ce 12 V sera transformé en 5,1 V à l'aide de la diode zener DZ1 afin de ne pas endommager le PIC 12C508. A ce moment-là, le programme va générer un état logique haut sur GP1 pour saturer T1 qui va, à son tour, exciter la bobine du relais RL1 provoquant l'éclairement de la LED verte LD1. Ce signal indique au conducteur que l'alarme est activée et qu'il lui reste 5 secondes pour la neutraliser. Quand RL1 est activé, nous retrouvons

au point RL2 un 12 V qui peut éventuellement servir à commander le relais de puissance que vous utiliserez pour couper l'alimentation de l'électrovanne de la pompe à injection, l'injection électronique ou le démarreur.

Maintenant il y a deux possibilités :

- 1) le conducteur freine avant les cinq secondes,
- 2) il laisse passer le délai.

Dans le premier cas, en supposant que le fil du positif du feu de stop connecté sur l'entrée « FREINS » de la carte, le micro reçoit un niveau logique haut sur l'entrée GP4 broche 3, à aussi, afin de préserver le PIC, DZ2, à travers R6, convertit le 12 V en 5,1 V. Immédiatement après avoir

reçu ce niveau logique haut, le programme désactive le relais en mettant à l'état bas la broche 6. LD1 va alors s'éteindre et le véhicule pourra enfin démarrer. Le programme attend maintenant que le contact soit à nouveau coupé.

Pour pouvoir recommencer un cycle, il faudra que le véhicule soit à l'arrêt et le moteur éteint pendant au moins 10 secondes.

Dans le second cas, si le conducteur, après avoir mis le contact, a dépassé les 5 secondes sans avoir appuyé sur les freins, le micro ne recevra pas le 1 logique sur sa broche 3 et le relais ne se désactivera pas. Il restera excité et la voiture sera immobilisée jusqu'à ce que l'on tourne la clé sur OFF et qu'elle

reste dans cette position pendant au moins 10 secondes. Ce temps écoulé, le timer est réinitialisé et la sortie (broche 6), réservée à T1, retourne au niveau bas ouvrant ainsi le relais. Parallèlement, LD2 se met à clignoter et LD1 s'éteint.

Si on coupe l'alimentation du contact après un faux démarrage ou après avoir dépassé les cinq secondes sans avoir appuyé sur les freins, le relais restera activé encore 10 secondes puis, ce temps dépassé, si le contact n'est pas remis, le relais RL1 se désactivera (LD1 s'éteindra et parallèlement LD2 clignotera). Pour redémarrer il faudra recommencer la procédure.

Par contre si l'on coupe le contact après un démarrage réussi, le relais restera désactivé et il faudra attendre 10 secondes (LD2 s'éclairera 1 seconde après ce délai), pour remettre le contact et recommencer la procédure.

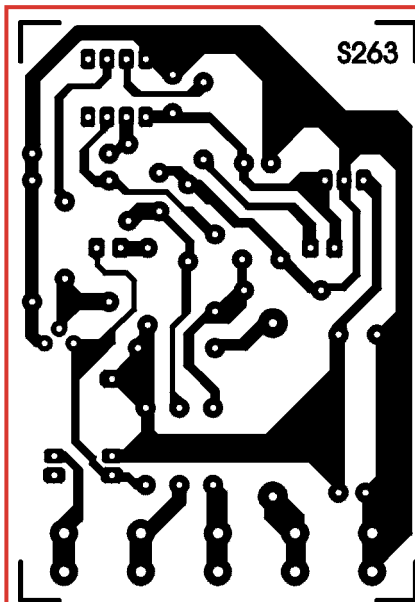


Figure 2 :
Circuit imprimé à l'échelle 1.

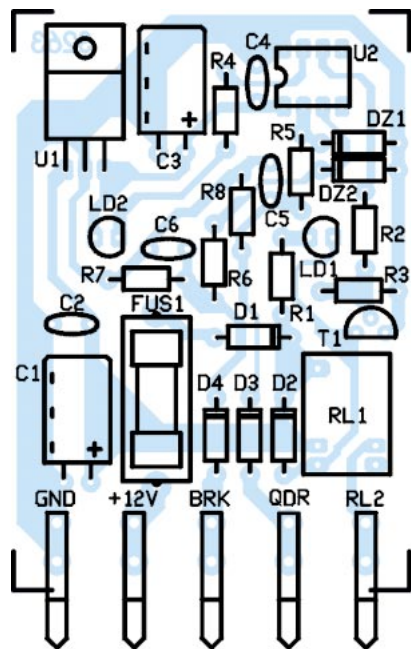



Figure 3 : Plan d'implantation des composants.

Liste des composants

- R1 : 1 k Ω
- R2 : 15 k Ω
- R3 : 47 k Ω
- R4 : 560 Ω
- R5 : 180 Ω
- R6 : 180 Ω
- R7 : 4,7 k Ω
- R8 : 4,7 k Ω
- C1 : 470 μ F 25 V électrolytique rad.
- C2 : 100 nF multicouche
- C3 : 1000 μ F 16 V électrolytique rad.
- C4 : 100 nF multicouche
- C5 : 100 nF multicouche
- C6 : 100 nF multicouche
- D1 : Diode 1N4007
- D2 : Diode 1N4007
- D3 : Diode 1N4007
- D4 : Diode 1N4007
- DZ1 : Zener 5,1 V 1/2 W
- DZ2 : Zener 5,1 V 1/2 W
- FUS1 : Fusible 1 A
- LD1 : LED verte 5 mm.
- LD2 : LED rouge 5 mm.
- RL1 : Relais min. 12 V 1 RT.
- RL2 : Relais auto 30 A
- U1 : Régulateur 7805
- U2 : PIC 12C508 (MF 263)
- T1 : Transistor NPN BC547B

Divers :

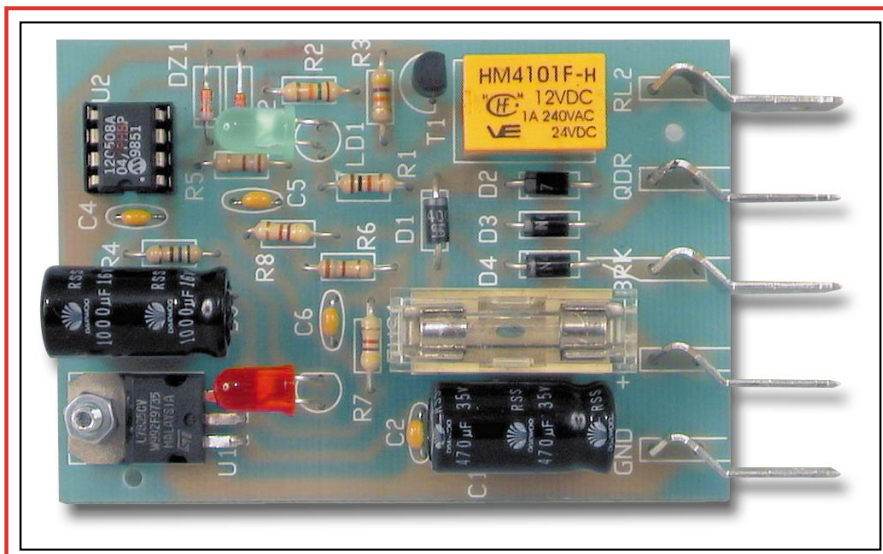- Support circuit intégré 2 x 4
- Porte-fusible pour CI
- Cosses faston pour CI (5)
- Boîtier plastique SC700
- Circuit imprimé réf. S263.



Le petit relais RL1 est un ITT-MZ ou équivalent qui à l'état de repos a son contact ouvert (NO). En revanche, quand le relais est excité, son contact va se fermer et le point RL2 se retrouvera à 12 V à travers D1. Ce contact sert à commander un relais de puissance optionnel, que l'on pourra acheter dans n'importe quel magasin de pièces détachées électriques pour automobiles.

Sans ajouter de relais, on peut utiliser le contact de RL1 pour agir sur les relais de puissance déjà présents dans le véhicule, comme par exemple celui qui alimente le démarreur ou plus précisément son automatisme.

En fait, quand on met la clé sur la position « DEM », un électro-aimant va déplacer un pignon qui à son tour va actionner l'interrupteur de puissance incorporé dans le démarreur. Cet exemple vous est présenté en figure 4B.

Réalisation pratique.

Maintenant que nous avons éclairci les différents principes de raccordement du système au véhicule (voir les figures 4A, 4B et 4C), nous allons voir comment monter et installer le dispositif.

En premier lieu vous devez réaliser le circuit imprimé sur lequel viendront s'installer les composants. Pour ce faire, vous pouvez vous servir de la vue du circuit présentée en figure 2 à l'échelle 1.

Après avoir insolé, gravé puis percé le circuit, vous pourrez insérer et souder les quelques résistances et diodes en vous servant du plan d'implantation de la figure 3. Rappelez-vous que la cathode d'une diode est marquée par une bague. Insérer ensuite le support 2 x 4 broches de façon à ce que le détrompeur soit orienté vers le condensateur C4, puis les condensateurs (pensez à respecter la polarité pour les chimiques) et le porte fusible dans lequel vous insérerez un fusible rapide de 1 A.

Soudez ensuite le transistor en mettant sa partie plate vers RL1, placez le régulateur de manière à ce que sa face métallique soit couchée sur le circuit.

Pour finir, soudez le relais et les LED en sachant que le méplat de leur coloriette représente la cathode.

A ce point, le circuit est terminé et il ne vous reste plus qu'à souder les 5

cosses faston que vous placerez comme sur les photos : une pour la masse, une pour le +12 V, une pour le + de la clé (de contact), une pour l'information du freinage et enfin celle du contact du relais RL1 pour commander un relais de puissance.

Afin d'éviter d'éventuels courts-circuits il est conseillé de monter le circuit dans un boîtier plastique. Pour notre proto-

type, nous avons utilisé un coffret de dimensions 57 x 90 x 25 dans lequel nous avons découpé un petit côté afin de laisser sortir les cosses. Vous pouvez ensuite fermer votre boîte et votre centrale d'immobilisation sera prête.

Pour éviter les erreurs de câblage des cosses, vous pouvez coller, sur le couvercle, une étiquette sur laquelle vous indiquerez les différentes connexions.

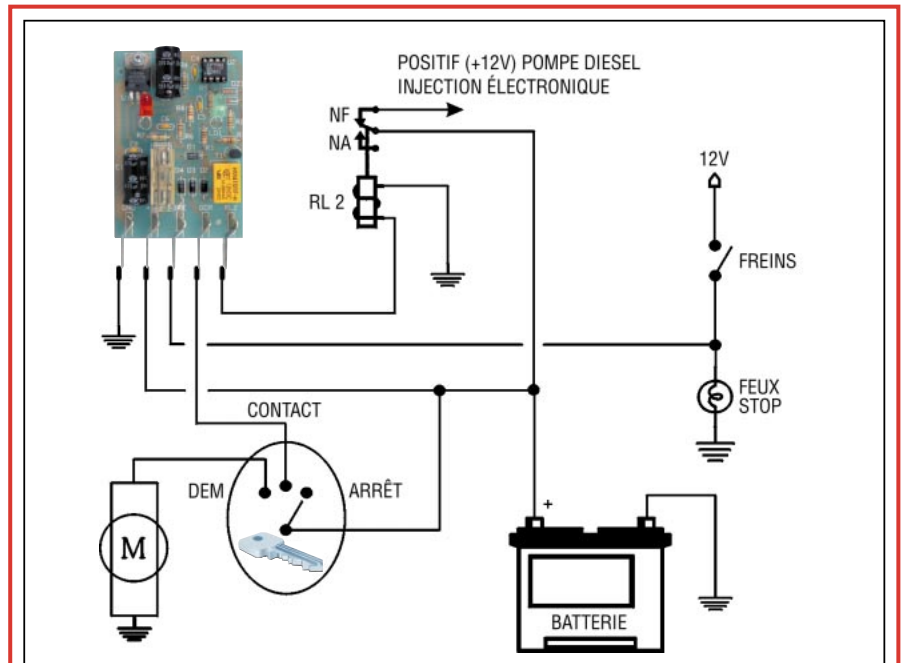


Figure 4A : Il est possible de connecter l'alarme de manière à couper l'alimentation de la pompe diesel ou de l'injection électronique. ATTENTION ! Interrompre le fil qui relie la centrale (ou la pompe diesel) directement au positif de la batterie.

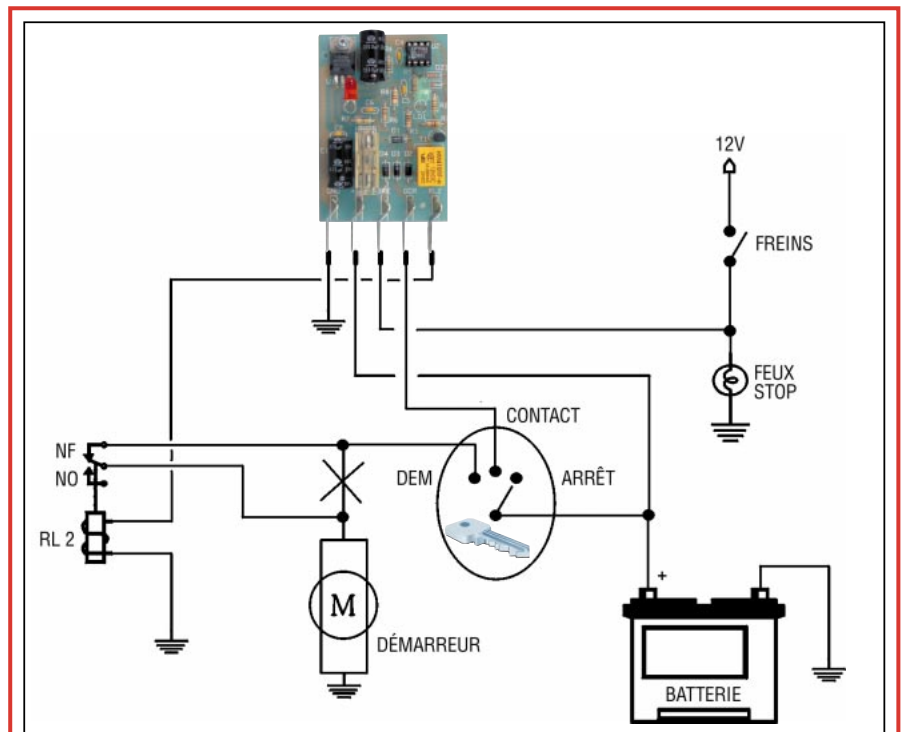


Figure 4B : Une autre possibilité consiste à interrompre la liaison entre le bloc de la clé de contact et le démarreur.

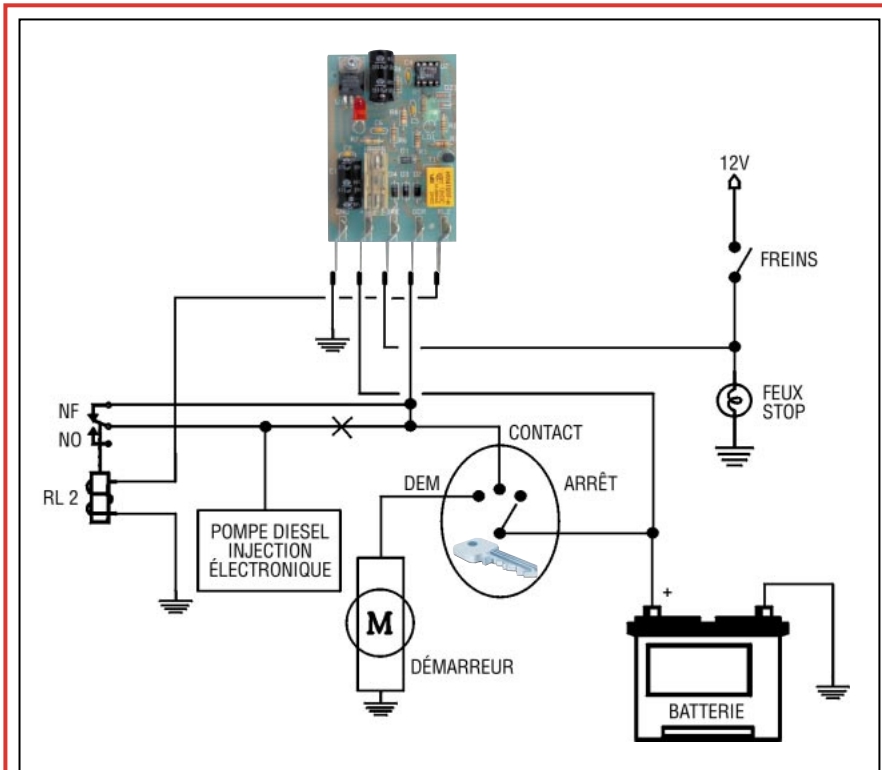


Figure 4C :

La dernière solution proposée consiste à interrompre le signal CONTACT qui va de la pompe diesel à la centrale d'injection ou l'injection électronique.

L'installation

Il ne vous reste plus, maintenant, qu'à installer votre système d'immobilisation dans la voiture. Pour vous faciliter la tâche, nous avons réalisé des dessins représentant les différentes possibilités.

Dans tous les cas, la masse comme le +12 V doivent être raccordés respectivement à la masse du véhicule et au 12 V de la batterie. En fait, le système sera toujours sous tension.

Dès que vous l'alimenterez, la LED rouge va s'allumer pour s'éteindre 10 secondes plus tard. Le système sera



Pour le relais auxiliaire nous pouvons vous conseiller le modèle 792 H - 1C (1 contact) de la société taiwanaise Song Chuang, qui a une bobine de 12 V et un pouvoir de coupure de 30 à 40 ampères. Il est moulé et dispose d'une patte percée permettant de le fixer facilement. Ses connexions sont externes, à lamelles faston et au pas standard. Bien entendu, toute équivalence fera l'affaire.

réellement actif après une nouvelle temporisation de 15 secondes à la fin de laquelle la led rouge émettra un bref clignotement.

Tirez ensuite un fil du contact de la clé que vous pouvez récupérer, soit sur le bloc principal de la clé, soit sur le 12 V réservé à l'autoradio. Avec un autre bout de câble électrique raccordez le positif du feu de stop sur l'entrée freins de la carte. Vous pouvez le trouver directement sur l'interrupteur de la pédale de frein ou alors, à l'intérieur de la boîte à fusible. Quant au contact marqué RL2, c'est celui que nous allons utiliser pour immobiliser le véhicule. RL2 fournit un 12 V lorsque l'alarme est hors service et on peut l'utiliser pour piloter un relais de puissance.

Les figures 4A à 4C nous montrent, à ce sujet, différentes solutions pour utiliser astucieusement ce relais.

Dans la figure B, il sert à couper l'alimentation du moteur de démarrage. Comme vous pouvez le voir, la liaison entre DEM et le démarreur est coupée et reliée aux bornes C et NF du relais auto RL2 que vous pourrez mettre dans le coffre de la voiture. Pensez à faire un câblage de qualité et à bien isoler le tout. La bobine de ce relais sera commandée par le contact du relais RL1. Vous relierez une borne de cette bobine

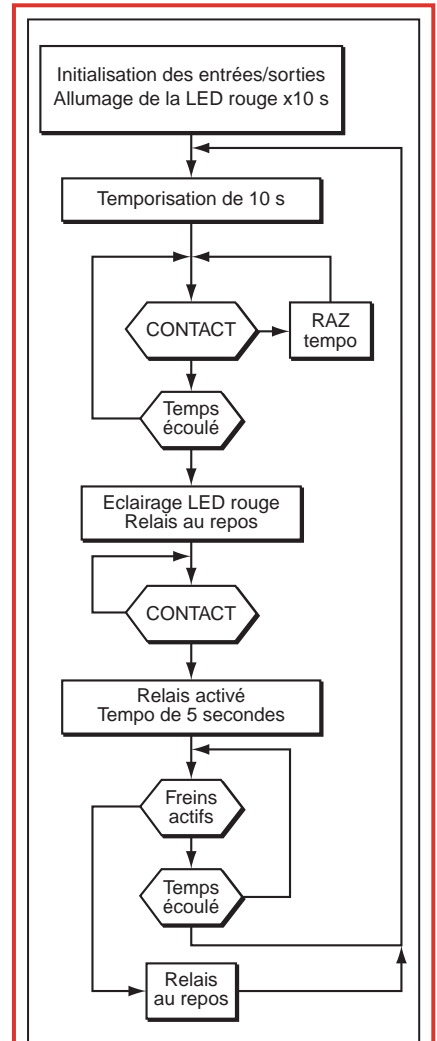


Figure 5 :

Organigramme du programme de gestion de notre montage mettant en évidence le principe de fonctionnement du système. Afin de garantir la sécurité, l'activation du système d'immobilisation est impossible lorsque le moteur est en marche.

à la masse et l'autre au point RL2 de la carte. Ainsi, quand l'alarme s'active, RL1 est alors excité. RL2, excité à son tour, ouvre son contact et le démarreur est bloqué. Tout sera rétabli quand les relais seront au repos, ou si l'on a freiné pendant les 5 secondes (clé en position CONTACT) afin de désactiver la protection.


Notez que pour le relais auto vous pouvez en utiliser un de puissance moins importante car, en réalité, ce n'est pas le commutateur de la clé qui supporte le courant du démarreur. En fait, celui-ci alimente un électro-aimant qui à pour double mission d'attirer un pignon de façon à le faire entrer sur l'engrenage du volant-moteur puis, arrivé au fond, de fermer le contact qui porte à 12 V le collecteur du moteur de démarrage. Ceci car les

courants absorbés sont très forts, jusqu'à 80 ampères sur les moteurs diesel. Le câble doit être de forte section et le plus court possible (de la batterie au démarreur) pour éviter les pertes de tension qui, même sur 1 mètre, deviennent inacceptables.

Une autre solution pour l'installation (figure C) consiste à ouvrir le fil qui alimente la centrale d'injection électronique avec un relais de puissance, ou, en son absence, l'alimentation des bougies pour les moteurs à essence ou encore l'électrovanne de la pompe à injection des moteurs diesel. Rappelez-vous que pour la pompe d'injection, le fil à couper est celui qui arrive sur un gros boulon bien visible situé sur le corps.

Sur les anciens modèles, complètement mécaniques, il n'y a bien sûr qu'un câble et vous devez le couper astucieusement à un endroit discret, autrement les voleurs mettront peu de temps à comprendre ce qui ne va pas et à faire un pont entre le positif de la batterie et le bornier de l'électrovanne pour faire démarrer la voiture. Les pompes modernes, pilotées par l'électronique, nécessitent plus de fils de commande. Toutefois, il n'est pas bien difficile d'identifier celui de l'électrovanne car il est indépendant. Chez BOSCH et LUCAS-CAV il s'agit d'une sorte de court cylindre fixé transversalement doté d'un gros boulon sur lequel est fixé le câble d'alimentation. Sur les moteurs à essence, le problème est beaucoup plus simple, car sur les centrales, les connexions sont inscrites en clair.

Le petit microcontrôleur...

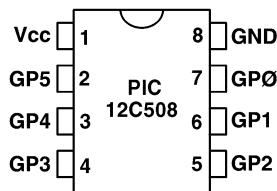

Dans le projet que nous vous présentons dans ces lignes, nous avons utilisé un minuscule microcontrôleur. Il s'appelle PIC 12C508 et c'est un des derniers microcontrôleurs né de la société américaine MICROCHIP.

Il a une architecture de 8 bits et dispose d'une horloge interne totalement autonome. Deux broches servent à son alimentation (5 V) les autres sont des E/S (entrées/sorties). Les broches 2 et 3, utilisées dans notre application en entrée, peuvent être sélectionnées pour diverses fonctions.

En particulier pour recevoir une horloge externe dans le cas où l'on veut exclure (configuration faite par soft) l'oscillateur interne. Dans ce cas, un quartz sera connecté entre ces deux broches et, de chacune d'elles, un condensateur sera tiré à la masse. La broche 4 est la troisième entrée/sortie GP3 mais elle peut aussi être utilisée comme reset (/MCLR) en la reliant à la masse alors qu'en mode programmation elle sert pour l'impulsion (VPP) d'écriture. GPO et GP1, respectivement les broches 2 et 3, sont exclusivement des E/S. La broche 5 (GP2) est utilisée pour la fonction de désactivation du timer interne. Le PIC 12C508 dispose d'une EPROM dans laquelle on loge le programme à l'aide d'une procédure appropriée où GPO (broche 7) sert à envoyer les données et GP1 sert d'entrée d'horloge (clock).

Pour conclure

Nous terminerons cet article en vous signalant qu'il est fortement déconseillé, sur les moteurs diesel, d'agir sur les bougies de préchauffage. En effet, un moteur en bon état, avec une compression normale (plus de 25 bars) peut malgré tout, démarrer sans bougie. A moins d'être à 10° en dessous de 0°, en faisant tourner le démarreur assez longtemps (si la batterie tient) le moteur se mettra en marche avec ou sans l'aide du préchauffage. Sur ce type de moteur à injection directe, les bougies servent principalement à réduire les fumées dans les 20 à 30 secondes suivant le démarrage.

Dans tous les cas, si vous voulez tout de même couper les bougies, vous pouvez utiliser un relais de puissance moyenne car vous devrez agir non sur l'alimentation des bougies mais sur le fil qui relie le commutateur de la clé au temporisateur qui commande le préchauffage.

Où trouver les composants

Ce montage nécessitant un microcontrôleur programmé, la réalisation d'un kit a été confiée à la société Comelec.

Le microcontrôleur étant disponible séparément, vous pouvez donc également vous approvisionner auprès des annonceurs de la revue ou de votre fournisseur habituel.

Carlo Vignati ♦

EURO-COMPOSANTS

4, Route Nationale - BP 13
08110 BLAGNY

TEL. : 03.24.27.93.42
FAX : 03.24.27.93.50


Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h/14h à 18h
et le samedi 9h à 12h.

Recevez ce catalogue
contre 39 FF
(60 FF pour les DOM-TOM
et l'étranger).
Gratuit pour les écoles
et les administrations.

PLUS DE
8000
REFERENCES

Format A4
240 pages

NOUVEAU CATALOGUE GENERAL 1999

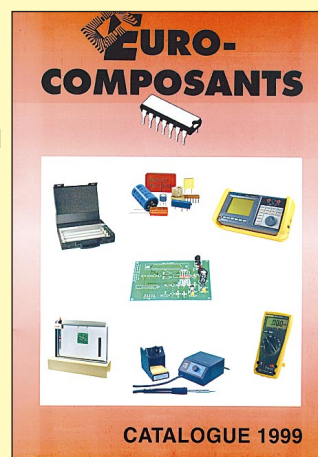

Veuillez me faire parvenir le nouveau catalogue général Euro-Composants. Je joins mon règlement de 39 FF (60 FF pour les DOM-TOM et l'étranger) en chèque, timbres ou mandat.

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


Filtre électronique pour cassettes vidéo

Il nous arrive souvent de regarder des cassettes vidéo mal enregistrées, pleines d'interférences avec des images mal définies et peu nettes. Pour améliorer la qualité de l'image il ne sert à rien d'amplifier le signal à la sortie du magnétoscope. Tout serait alors amplifié, les défauts compris. Il faut, au contraire, un dispositif permettant de remettre en ordre la synchronisation et le burst, en retraitant séparément la partie purement vidéo. Le montage que nous vous proposons dans ces pages est destiné à accomplir cette tâche.

Gombien de fois vous est-il arrivé de voir des cassettes mal enregistrées, avec des variations de luminosité, des couleurs délavées ou des rayures horizontales très gênantes ?

Bien souvent, le problème se manifeste sur des cassettes vidéo enregistrées par des amateurs qui utilisent deux magnétoscopes. Tout comme pour les cassettes audio, une dégradation du signal apparaît lors du passage d'un appareil à l'autre. Parfois, et c'est encore plus désagréable, des cassettes originales du commerce, achetées et payées au prix fort ont le même défaut. Cela provient tout simplement du système de protection contre la copie qui détériore le signal en rajoutant des parasites, au seul prétexte d'empêcher la duplication.

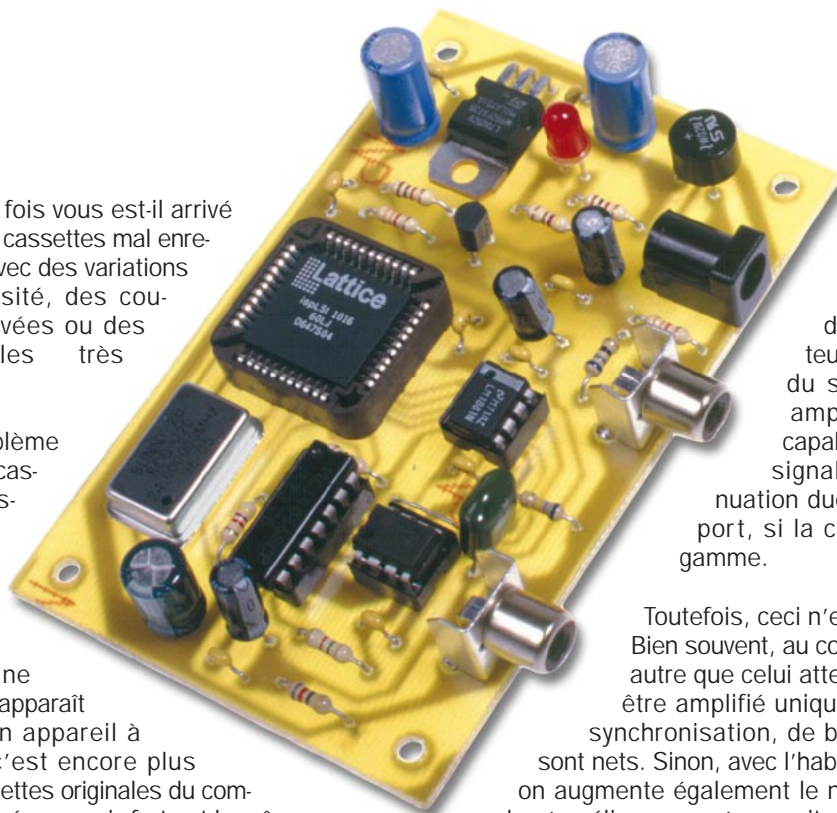Avec certains magnétoscopes de haute qualité, ces parasites sont amplifiés au point de gêner franchement la vision de l'enregistrement. La solution élémentaire et immédiate



pour améliorer les choses, tout en garantissant une qualité acceptable, pourrait être de raccorder un amplificateur à large bande à la sortie du système de lecture. Cet amplificateur devrait être capable de relever le niveau du signal pour compenser l'atténuation due à la médiocrité du support, si la cassette est trop basse de gamme.

Toutefois, ceci n'est pas toujours suffisant. Bien souvent, au contraire, le résultat est tout autre que celui attendu. Un signal vidéo peut être amplifié uniquement si ses signaux de synchronisation, de burst ou d'entrelacement sont nets. Sinon, avec l'habituel ampli à gain variable, on augmente également le niveau de bruit et, au lieu de s'améliorer, on s'aperçoit que le signal se détériore sensiblement !

La solution idéale consiste à raccorder, sur la sortie du magnétoscope, un appareil capable de séparer les signaux de synchronisation et de contrôle du signal vidéo, de les débarrasser des bruits parasites éventuels, puis de restituer, à la sortie, un signal vidéo composite pratiquement parfait.

La mise en œuvre est évidemment difficile mais, heureusement, la technologie moderne apporte régulièrement de nouveaux composants électroniques. Ceux-ci permettent d'élaborer un signal vidéo par le biais de la digitalisation, en fournissant une amplification sélective limitée et en permettant la reconstitution des signaux de synchronisation.

Notre filtre électronique pour cassettes vidéo utilise un de ces composants.

Etude du schéma

Dès le premier coup d'œil au schéma électronique, nous constatons une certaine complexité due à la présence de deux circuits intégrés, l'un standard, l'autre particulier. Le premier est U5, le séparateur de synchronisation très connu LM1881, produit par National Semiconductor et utilisé dans de nombreux téléviseurs pour obtenir l'impulsion de démarrage de ligne (top de synchro de ligne), ainsi que le flyback (retour du spot lumineux).

Dans notre dispositif, le composant de National Semiconductor permet



d'extraire les tops de démarrage de ligne (toutes les 64 ms) ainsi que les impulsions de fin d'écran (chaque 20 ms en supposant qu'on utilise le système PAL à 50 Hz), pour ensuite

les envoyer au circuit U6. Ce dernier est un PLD (Programmable Logic Device, qui est un dispositif composé d'une logique élémentaire programmable) de la firme Lattice de type


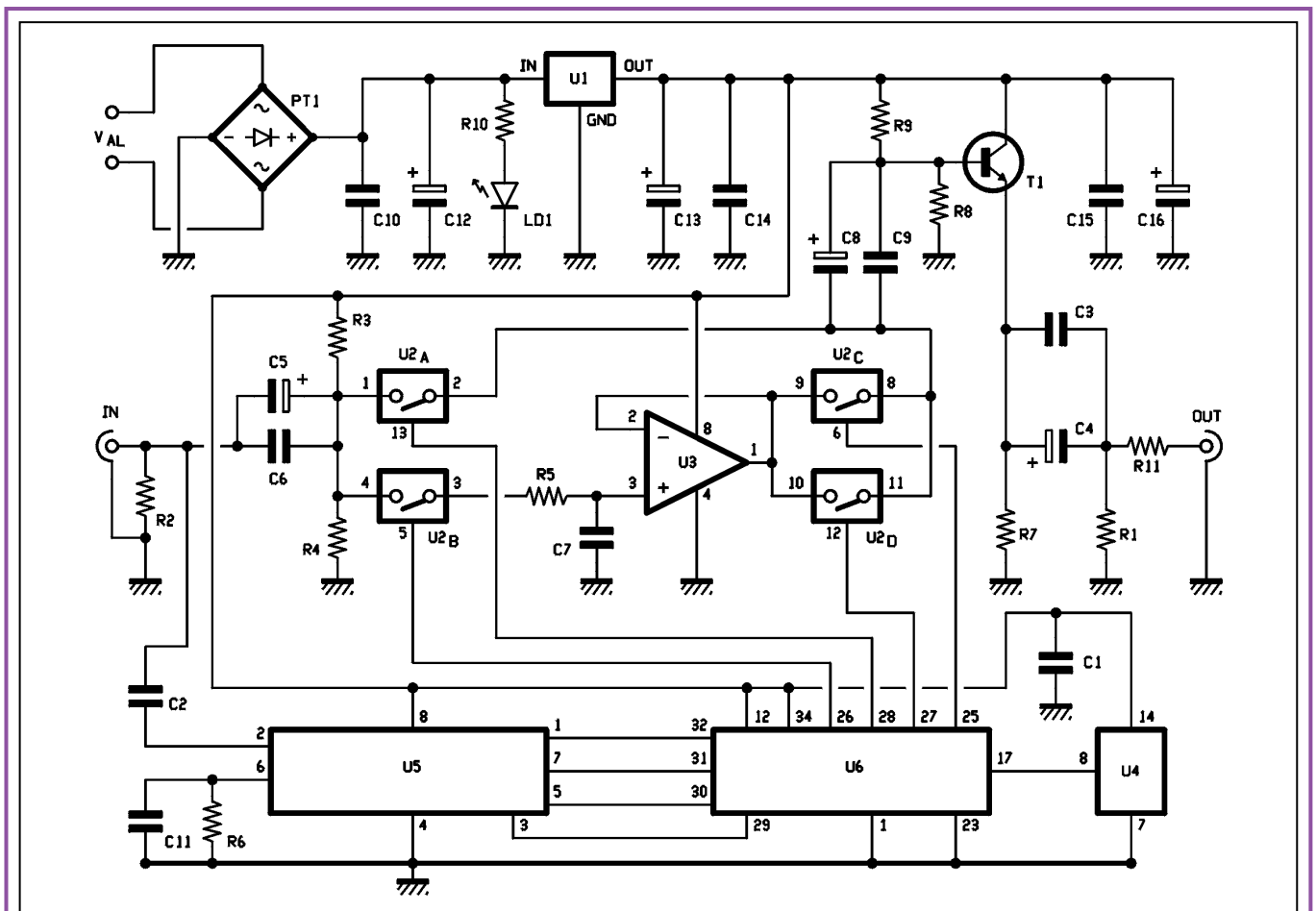


Figure 1 : Schéma électrique.

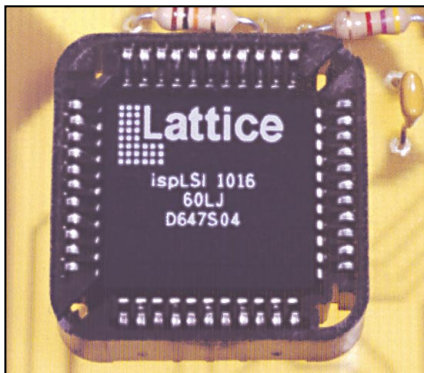

ispLSI 1016. Si ce PLD est correctement programmé avant son utilisation et sa mise en place dans le circuit, il permet de générer de nouvelles impulsions de synchronisme horizontal et vertical avec lesquelles il pilote les interrupteurs CMOS présents dans U2. Ceci afin de faire transiter uniquement le signal vidéo pur en filtrant les éventuels pics et en faisant aussi sortir ceux-ci une fois retravaillés et corrigés. U4 est le circuit d'horloge à

24 MHz qui pilote le circuit intégré U6. Une fois fournies ces premières explications de principe, essayons de les approfondir un peu, sans toutefois aller trop loin dans les détails, étant entendu que le but de cet article est en fait de donner le fil conducteur pour apprendre à se servir du système.

Supposons que nous voulions dupliquer une cassette vidéo « brouillée ».

Analysons le circuit en partant de l'entrée IN.

Sur cette entrée est injecté le signal vidéo en provenance de la prise SCART (prise PERITEL) du premier magnétoscope, celui qui lit la cassette à dupliquer.

Ce signal est envoyé d'un côté, via C5 et C6, aux interrupteurs CMOS U2a et U2b et, de l'autre côté, est appliqué, au travers de C2, à l'entrée du séparateur U5.

Notez le montage en parallèle C5/C6 qui constitue un « élargisseur » de bande passante. Même chose à la sortie pour C8/C9. Notez aussi la présence du pont R3/R4, dont l'objectif est de fournir la polarisation à U3 quand U2b est activé et porte le signal vers le filtre R5/C7.

Evidemment tous les interrupteurs CMOS doivent être préalablement éteints, tout au moins tant que le PLD (U6) qui les commande ne reçoit pas les signaux de synchronisation du LM1881 (U5).

U5 va permettre d'extraire du signal vidéo présent sur sa broche 2 les quatre signaux suivants : la synchronisation horizontale, la synchronisation verticale, le burst et l'information concernant le désentrelacement de l'image sur l'écran.

Voyons maintenant ce qui se passe dans ce que nous pouvons considé-

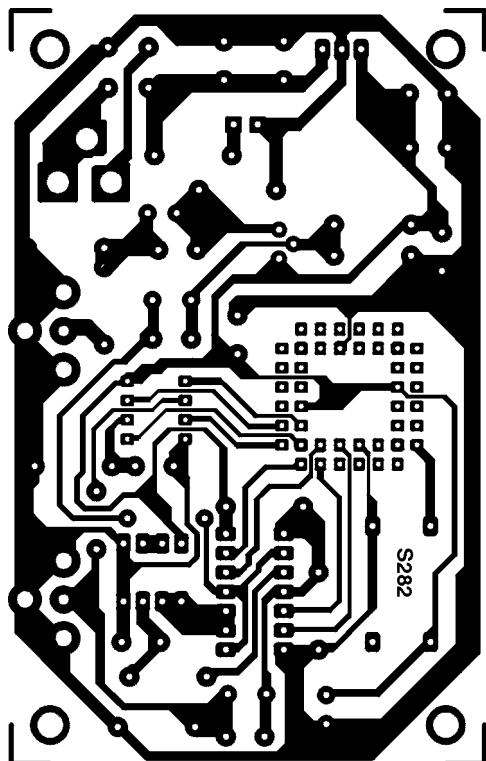
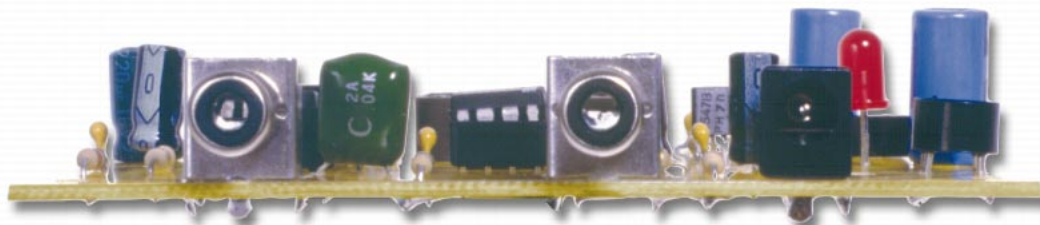


Figure 2 : Circuit imprimé à l'échelle 1.

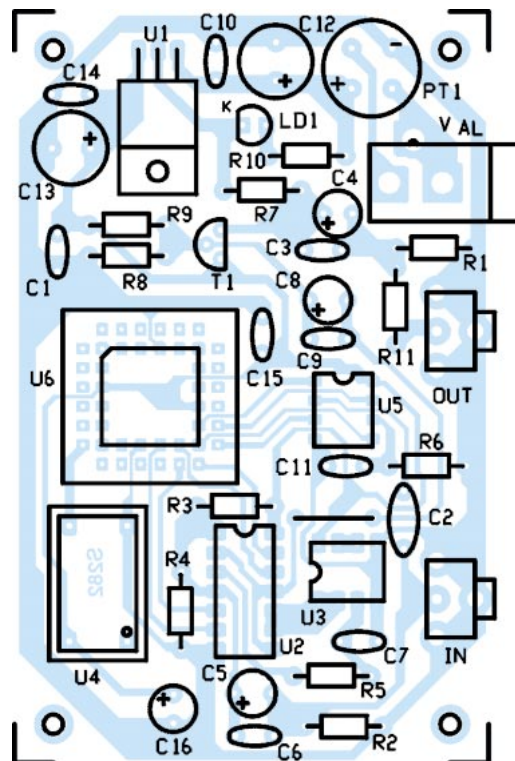


Figure 3 : Implantation des composants.

rer comme le cœur du filtre digital : le circuit ispLSI 1016 de chez Lattice. Il s'agit d'un PLD à 2 000 portes, permettant de travailler à une fréquence maximale de 125 MHz. Ce PLD est spécialement programmé pour gérer les signaux de synchronisation provenant du LM1881, ainsi que pour générer des niveaux logiques de commande pour les interrupteurs CMOS présents dans U2 (CD4066) afin de reconstruire les impulsions de synchronisation.


Liste des composants

R1 :	3,3 k Ω
R2 :	82 Ω
R3 :	4,7 k Ω
R4 :	4,7 k Ω
R5 :	1,5 k Ω
R6 :	680 k Ω
R7 :	470 Ω
R8 :	3,3 k Ω
R9 :	1 k Ω
R10 :	1 k Ω
R11 :	68 Ω
C1 :	100 nF multicouche
C2 :	100 nF polyester
C3 :	100 nF multicouche
C4 :	47 μ F 16 V électrolytique
C5 :	47 μ F 16 V électrolytique
C6 :	100 nF multicouche
C7 :	100 nF multicouche
C8 :	47 μ F 16V électrolytique
C9 :	100 nF multicouche
C10 :	100 nF multicouche
C11 :	100 nF multicouche
C12 :	470 μ F 25 V électrolytique
C13 :	470 μ F 16V électrolytique
C14 :	100 nF multicouche
C15 :	100 nF multicouche
C16 :	220 μ F 16 V électrolytique
LD1 :	LED rouge 5 mm
PT1 :	Pont de diodes 1 A
U1 :	Régulateur 7805
U2 :	Circuit intégré 4066
U3 :	Circuit intégré LM358
U4 :	Oscillateur 24 MHz
U5 :	LM1881N
U6 :	PLD Lattice ispLSI 1016 (software MF282)
T1 :	Transistor NPN BC547B

Divers :

- Prise alimentation pour CI
- Prise RCA pour CI (2)
- Support circuit intégré 44 broches
- Support circuit intégré 2x7
- Support circuit intégré 2x4 (2)
- Circuit imprimé Réf. S282.

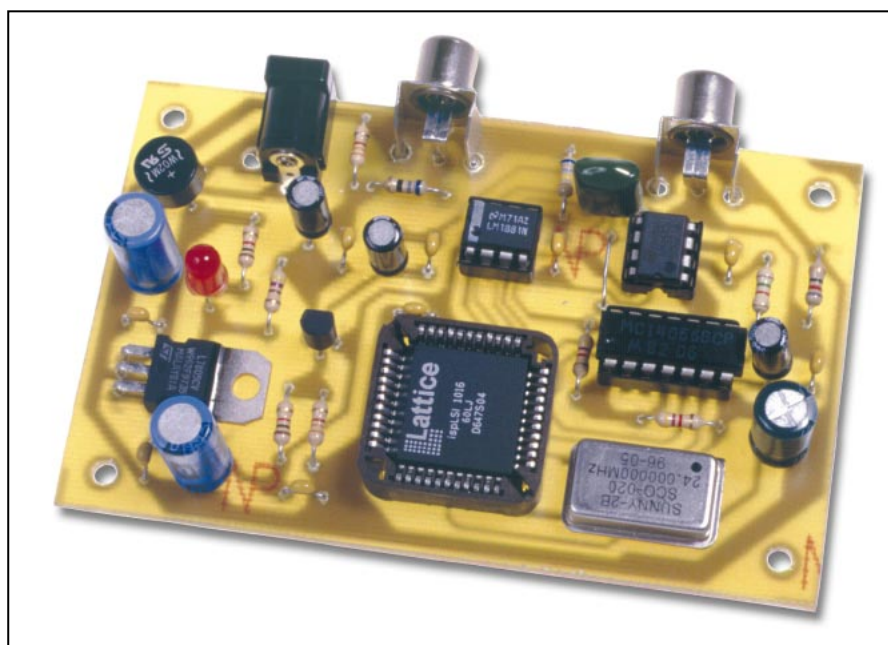(Toutes les résistances sont des 1/4 W 5 %)



Pour comprendre son fonctionnement, ainsi que de celui de l'ensemble, il faut d'abord savoir qu'actuellement le signal vidéo de la cassette enregistrée au standard PAL n'est pas entièrement visible par l'utilisateur, puisqu'il est composé de 625 lignes.

En fait les 19 premières lignes contiennent les signaux de synchronisation et le burst, éventuellement le télétexte et le copy-protect. Seules 583 lignes sont réellement créées pour s'afficher à l'écran. Les dernières sont éliminées, même si elles contiennent des informations vidéo utilisables.

L'objectif du PLD est de séparer les 19 premières lignes en se synchronisant avec le « composite sync. » qui sort du LM1881. Puis le PLD les dénombre et filtre le signal vidéo composite pour la période correspondante, de manière à éliminer les perturbations ainsi que les impulsions de protection de la duplication qui altèrent le signal. Le signal est enfin restitué, une fois nettoyé. En pratique, le circuit de la firme Lattice fait cela à partir de la première impulsion horizontale relevée sur le front des-

pendant, après une transition positive de l'impulsion verticale. Il compte les pics en provenance de la broche 1 de U5 jusqu'au dix-neuvième. Puis avec un 1 logique (broche 26 du U6 et broche 5 de U2b) U6 active l'interrupteur CMOS U2b.

Le signal vidéo arrivant sur l'entrée IN, passe donc par le filtre R5/C7 qui supprime chaque synchronisation (pic de luminosité et autres). Ce filtre restitue ainsi à la sortie de U3, monté en amplificateur non inverseur, un niveau qui correspond au noir, et qui, par conséquent, obscurcit la partie haute de l'écran du téléviseur.

U2c et U2d, mis en parallèle afin de réduire la résistance en série, sont activés par les broches 25 et 27 du PLD.

Une fois passées les 19 lignes évoquées ci-dessus, U6 suspend le comptage et se remet à zéro. Il remet la broche 26 à l'état logique bas, ouvrant par là même, l'interrupteur U2b. U6, via sa broche 28 mise à l'état logique haut, va activer le commutateur U2a.



Le chip ispLSI 1016 de Lattice.

Le PLD (Programmable Logic Device – circuit logique programmable) utilisée dans ce dispositif, est parfaitement programmé pour générer de nouvelles impulsions de synchronisation horizontale et verticale, avec lesquelles il pilote les interrupteurs CMOS afin de faire transiter un signal vidéo pur, nettoyé de tous parasites.

Le système anticopie VIDEO-PROTECT



La protection insérée dans certaines cassettes vidéo pour en empêcher la reproduction n'est rien d'autre qu'un brouillage dans la partie « non visible » du signal vidéo. En pratique, on enregistre des pics de luminosité très élevés (jusqu'à 10 volts) dans les premières lignes du signal où sont habituellement inscrites les données du télétexte. De cette façon, le signal de sortie est saturé dans une zone où il ne devrait y avoir aucune gêne.

Le problème se présente quand le signal en question est envoyé à des matériels dotés de l'AGC (contrôle automatique de gain). Comme les pics de luminosité sont importants, l'AGC (pensant compenser) va diminuer le niveau du signal et il en résultera une image plus sombre.



Sur les magnétoscopes les plus récents, le contrôle du gain est déterminant quand il est utilisé pour équilibrer la perte due à la détérioration des bandes magnétiques et à l'encrassement des têtes d'enregistrement. Le niveau du signal vidéo étant considérablement abaissé, il s'ensuit une perte des synchronisations ainsi que des couleurs, ce qui entraîne une considérable détérioration de l'image sur la copie.

Ainsi le signal vidéo évite le filtre et l'amplificateur U3 pour arriver directement aux condensateurs C8/C9 puis à la base du transistor de sortie T1. Dans ce cas, on suppose qu'il n'y a plus d'interférences ni de pics de protection et que, par conséquent, le signal vidéo peut passer proprement.

A partir de l'émetteur du transistor, le signal rejoint le connecteur de sortie via C3/C4, (pour lequel on retrouve les mêmes considérations que pour le C5/C6 en ce qui concerne la bande passante), d'où il peut être repris et envoyé vers l'entrée vidéo du magnétoscope en charge du réenregistrement.

Le circuit peut être alimenté en continu (9 V à 25 V) ou en alternatif (8 V à 18 V), sans s'occuper de la polarité des bornes Val grâce au pont de diodes PT1. Les condensateurs C10 et C12 filtrent et lissent la tension. La diode LD1 indique, en s'éclairant, la présence de l'alimentation. U1 est un régulateur classique intégré 7805. Il

délivre les 5 volts nécessaires aux circuits intégrés.

Réalisation pratique

Bien, maintenant que nous connaissons la théorie, nous pouvons commencer à construire le filtre vidéo. Tout d'abord préparons le circuit imprimé dont nous trouvons la photo côté pistes à l'échelle 1 dans la figure 2. En faisant une photocopie sur du papier calque, le film pour la photogravure est immédiatement prêt.

Une fois le circuit coupé et percé, on monte tout d'abord les résistances et les supports pour les intégrés. Faites attention à U2, U3 et U5 qui nécessitent des supports normaux (respectivement 2x7, 2x4 et 2x4 broches), alors que U6 a besoin d'un support PLCC à 44 broches.

Après cela, passons aux condensateurs en accordant une attention toute par-

ticulière à la polarité des chimiques, à l'oscillateur à quartz U4 (utiliser un modèle à 24 MHz), ainsi qu'au régulateur 7805 qui doit être monté à plat avec la partie métallique bien en contact avec le circuit imprimé.

Puis c'est au tour du pont de diodes (regardez la disposition des composants sur la figure 3 pour son orientation) et de la diode LED LD1. Pour cette dernière, rappelez-vous que le méplat indique la cathode et doit être tournée vers U1.

N'oubliez pas le petit strap qui se trouve près du support de U3. Pour cela vous devez utiliser un bout de fil de cuivre de 0,6 à 0,8 mm de diamètre ou une queue de résistance. Pour les connexions d'entrée et de sortie, il est préférable de souder des prises RCA mono à 90° sur le circuit imprimé. Il faut également prévoir une fiche d'alimentation à souder sur CI.

Ceci étant fait, le filtre électronique


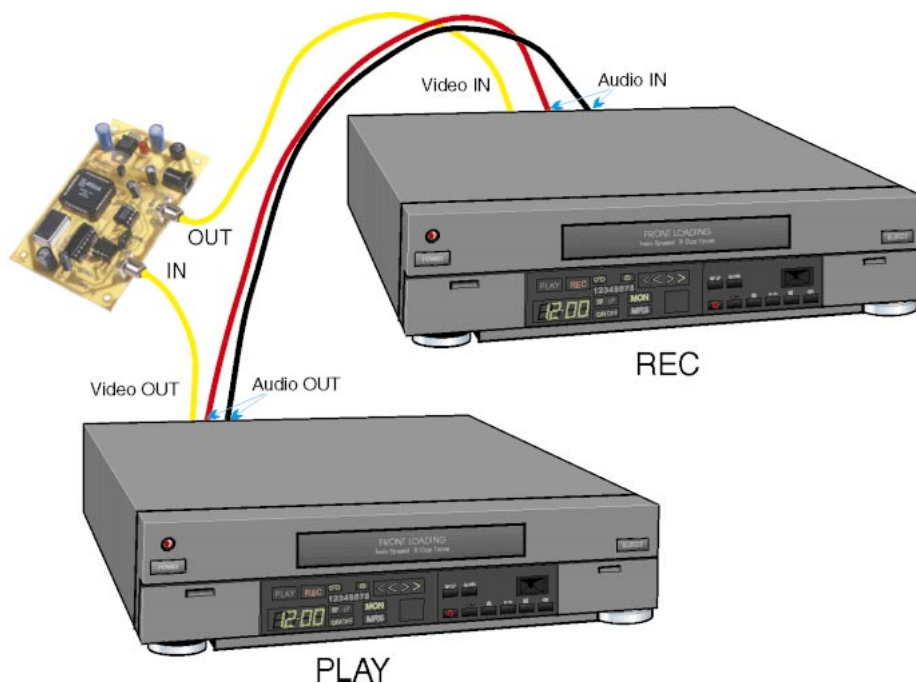


Schéma de raccordement entre deux magnétoscopes afin de pouvoir effectuer une sauvegarde « propre » de vos films préférés.

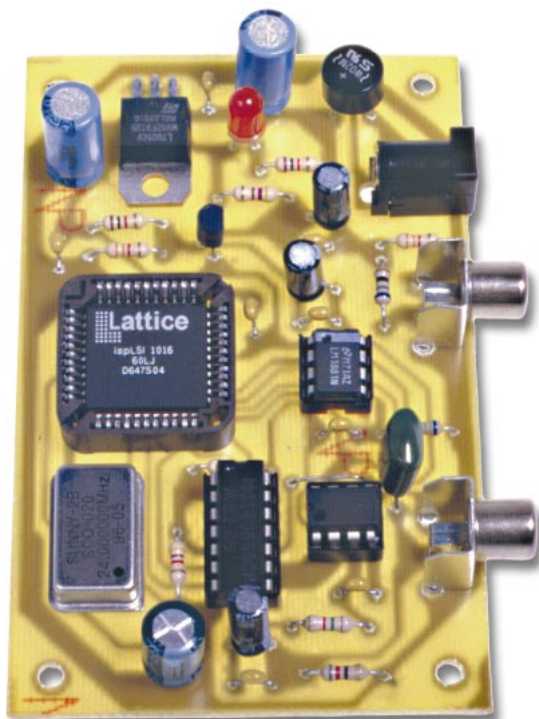

Vue du prototype une fois le montage terminé

Notre prototype peut fonctionner soit en courant continu soit en courant alternatif, avec des valeurs comprises entre 9 et 25 Vcc ou entre 8 et 18 Vca.

Si l'on désire alimenter le circuit avec une pile de 9 volts, il faut remplacer la prise d'alimentation par une prise-boutons.

pour cassettes vidéo est prêt. Insérez un à un les circuits intégrés dans leurs supports, en veillant à ne pas plier les pattes et en les orientant correctement (regardez le pan de montage de la figure 3), puis contrôlez bien l'ensemble.

Lors de l'utilisation, rappelez-vous que le seul signal vidéo doit être appliqué au filtre, sans le signal audio. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre :

- Extraire le signal vidéo du câble SCART/SCART (PERITEL) qui relie les deux magnétoscopes. Pour ce faire, il suffit de couper l'âme du petit câble blindé soudé à la broche 19 (OUT VIDEO) sur la prise côté magnéscope « lecteur » ainsi que sa masse soudée à la broche 17 (GND VIDEO). Ensuite, se repiquer sur ces deux broches avec un petit câble blindé se terminant sur une prise RCA et nous aurons notre IN vidéo. Pour obtenir notre OUT vidéo, on fabriquera le même câble blindé commençant par une fiche RCA mais qui se connectera sur l'entrée vidéo de la prise SCART (broche 20) du magnéscope « enregistreur » ainsi que sur la masse correspondante (encore la broche 17).

- Si on dispose de magnétoscopes munis d'entrées et de sorties RCA, tout

est beaucoup plus simple. Dans ce cas, il suffit d'utiliser un (cas de l'audio en mono) ou deux (cas de l'audio en stéréo) câbles RCA/RCA pour connecter entre-elles les entrées audio des deux magnétoscopes et deux autres câbles pour connecter, d'une part, la sortie OUT vidéo du magnétoscope « lecteur » à l'entrée IN vidéo du filtre et, d'autre part, la sortie OUT vidéo du filtre à l'entrée IN vidéo du magnétoscope « enregistreur ».

Tout doit fonctionner correctement puisqu'il n'y a aucun réglage à faire. Si une anomalie devait se présenter, il convient de vérifier le montage ainsi que les soudures avec le plus grand soin.

De même, il est important de mettre le magnétoscope enregistreur en position « enregistrement » depuis le canal SCART (ou RCA) et non pas depuis le tuner interne.

Pour tester les raccordements, il est suffisant de relier entre elles les deux fiches destinées à être branchées sur les prises IN et OUT du filtre. En procédant ainsi, on doit voir le signal vidéo au travers du magnétoscope d'enregistrement.


Alberto BATTELLI ♦

AVERTISSEMENT

Cet appareil est un re-synchronisateur et un stabilisateur vidéo dont le but est d'améliorer la qualité des reproductions dont vous détenez les droits d'utilisation.

L'utilisation de ce dispositif doit être strictement réservée à un usage privé et dans le strict respect des lois qui régissent les droits d'auteur. L'éditeur, le fabricant et les distributeurs déclinent toute responsabilité dans le cas où un usage impropre serait effectué par l'utilisateur ou par des tiers.

SELECTION LIBRAIRIE SPECIAL DEBUTANTS

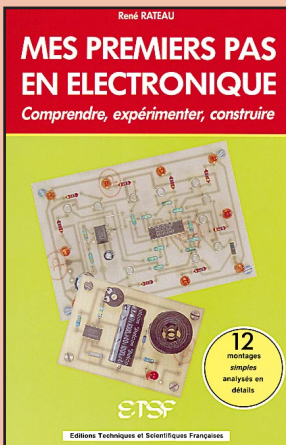

Mes premiers pas en électronique

Réf. : JEJ45

Prix : **119^{FF}** (18,14€)



Simplement distrayantes (jeux lumineux, sirènes,...), souvent utiles aussi (thermomètres, minuterie,...) les réalisations décrites répondront à l'attrait des jeunes pour l'électronique. L'auteur a mis à profit son expérience de l'enseignement de la physique pour proposer une démarche progressive qui fait de cet ouvrage un véritable outil pédagogique. Ainsi, chaque groupe de réalisations exploite un thème auquel préparent des expériences simples : conduction unilatérale d'une diode, charge d'un condensateur à travers une résistance, etc. En préliminaire, un chapitre introduit, par analogies, les notions indispensables d'électricité, et détaille l'utilisation du multimètre.

Électronique et programmation pour débutants

Réf. : JEO48

Prix : **110^{FF}** (16,77€)

Initiation aux microcontrôleurs et aux systèmes monocarte. Certaines connaissances élémentaires sont indispensables pour entrer avec profit dans l'univers des microcontrôleurs et des ordinateurs monocarte. On les trouvera dans ce livre, expliquées de façon claire et compréhensible par tous. Elles concernent aussi bien le matériel (c'est-à-dire « l'électronique ») que le logiciel, c'est-à-dire la « programmation » en langage machine. L'auteur présente par exemple : Les signaux numériques, les composants des ordinateurs, depuis les composants de mémoire jusqu'aux convertisseurs numérique/analogique et analogique/numérique, les microcontrôleurs et leurs particularités, la pratique de la programmation et ses auxiliaires, la recherche des erreurs (debugage).

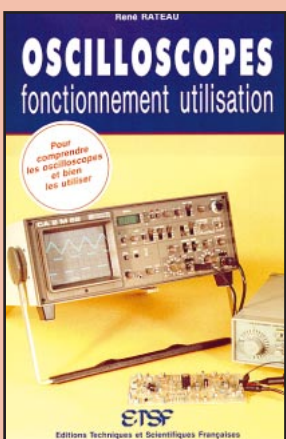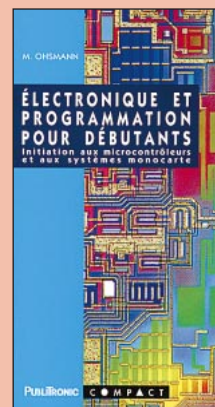

Oscilloscopes, fonctionnement/utilisation

Réf. : JEJ55

Prix : **192^{FF}** (29,27€)

L'exploitation rationnelle et complète de l'oscilloscope passe par une bonne connaissance de son architecture qui conditionne la compréhension de son fonctionnement. La seconde partie de cet ouvrage assiste l'utilisateur dans l'exploitation pratique de son appareil. De nombreux exemples d'applications pratiques y sont présentés avec oscillogramme à l'appui.

Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE (page 61)

CONVERTISSEURS PWM 12 V C. CONTINUS / 220 V C. ALTERNATIF

Disponibles en trois versions : 150 W (FR139) et 300 W (FR140) avec un signal de sortie pseudo-sinusoidale et en 150 W (FR141) avec, en sortie, une sinusoïde pure.

Caractéristiques techniques : **Modèle FR 139** : Puissance nominale de sortie 150 W (300 W en pic), alarme batterie déchargée, protection courts-circuits, rendement 90 %, consommation à vide 300 mA, poids 0,7 kg.

Modèle FR 140 : Puissance nominale de sortie 300 W (500 W en pic), alarme batterie déchargée, protection courts-circuits, rendement 90 %, consommation à vide 350 mA, poids 0,9 kg.

Modèle FR141 : signal de sortie sinusoidal pur, distorsion maximale de 4 %, rendement 90 à 95 %, consommation à vide 350 mA, protection en tension (batterie déchargée) et en température, poids 0,9 kg.

FR139 : **551^F**

FR140 : **727^F**

FR141 : **1 230^F**

COMELEC - ZI des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex - tél : 04 42 82 96 38 <http://www.comelec.fr>

Contrôleur d'accès à carte



Lecteur de cartes magnétiques avec auto-apprentissage des codes mémorisés sur la carte (1.000.000 de combinaisons possibles). Composé d'un lecteur à « défilement » et d'une carte à microcontrôleur pilotant un relais. Possibilité de mémoriser 10 cartes différentes. Le kit comprend 3 cartes magnétiques déjà programmées avec 3 codes d'accès différents. *Décrit dans ELECTRONIQUE n° 2.*

- FT127/KKit complet (3 cartes + lecteur)507 F
- LSB12.....Lecteur seul.....290 F
- BDG01Carte ISO 7811 vierge.....6 F
- BDG01/MCarte ISO 7811 programmée.....8 F

Protection pour PC avec carte à puce

Ce dispositif utilisant une carte à puce permet de protéger votre PC. Votre ordinateur reste bloqué tant que la carte n'est pas introduite dans le lecteur. Le kit comprend le circuit avec tous ses composants, le micro déjà programmé, le lecteur de carte à puce et une carte de 416 bits.



Décrit dans ELECTRONIQUE n° 2.

- FT187Kit complet317 F
- CPC416Carte à puce de 416 bit35 F
- CPC2KCarte à puce de 2 Kbit35 F


Scrambler



Pour rendre incompréhensible n'importe quelle communication via radio ou téléphone. Idéal pour CB, VHF et téléphone. Le circuit est basé sur le principe de l'inversion de bande et utilise l'intégré FX118DX. Le module fonctionne en full duplex et est réalisé en CMS. Ses dimension sont de 2.5 x 3 cm. Les connexions sont au pas de 2,54 mm. *Décrit dans ELECTRONIQUE n° 1.*

- FT109K (en kit).....179 F
- FT109M (monté).....199 F

TX et RX codés monocanal

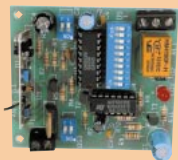

Pour radiocommande. Très bonne portée. Le nouveau module AUREL permet, en champ libre, une portée entre 2 et 5 km. Le système utilise un circuit intégré codeur MM53200 (UM86409). *Décrit dans ELECTRONIQUE n° 1.*



- FT151K (émetteur en kit)190 F
- FT152K (récepteur en kit).....152 F
- FT151M (émetteur monté)240 F
- FT152M (récepteur monté)190 F

Clé DTMF 4 ou 8 canaux

Pour contrôler à distance via radio ou téléphone la mise en marche ou l'arrêt d'un ou plusieurs appareils électriques. Elle est gérée par un microcontrôleur et munie d'une EEPROM. En l'absence d'alimentation, la carte gardera en mémoire toutes les informations nécessaires à la clé : code d'accès à 5 chiffres, nombre de sonneries, états des canaux etc. Les relais peuvent fonctionner en ON/OFF ou en mode impulsions. Le code d'accès peut être reprogrammé à distance. Interrogation à distance sur l'état des canaux et réponse différenciée pour chaque commande. Le kit 8 canaux est constitué de 2 platines : une platine de base 4 canaux et une platine d'extension 4 canaux.

Décrit dans ELECTRONIQUE n° 1.

- FT110K (4C en kit)395 F
- FT110M (4C monté).....470 F
- FT110EK (extension 4C)....68 F
- FT110K8 (8C en kit)463 F
- FT110M8 (8C monté).....590 F



04 42 82 96 38

Alarme radar 10 GHz avec DRO



Simple à installer et efficace, ce module d'alarme complètement autonome vous permet de vous protéger des intrusions inopportunes.


Décrit dans ELECTRONIQUE n° 2.

- LX1396/K.....Kit complet.....330 F
- LX1396/MKit monté.....462 F

Emetteur TV audio/vidéo miniature

Permet de retransmettre en VHF (224,5 MHz) une image ou un film sur plusieurs téléviseurs à la fois.

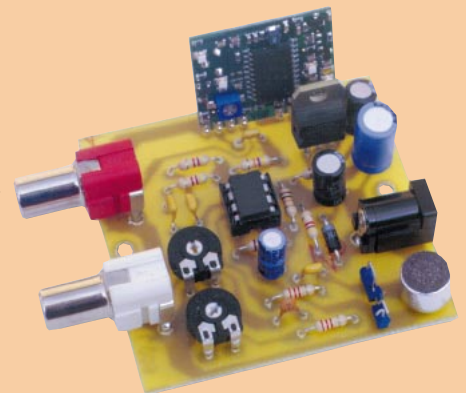Idéal aussi pour connecter à une caméra CCD ou CMOS. (description complète dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n° 2 de juillet 99).




- FT272/K Kit complet.....245 F
- FT272/M Kit monté285 F

Pour toutes commandes ou toutes informations écrire ou téléphoner à :
COMELEC - ZI des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tél : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51
 Internet : <http://www.comelec.fr>

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC
 Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

Impédancemètre d'antenne

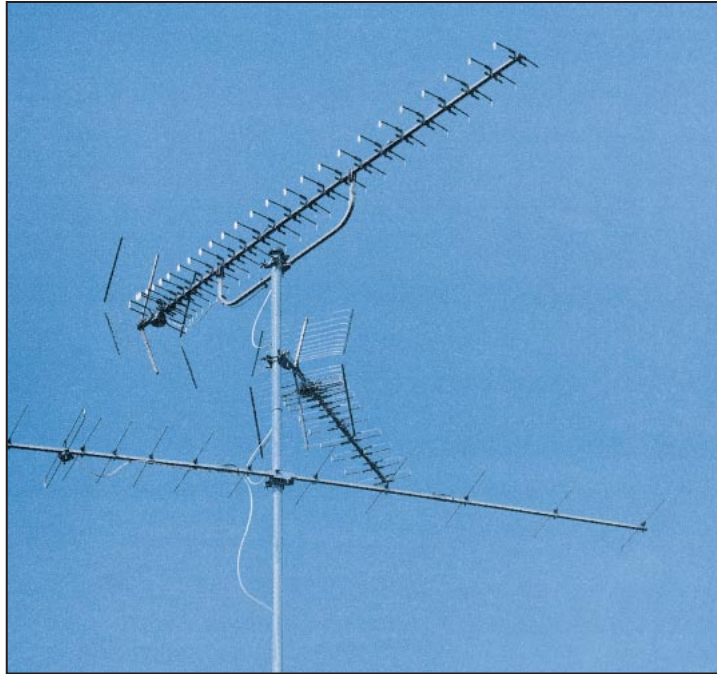

Pour connaître l'impédance d'une antenne il faut utiliser des appareils spécifiques qui ne font pas partie des équipements traditionnels du passionné.

Dans cet article, nous vous proposons un pont résistif qui, non seulement, vous permettra de mesurer l'impédance (en ohms) d'une antenne mais vous permettra également de connaître le rapport de transformation d'un balun ou d'établir la longueur exacte d'un câble coaxial de 1/4 d'onde utilisé comme transformateur d'impédance.

Pour mesurer l'impédance d'une antenne, il est souvent proposé l'utilisation d'un pont résistif construit suivant le schéma de la figure 3. Ce type de montage présente pourtant de nombreux inconvénients.

En effet, la résistance R_3 , reliée en série entre l'entrée et la sortie du pont, doit forcément être de type non inductive et pouvoir dissiper une puissance supérieure à celle débitée par l'émetteur.

Aujourd'hui, l'approvisionnement de résistances non inductives de 52 à 72 Ω et d'une puissance comprise entre 50 et 100 W, se révèle très difficile. En outre, ces composants

présentent un autre inconvénient. Travaillant à des puissances très élevées, ils chauffent et leur valeur ohmique baisse avec l'augmentation de la température.

Dans certains ponts, cette résistance est remplacée par un potentiomètre qui, par contre, ne peut supporter des puissances très importantes et n'acceptera sur son entrée que des signaux de 0,5 W maximum. Par ailleurs, le graphite du potentiomètre étant de forme circulaire, il se comporte comme une spire et génère une inductance en série avec le câble coaxial. Ce phénomène fausse les mesures d'impédance effectuées sur les antennes.

Alors, la solution ? Notre impédancemètre d'antenne !

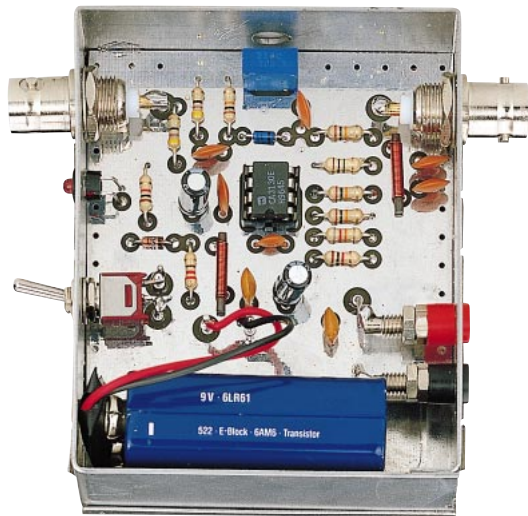


Figure 1 : Vue du pont, côté composants. La pile doit être insérée dans l'emplacement prévu en bas du boîtier.

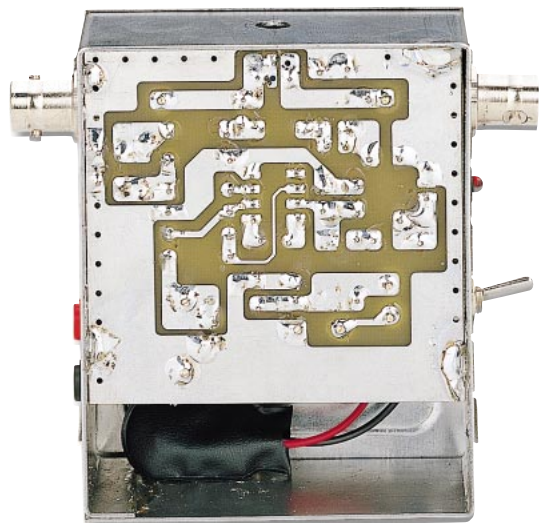


Figure 2 : Vue du pont du côté des pistes imprimées.

Etude du schéma

Le pont de la figure 4 est capable de mesurer avec précision une valeur d'impédance quelconque.

Dans ce circuit, la résistance R3 est un trimmer de 500 Ω qui, ayant une très faible induction, permet d'effectuer des mesures précises, même sur les fréquences VHF.

Mais, comme nous venons de l'expliquer précédemment, sur ce type de circuit nous ne pouvons appliquer un signal d'une puissance supérieure à 0,5 W. Il n'est donc pas question de raccorder à ce pont des signaux HF provenant d'un émetteur mais exclusive-

ment des signaux provenant d'un générateur HF. En effet, ce dernier fournit des puissances qui sont généralement comprises entre 10 et 20 milliwatts.

Comme vous pouvez l'imaginer, la tension de sortie de notre pont ne sera que de quelques millivolts. Même un multimètre réglé sur sa plus petite échelle ne pourrait pas lire des valeurs de tension si faibles. Pour résoudre ce problème, il faut amplifier la tension, redressée par la diode DS1, et c'est le rôle de l'amplificateur opérationnel IC1 (voir figure 4).

Avec les valeurs données aux résistances R11 et R10, IC1 amplifie environ 9 fois la tension appliquée sur son

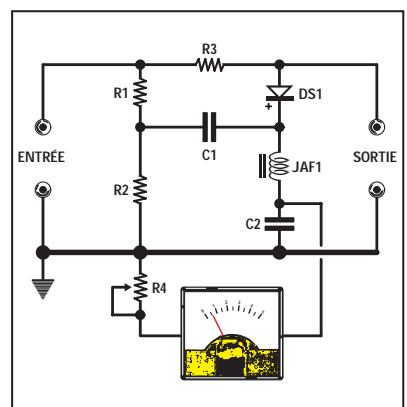


Figure 3 : Schéma électrique d'un pont classique dont nous déconseillons l'utilisation car il présente de nombreux inconvénients (lire le texte).

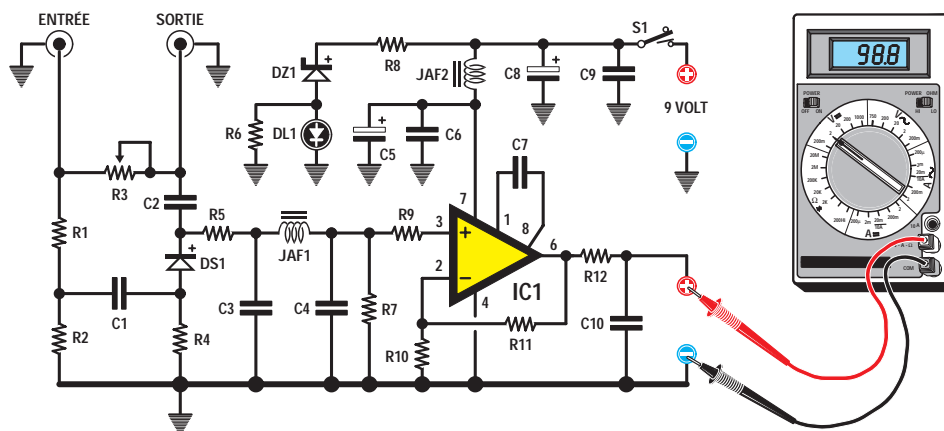


Figure 4 : Comme vous pouvez le comprendre à partir de ce schéma électrique, un pont capable de mesurer l'impédance d'une antenne est légèrement plus complexe que le pont dont le schéma est donné en figure 3. Le signal HF est redressé par la diode DS1 puis amplifié par le circuit intégré IC1. Sur l'entrée de ce pont, il n'est pas question d'injecter le signal, trop puissant, d'un émetteur mais le signal provenant d'un générateur HF.

entrée non inverseuse. Donc, il fournit, en sortie, une tension d'environ 3 volts.

Cette valeur de tension peut être facilement lue par n'importe quel multimètre.

La diode LED DL1, reliée en série avec la diode zener DZ1, s'allume lorsque le circuit est mis sous tension ou lorsque la pile d'alimentation de 9 V est presque complètement déchargée.

Réalisation pratique du pont

Tous les composants indiqués sur le plan d'implantation de la figure 5b, doivent être montés sur le circuit imprimé LX.1393 dont le dessin est donné en figure 5a.

Nous vous conseillons de souder d'abord le support pour le circuit intégré IC1 et, ensuite, toutes les résistances.

Poursuivez le montage en soudant le trimmer R3, la diode DS1, en dirigeant sa bague noire vers le condensateur céramique C2 et la diode zener DZ1, en dirigeant sa bague noire vers la résistance R8 (voir figure 5b).

La diode schottky peut être remplacée exclusivement par ses équivalents BAR10 ou HP8052.

Soudez maintenant tous les condensateurs céramiques et les deux électrolytiques C5 et C8, en faisant attention à leurs polarités respectives.

Après avoir soudé les selfs JAF1 et JAF2, insérez le circuit intégré IC1 dans son support, en dirigeant son encoche-détrompeur vers le condensateur céramique C7.

Une fois le montage de la carte terminé, fixez les deux connecteurs BNC dans les deux trous latéraux du boîtier métallique.

Montez ensuite, les deux douilles banane de châssis pour la sortie vers le multimètre (voir figure 7).

Enfin, montez l'interrupteur S1 et insérez le circuit à l'intérieur du boîtier, en faisant coïncider le trou présent sur la face supérieure et le curseur du trimmer R3.

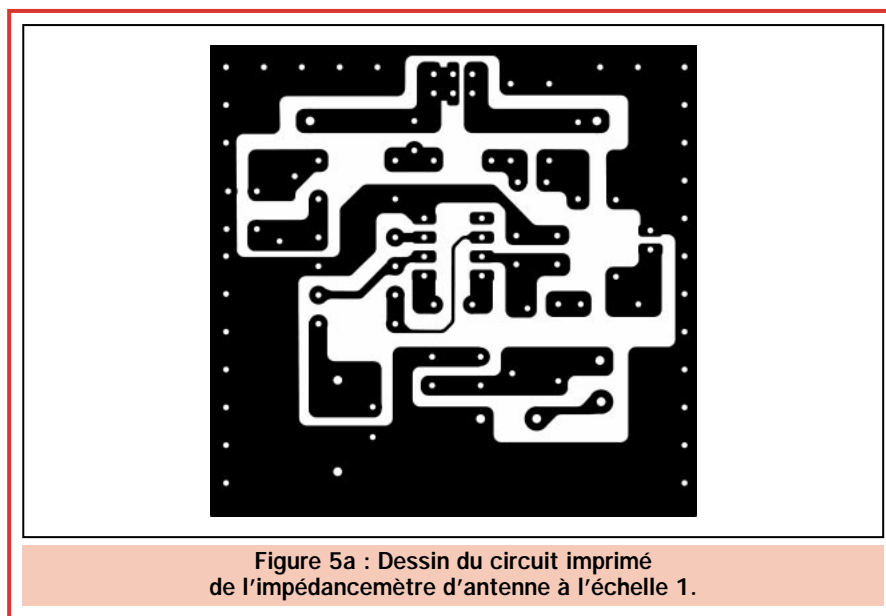


Figure 5a : Dessin du circuit imprimé de l'impédancemètre d'antenne à l'échelle 1.

Liste des composants du LX.1393

- R1 : 47 Ω
- R2 : 47 Ω
- R3 : 500 Ω trimmer
- R4 : 10 k Ω
- R5 : 10 k Ω
- R6 : 1 k Ω
- R7 : 1 M Ω
- R8 : 220 Ω
- R9 : 10 k Ω
- R10 : 10 k Ω
- R11 : 82 k Ω
- R12 : 1 k Ω
- C1 : 10 nF céramique
- C2 : 10 nF céramique
- C3 : 10 nF céramique
- C4 : 10 nF céramique
- C5 : 10 μ F élect.
- C6 : 10 nF céramique
- C7 : 100 pF céramique
- C8 : 47 μ F élect.
- C9 : 100 nF céramique
- C10 : 100 nF céramique
- JAF1 : self 10 μ H
- JAF2 : self 10 μ H
- DS1 : diode schottky 1N5711
- DZ1 : diode zener 5,1 V 1/2 watt
- DL1 : diode LED rouge
- IC1 : circuit intégré CA3130
- S1 : interrupteur

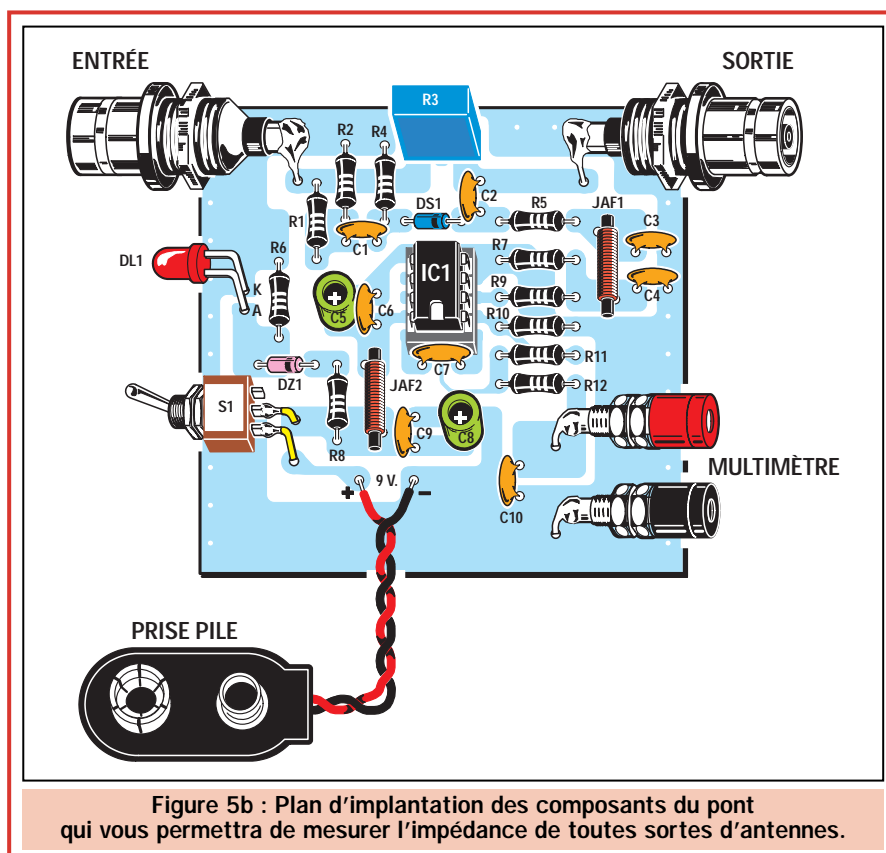


Figure 5b : Plan d'implantation des composants du pont qui vous permettra de mesurer l'impédance de toutes sortes d'antennes.

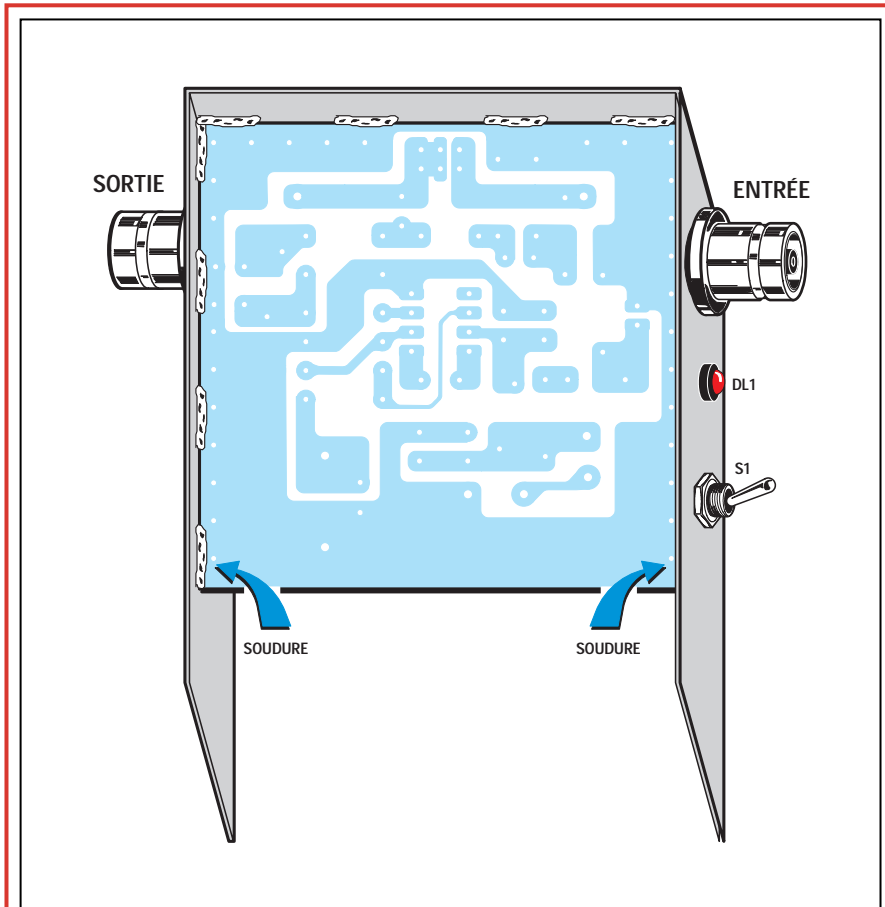


Figure 6 : Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la masse du circuit imprimé doit être soudée en plusieurs points au boîtier métallique.

Maintenant, soudez les points de masse du circuit imprimé aux côtés du boîtier (voir figure 6).

Reliez, à l'aide de queues de résistances ou de petits bouts de fil de cuivre étamé, les deux connecteurs BNC, les deux douilles banane et l'interrupteur S1 aux emplacements prévus sur le circuit imprimé.

Terminez le montage en soudant les deux fils de la prise de pile et la diode LED, en la pliant en L et en la disposant comme indiqué sur la figure 5b.

Quand la pile de 9 V est installée, pour faire fonctionner le pont, il suffit de basculer l'inverseur S1 de façon à ce que la LED s'allume.

Avant utilisation, le boîtier doit être fermé par ses deux couvercles.

Sur le banc d'essai

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, appliquez sur son entrée un signal provenant d'un générateur HF et connectez un multimètre, réglé sur l'échelle 3 volts, aux douilles banane de sortie (voir figure 9).

Ensuite, réglez l'amplitude du signal en sortie du générateur HF jusqu'à ce que le multimètre indique une tension d'environ 2 à 3 volts.

Note : une tension de 1,5 volt est déjà suffisante.

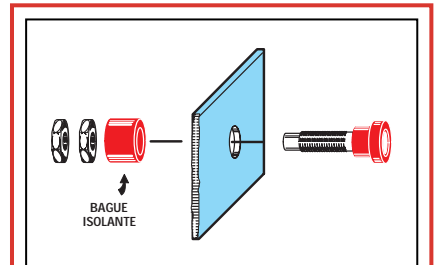


Figure 7 : Les bagues isolantes des douilles bananes pour la sortie multimètre doivent être placées du côté intérieur du boîtier.

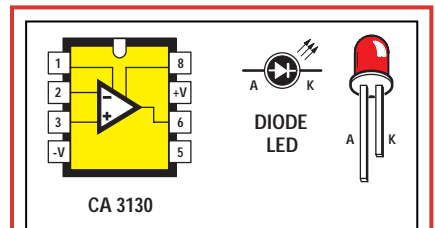


Figure 8 : Brochage de l'amplificateur opérationnel IC1, CA3130 et dessin de la diode LED. Comme vous pouvez le voir sur la figure 5b, la broche plus longue de la diode, indiquée avec la lettre A, doit être dirigée vers l'interrupteur S1.

Maintenant, connectez une résistance de 47 à 56 Ω sur la sortie BNC (voir figure 10) puis tournez le curseur du trimmer R3 jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre bascule rapidement vers 0 volt.

Ensuite, débranchez le générateur HF et la résistance, commutez le multimètre sur l'échelle « ohm » et, en

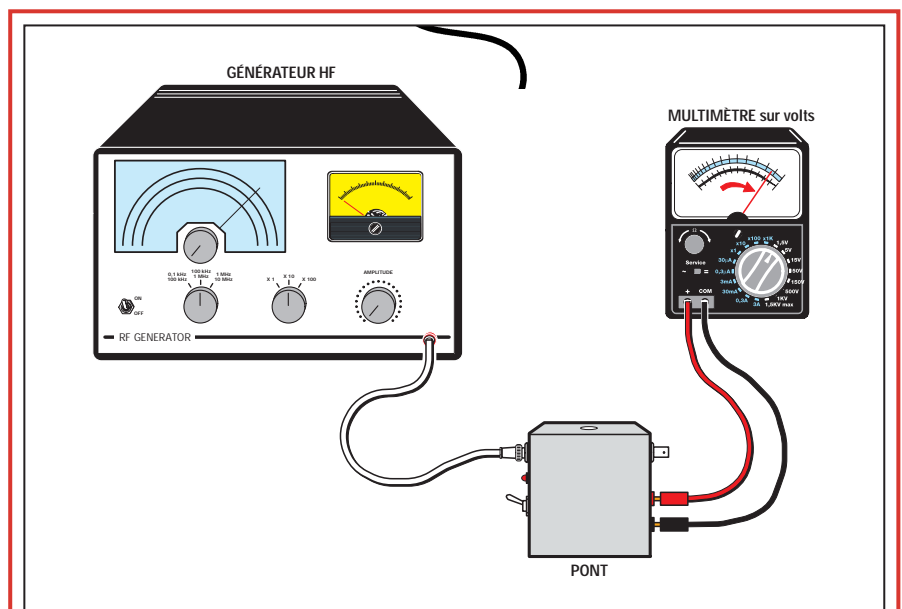


Figure 9 : Pour calibrer le pont, connectez un générateur HF sur son entrée et réglez l'amplitude du signal en sortie jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre se positionne à fond d'échelle de 1 ou 1,5 V.

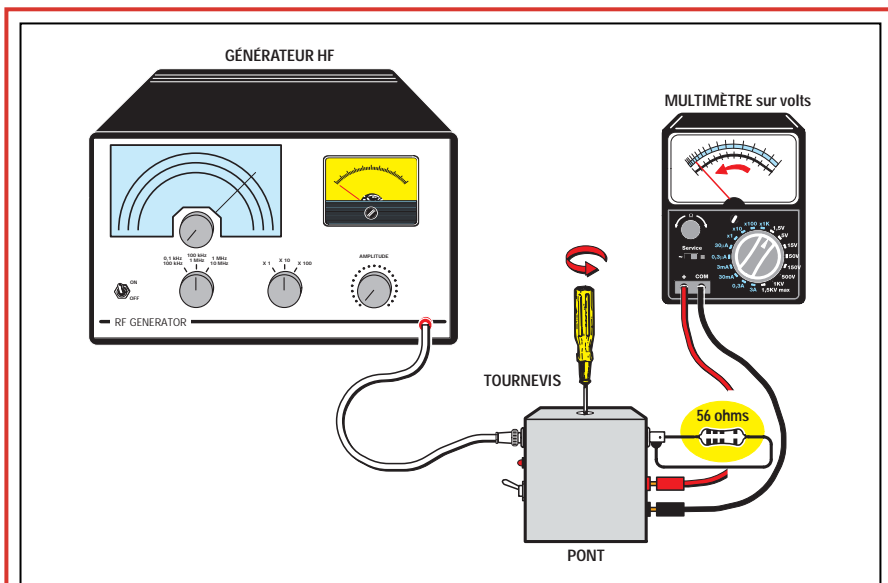


Figure 10 : Une fois cette opération effectuée, connectez une résistance entre 47 et 56 Ω sur la sortie du pont et tournez le curseur du trimmer R3 jusqu'à faire basculer l'aiguille du multimètre sur la position 0 V.

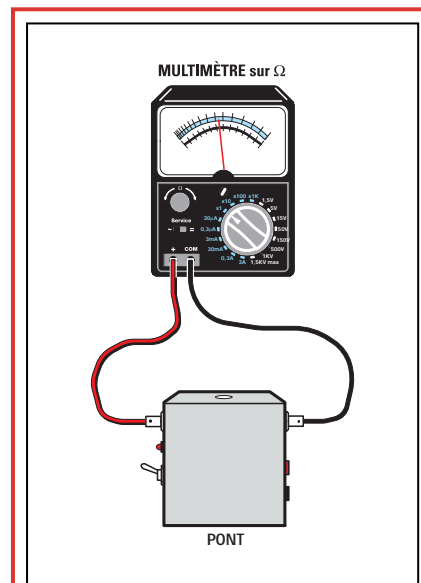


Figure 11 : Déconnectez le générateur HF et la résistance reliée à la sortie du pont. Après avoir commuté le multimètre sur ohm, connectez ses pointes de touche sur l'âme des BNC d'entrée et de sortie pour lire la valeur du trimmer R3. Cette valeur correspond à la valeur de la résistance précédemment utilisée. En utilisant le même principe, vous pouvez facilement mesurer la valeur d'impédance d'une antenne sur sa fréquence de travail.

connectant ses pointes de touche sur l'âme des prises BNC d'entrée et sortie du pont (voir figure 11), mesurez la valeur ohmique du trimmer R3.

Si cette procédure a été correctement suivie, la valeur du trimmer doit correspondre exactement à la valeur de la résistance utilisée pour le calibrage (entre 47 et 56 Ω).

Notre instrument est prêt à mesurer l'impédance de toutes sortes d'antennes !

Comment modifier l'impédance d'une antenne

Tous les passionnés du domaine des radiocommunications savent qu'en modifiant la longueur physique d'une antenne, on modifie également son impédance. Dans le cas d'une antenne directive, composée de plusieurs éléments parasites, on peut éloigner ou rapprocher l'élément réflecteur ou le premier directeur de son dipôle.

Lorsque vous installez une antenne dont l'impédance caractéristique est donnée pour 52 Ω , même si c'est une antenne commerciale et même si vous l'avez payé fort cher, elle présentera toujours un certain taux d'ondes stationnaires. En effet, elle a été calculée pour des conditions idéales, jamais atteintes dans la réalité d'une installation sur un toit de maison.

Le même phénomène reste valable pour les antennes destinées à être

montées sur les véhicules. C'est pour cette raison que ces aériens disposent toujours d'une possibilité de réglage de longueur. Certains modèles d'antennes verticales pour véhicule ont une longueur fixe mais sont équipés d'un petit disque métallique pouvant coulisser sur toute la hauteur du brin en se comportant comme un condensateur (voir figure 14).

Comment mesurer l'impédance d'une antenne

Avant toute chose, commencez par connecter l'antenne en examen sur la sortie du pont (voir figure 12), puis choisissez une fréquence sur le générateur HF et réglez le trimmer R3 jusqu'à ce que le multimètre mesure une tension de 0 V.

Ensuite, débranchez le générateur et l'antenne du pont, puis mesurez la valeur ohmique du trimmer R3 en plaçant les pointes de touche sur l'âme des prises entrée et sortie (voir figure 11). Le résultat de cette lecture correspondra à la valeur de l'impédance de l'antenne. Pour obtenir des valeurs différentes, il suffit de faire varier la longueur du dipôle.

Donnons maintenant un exemple concret de mesure d'impédance sur une antenne 144-146 MHz.

Réglez le générateur HF sur 145 MHz (centre de la bande), puis tournez le curseur du trimmer R3 jusqu'à ce que

l'aiguille du multimètre se positionne sur 0 V. Une fois l'antenne et le générateur déconnectés, le multimètre (commuté sur ohm) indiquera une valeur ohmique de 53 Ω . Cela veut dire que la valeur de l'impédance de l'antenne est aussi égale à 53 Ω .

Lors de l'utilisation de ce pont, vous remarquerez que lorsque la fréquence émise par le générateur HF augmente, l'aiguille du multimètre n'atteint plus le 0 V mais se stabilise à une tension d'environ 0,5 ou 0,6 V. Mais, même dans ce cas, vous pourrez toujours voir nettement à quel moment l'aiguille du multimètre retombe vers le minimum.

Comment contrôler les antennes dipôle multibande

Un certain nombre de dipôles multibande commerciaux sont disponibles sur le marché. Il est également possible de les construire soi-même.

La réalisation de tels dipôles dépasse le cadre de notre article mais sachez que des « trappes » sont judicieusement placées sur chacun des brins constituant l'antenne. Leur nombre varie en

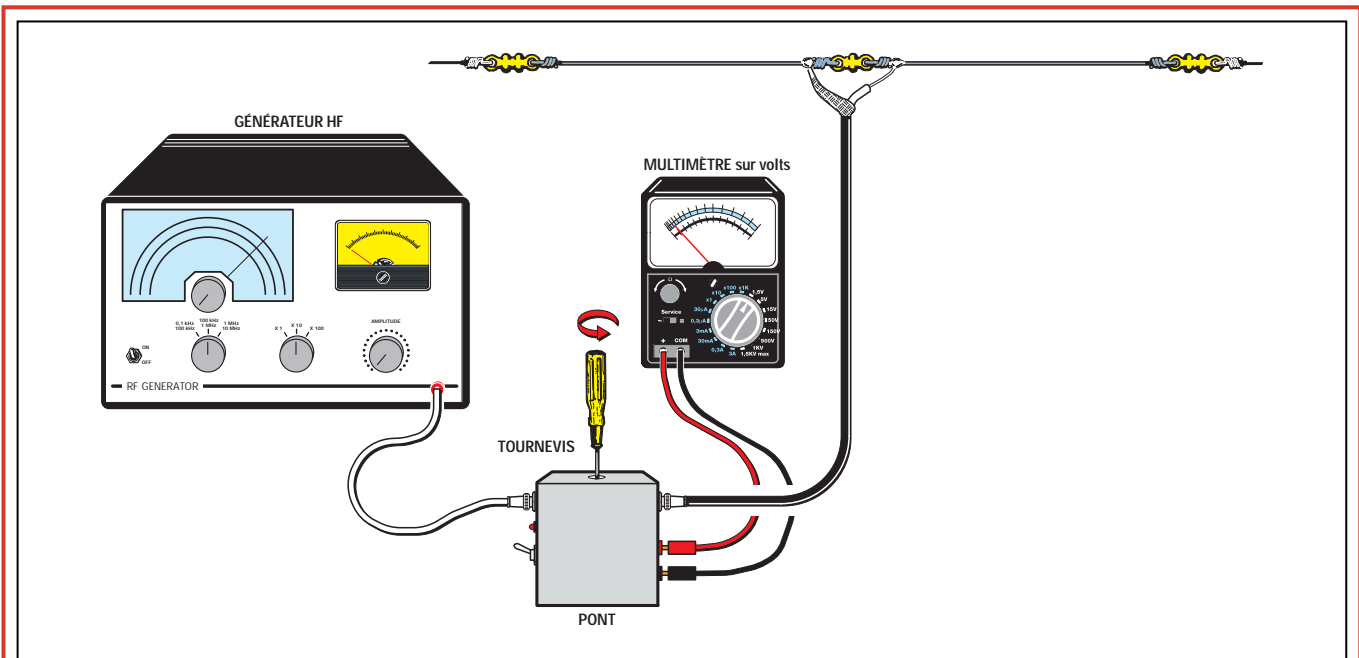


Figure 12 : Pour mesurer l'impédance d'une antenne dipôle, réglez le générateur sur la fréquence centrale de l'antenne et tournez le curseur du trimmer R3 jusqu'à ce que l'aiguille descende à 0 V. Ensuite, mesurez la valeur du trimmer R3 (voir figure 11) qui correspondra exactement à l'impédance de l'antenne dipôle.

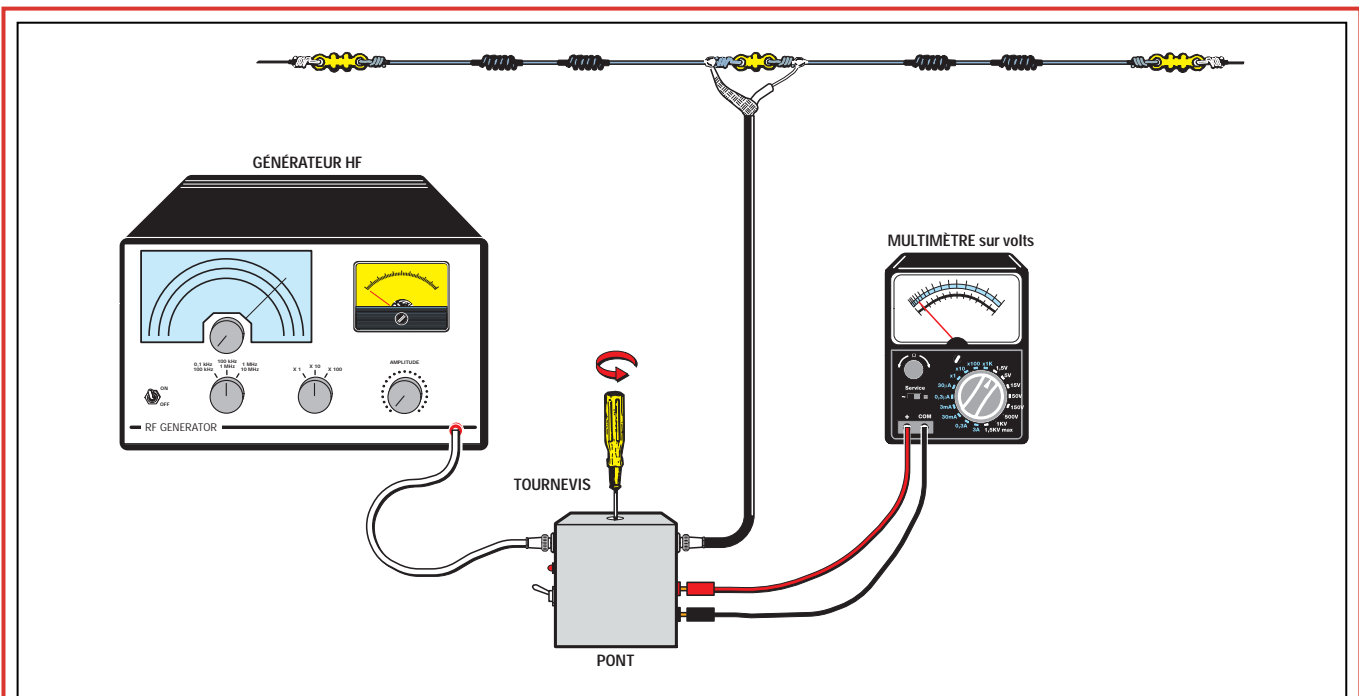


Figure 13 : Pour vérifier si les trappes d'un dipôle multibande ont été bien calculées, tournez le curseur du trimmer R3 jusqu'à obtenir une valeur de 52 Ω . Ensuite, balayez la bande avec le générateur HF, en partant de la fréquence minimale pour aller à la fréquence maximale. Vous remarquerez que chaque fois que le générateur passera sur une fréquence d'accord, l'aiguille du multimètre basculera rapidement vers 0 V.

fonction du nombre de bandes à couvrir.

Note : Les trappes sont des circuits LC (self-condensateur) ou équivalent LC et sont destinées à « découper » électriquement une antenne sur différentes fréquences. Bien entendu, la valeur des trappes et leur emplacement sur l'antenne sont calculés en fonction des fréquences de travail à obtenir.

Pour vérifier que les caractéristiques de ces trappes aient été bien calculées, réglez le trimmer R3 jusqu'à l'obtention d'une valeur ohmique située entre 50 et 52 Ω . Ensuite, connectez un câble coaxial venant de l'antenne sur la sortie du pont et le générateur HF sur son entrée (voir figure 13).

Supposons que nous voulions vérifier l'accord d'un dipôle multibande sur les

fréquences 14, 30 et 50 MHz. Pour ce faire, placez le générateur HF sur l'échelle 10 à 60 MHz et tournez lentement le bouton de réglage de la fréquence.

Si les trappes ont été bien calculées, l'aiguille du multimètre atteindra la valeur de 0 V lorsque vous passerez sur 14, 30 et 50 MHz. Remarquez que si l'aiguille se déplace vers 0 V à des

fréquences différentes de celles normalement prévues, il est nécessaire de modifier le nombre de spires des trappes jusqu'à obtenir un parfait synchronisme.

Remarque : Sur les dipôles multibande, on peut constater un phénomène très intéressant : l'aiguille du multimètre bascule sur 0 V à chaque fréquence égale à 3 fois celle d'accord. Dans notre cas, on aura un déplacement de l'aiguille sur $14 \times 3 = 42$ MHz, un autre sur $30 \times 3 = 90$ MHz et le dernier sur $50 \times 3 = 150$ MHz.

Comment accorder une antenne mobile

Pour connaître la fréquence à laquelle une antenne mobile présente une impédance de 52Ω , vous devez d'abord la mettre en place à l'endroit prévu.

Ensuite, vous devez connecter le générateur HF sur l'entrée du pont et le câble coaxial venant de l'antenne sur sa sortie.

Après avoir réglé le trimmer R3 sur une valeur ohmique de 52Ω , tournez le bouton du générateur HF jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre, lui aussi relié au pont, bascule sur 0 V.

Si l'antenne a été fabriquée pour fonctionner sur les fréquences situées entre 144 et 146 MHz et que l'aiguille tombe à 0 V lorsque le générateur passe sur

140 MHz, cela signifie que le brin doit être légèrement raccourci.

A l'inverse, si l'aiguille du multimètre indique 0 V lorsque le générateur passe sur 150 MHz, cela veut dire qu'il faut rallonger le brin de l'antenne.

Comme nous l'avons dit plus haut, certaines antennes ont un brin de longueur fixe mais qui disposent d'un petit disque métallique coulissant pouvant être déplacé sur toute la hauteur. C'est en déplaçant ce disque que vous recherchez l'impédance de 52Ω (voir figure 14).

Contrôle d'un balun

Le pont que vous avez réalisé, vous donne aussi la possibilité de contrôler le rapport de transformation d'un balun et d'évaluer sa largeur de bande.

*Note : BALUN est la contraction des mots anglais **BAL**anced-**UN**balanced, ce qui signifie symétrique-asymétrique. Pour simplifier : un balun est destiné à réaliser une adaptation entre un dipôle symétrique par construction et le câble coaxial qui, lui, est asymétrique. Il peut également être utilisé comme transformateur d'impédance.*

Avant d'effectuer cette mesure, tournez le curseur du trimmer R3 afin d'obtenir une valeur ohmique située entre 50 et 52Ω . Sur l'entrée du pont, raccordez un générateur HF tandis que

sur sa sortie, vous connecterez le primaire du balun. Sur le secondaire, reliez un petit trimmer de 500Ω (voir figure 15).

Après avoir choisi la fréquence de travail du générateur, tournez doucement le curseur du trimmer 500Ω du balun jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre bascule sur 0 V. Mesurez alors la valeur ohmique aux bornes du trimmer du balun.

Si le multimètre indique, par exemple 200Ω , le rapport de transformation du balun sera :

$$200 : 52 = 3,8$$

Pour obtenir un rapport différent et pouvoir ainsi adapter le 52Ω du câble coaxial aux valeurs d'impédance de 250 ou 300Ω , il faut ajouter des spires au secondaire du balun.

Après avoir trouvé la valeur ohmique du trimmer aux bornes du balun produisant une tension de 0 V en sortie du pont, modifiez la fréquence du générateur HF.

Si vous avez utilisé un tore en ferrite ayant une perméabilité moyenne, vous remarquerez que l'aiguille du multimètre reste immobile entre les fréquences allant de 7 à 100 MHz.

Si vous rencontrez le besoin d'un balun pouvant fonctionner au-dessous de 7 MHz ou au-dessus de 100 MHz,

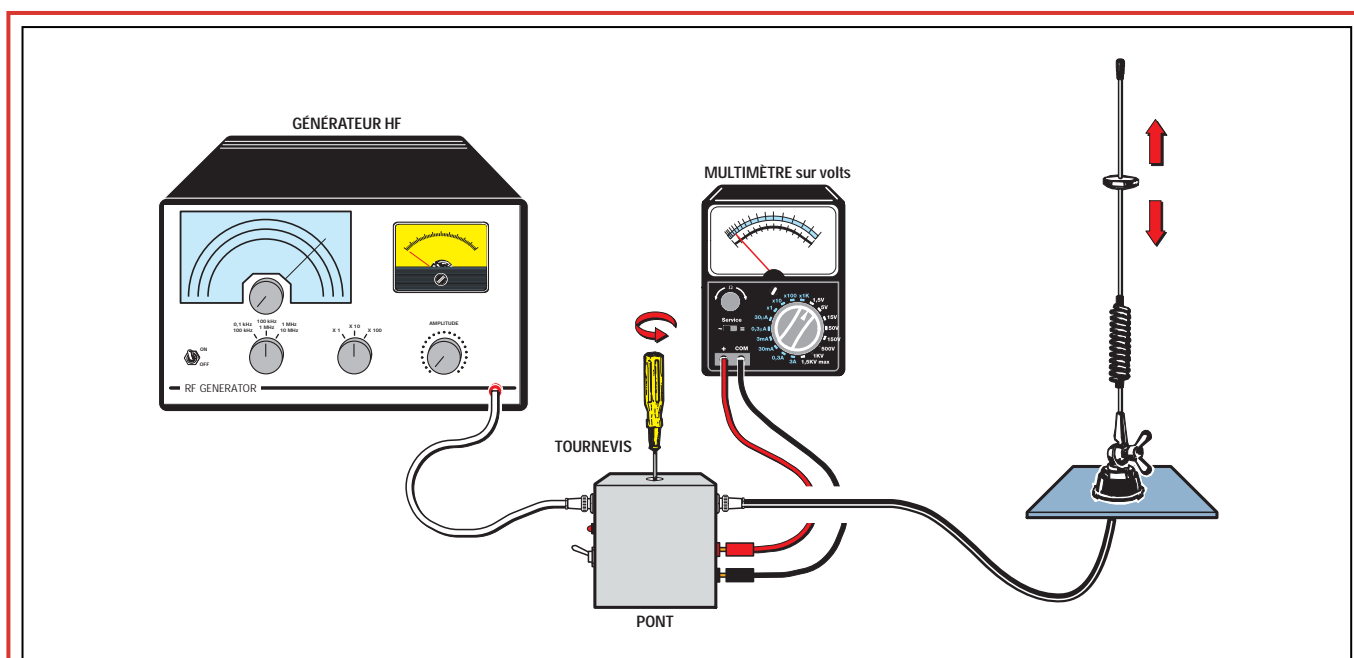


Figure 14 : Pour connaître la fréquence d'accord d'une antenne verticale mobile, il faut d'abord qu'elle soit mise en place. Connectez ensuite à l'impédancemètre, le générateur HF et le câble coaxial de l'antenne. Réglez le trimmer R3 sur 52Ω et recherchez, sur le générateur HF, la fréquence d'accord qui fera dévier l'aiguille du multimètre sur la position 0 V.

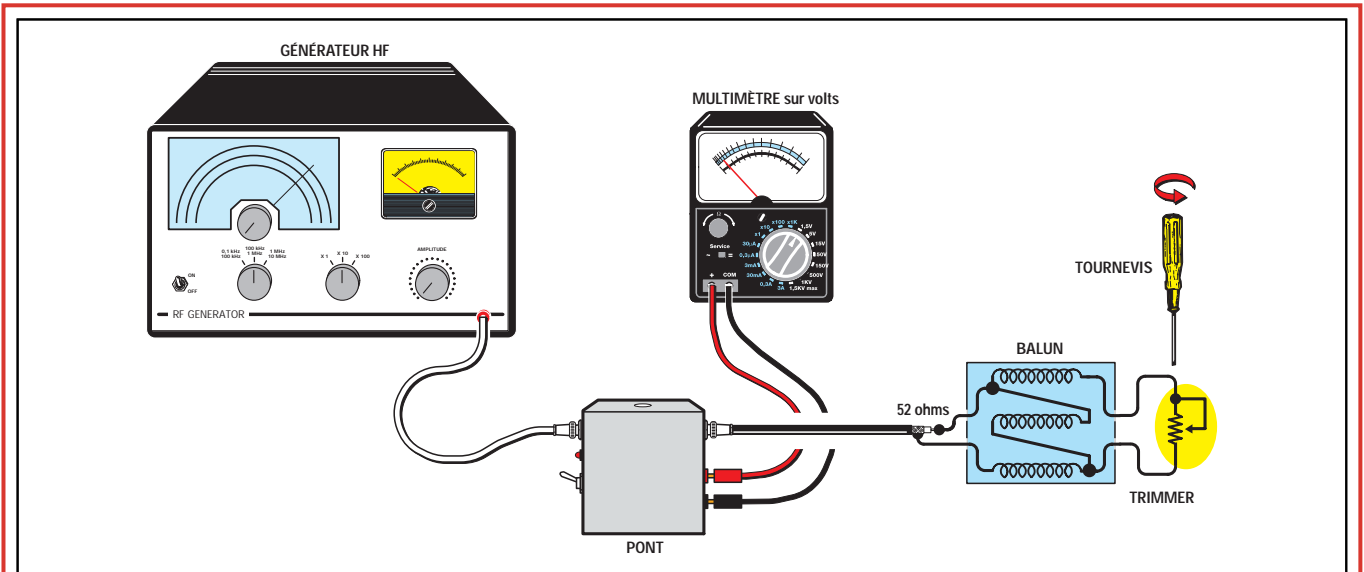


Figure 15 : Pour contrôler le rapport de transformation d'un balun, vous devez d'abord régler le trimmer R3 sur 52 Ω. Ensuite, connectez le primaire du balun sur la sortie du pont. Puis, envoyez un signal HF ayant la même fréquence que celle de la fréquence de travail de l'antenne. Tournez alors le curseur du trimmer 500 Ω relié au secondaire du balun, jusqu'à ce que l'aiguille bascule vers 0 V. La valeur du trimmer 500 Ω permet de connaître le rapport de transformation du balun.

il vous faudra choisir des tores ayant une perméabilité différente et vérifier la gamme de fréquence de fonctionnement de votre balun.

Transformateur câble coaxial 1/4 d'onde

Pour adapter deux valeurs différentes d'impédance, on utilise un morceau de câble coaxial de longueur égale à un 1/4 d'onde. Pour savoir quelle doit être

la valeur de l'impédance de ce câble, on utilise la formule suivante :

$$Z \ 1/4 \ \lambda = v \ (Z \ \text{antenne} \times Z \ \text{câble de descente})$$

La longueur du morceau de câble coaxial de 1/4 l doit être ensuite être multipliée par son coefficient de vélocité, qui est égal à 0,66 pour les câbles de 52 Ω et à 0,80 pour ceux de 75 Ω.

En raison des tolérances des coefficients de vélocité, il arrive fréquemment

que le câble coaxial soit coupé plus long ou plus court que sa taille idéale.

Nous pouvons vous rassurer en affirmant que les longueurs des câbles, obtenues à l'aide des formules théoriques, sont toujours légèrement supérieures à celles définitives. De cette façon, vous aurez la possibilité de les modifier et d'atteindre les valeurs exactes.

Le pont en notre possession, nous permet aussi de vérifier que le câble

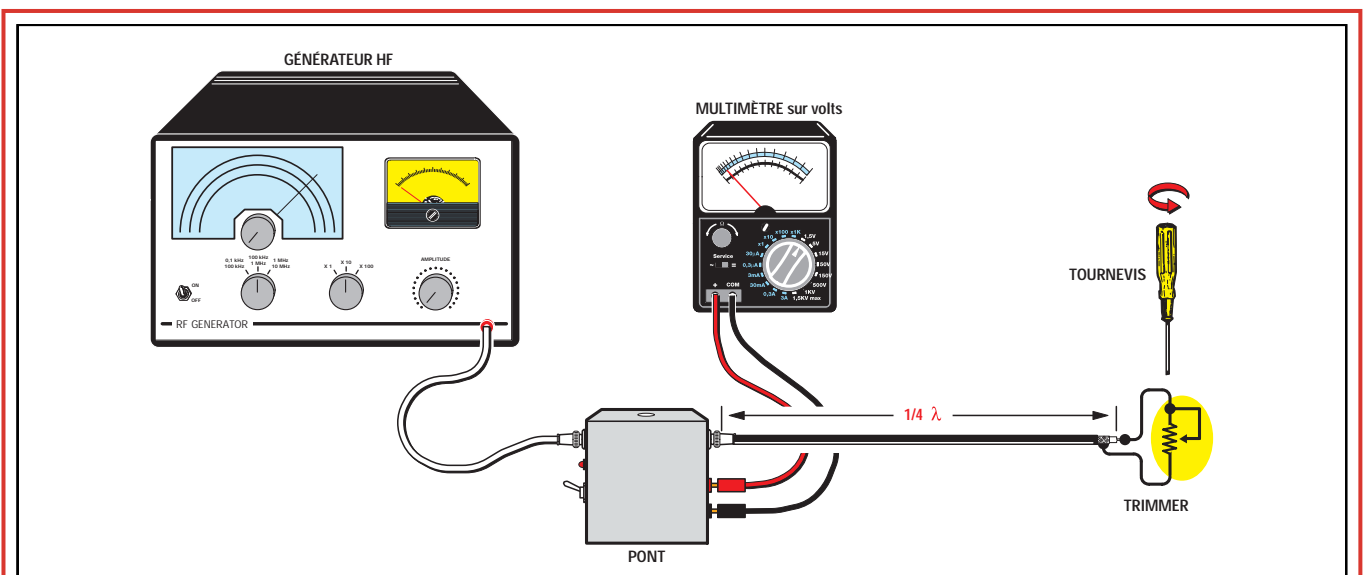


Figure 16 : Pour connaître l'impédance à la sortie d'un morceau de câble coaxial de 1/4 d'onde, il faut d'abord régler le trimmer R3 jusqu'à ce que le multimètre indique 52 Ω. Ensuite, réglez le générateur HF sur la fréquence de travail de l'antenne. Tournez alors le curseur du trimmer 500 Ω connecté sur la sortie du câble, jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre se positionne sur 0 V. La valeur qui sera mesurée sur le trimmer 500 Ω vous permettra de calculer l'impédance en sortie du câble coaxial.

Note : la valeur de l'impédance du câble coaxial de 1/4 d'onde se calcule avec la formule donnée dans le texte.

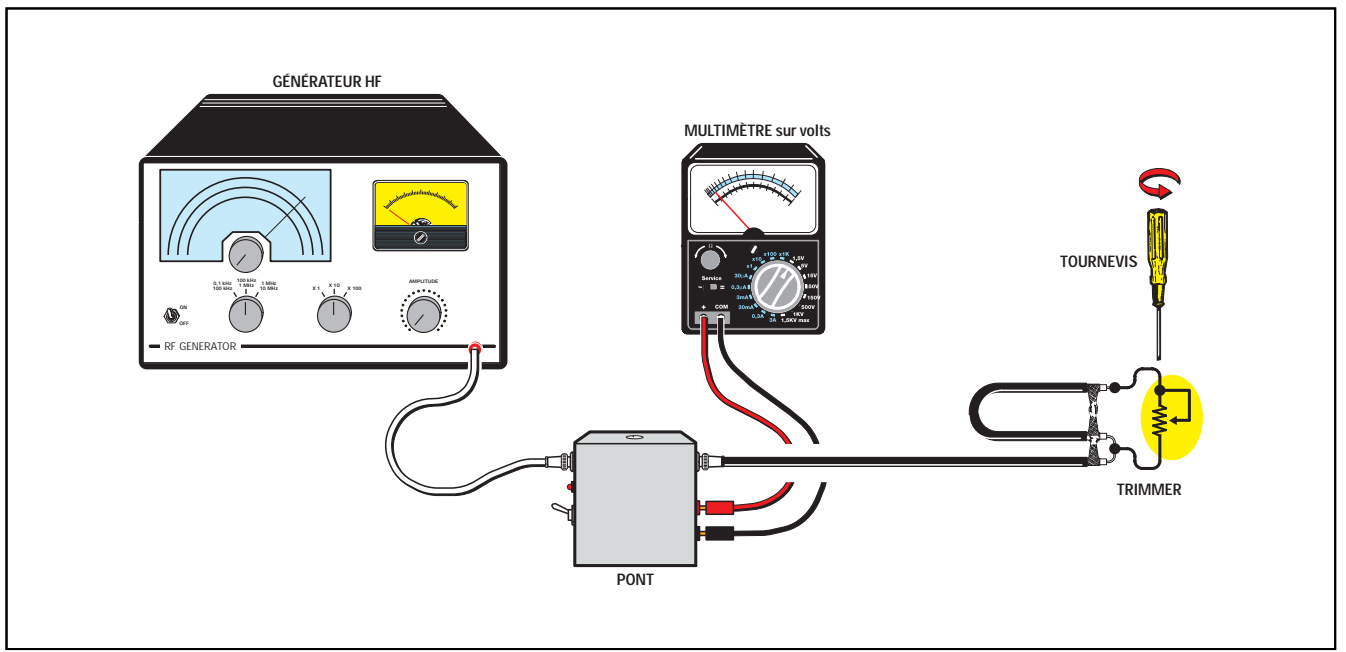


Figure 17 : Notre impédancemètre vous permettra de vérifier qu'un morceau de câble coaxial taillé sur 1/4 d'onde et replié en U formera un transformateur d'impédance 52 Ω à environ 200 Ω. Réglez d'abord le trimmer R3 sur 52 Ω. Connectez alors, sur l'entrée du pont, le générateur HF calé sur la fréquence de travail de l'antenne. Sur la sortie, raccordez votre transformateur d'impédance en coaxial. Tournez le curseur du trimmer 500 Ω jusqu'à ce que l'aiguille du multimètre bascule vers 0 V. La valeur lue aux bornes du trimmer de 500 Ω correspondra à l'impédance de sortie du balun coaxial.

utilisé ait la bonne longueur. Pour effectuer ce contrôle, tournez le curseur de R3 jusqu'à obtenir une valeur ohmique équivalente à celle du câble de descente d'antenne, c'est-à-dire entre 50 et 52 Ω. Connectez le générateur HF et le câble coaxial 1/4 d'onde sur l'extrémité duquel vous devez souder un trimmer de 500 Ω (voir figure 16).

Après avoir réglé le générateur HF sur la fréquence centrale de l'antenne, réglez le trimmer 500 Ω jusqu'à obtenir une tension 0 V lue sur le multimètre.

Maintenant, déconnectez le câble coaxial et mesurez la valeur ohmique du trimmer. Si cette dernière est supérieure ou inférieure à l'impédance de l'antenne, vous devez respectivement rallonger ou raccourcir la longueur du câble coaxial.

Comme vous l'avez sûrement remarqué, la bande passante de ce morceau de câble est très faible. Cela veut dire que sur une antenne ayant son centre de bande à 30 MHz, ce câble adaptateur ne fonctionnera convenablement que sur les fréquences situées entre 28 et 32 MHz.

Si on essaie de sortir de cette gamme, il résultera une augmentation importante du taux d'ondes stationnaires.

En modifiant la fréquence du générateur HF, vous pouvez connaître la valeur de la fréquence maximale et minimale de résonance de l'antenne car, en cas de dépassement de ces valeurs, l'aiguille du multimètre montera rapidement à fond d'échelle.

Quand vous maîtriserez bien le pont, vous vous rendrez compte de la facilité avec laquelle on peut effectuer la mesure d'impédance d'une antenne, connaître sa fréquence centrale de travail et modifier le rapport de transformation d'un balun quelconque pour pouvoir l'adapter à la valeur de l'antenne.

Où trouver les composants

Le dessin du circuit imprimé ainsi que la liste des composants étant fournis, vous pouvez vous approvisionner auprès des annonceurs de la revue ou de votre fournisseur habituel. Pour ceux qui préfèrent le « tout prêt » un kit (LX.1393) est disponible auprès de la société Comelec.

NUOVA ELETTRONICA ♦

Bibliographie

- Les Antennes Théorie et Pratique - André DUCROS
Éd. SRC
- Les Antennes Bandes Basses - Pierre VILLEMAGNE
Éd. SRC
- Les Antennes - BRAULT et PIAT - Éd. ETSF

Vous trouverez un grand nombre d'autres ouvrages sur les antennes dans le catalogue librairie de la revue.

HOT LINE TECHNIQUE


Vous rencontrez un problème lors d'une réalisation ? Vous ne trouvez pas un composant pour un des montages décrits dans la revue ?

UN TECHNICIEN EST À VOTRE ÉCOUTE

le matin de 9 heures à 12 heures
les lundi, mercredi et vendredi
sur la HOT LINE TECHNIQUE
d'ELECTRONIQUE magazine au

04 42 82 30 30

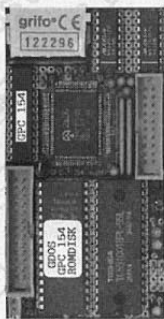Pour le contrôle et l'automatisation industrielle, une vaste gamme parmi les centaines de cartes professionnelles



GPC® 154

84C15 avec un quartz de 20MHz code compatible Z80; jusqu'à 512K RAM; jusqu'à 512 K EPROM ou FLASH; E série; RTC avec batterie au lithium; connecteur batterie au lithium extérieure; 16 lignes de I/O; 2 lignes série; une ligne RS 232 plus une autre RS 232 ou RS 422-485 Watch-Dog; Timer; Counter; etc. Le système opératif FGDOS programme directement la FLASH de bord. Vaste choix des langages à haut niveau comme PASCAL, C, BASIC, etc.

1.195,87 FF 182,31 €

Lorsque la Monopuce ne vous suffit plus, il est temps d'utiliser les cartes de la nouvelle Série 4.


Une toute nouvelle série de microcartes professionnelles, d'à peine 5x10 cm, à un prix exceptionnel.

Pourquoi perdre un temps précieux à concevoir un carte CPU quand elle existe déjà dans la nouvelle Série 4 ? Ces cartes, réalisées sur des circuits multicouche, sont disponibles avec les µP les plus répandus comme : 80C32; 89C52; 80C320; 89C520; 80C151; 89S8252; 89C55; 80C552; Z80; 84C15; Z180; 68HC11; 80C188ES; AVR; etc. Elles peuvent être montées en Piggy-Back sur votre circuit ou bien on peut les ajouter directement au même magasin de Barre DIN comme c'est le cas pour les ZBR xxx; ZBT xxx; ABB 05; etc. Un vaste choix de tools et de kits de développement logiciel comme Compilateurs C; BASIC; PASCAL; Assembler; etc.


GPC® 884

AMD 188ES (core de 16 bits compatible avec Ordinateur) de 26 ou 40 MHz de la Série 4 de 5x10 cm. Comparez les caractéristiques et le prix avec la concurrence. 512K RAM avec circuit de Back-up à l'aide d'une batterie au lithium; 512K FLASH; Horloge avec batterie au lithium; E série jusqu'à 8K; 3 contacteurs de 16 bits; Générateur d'impulsions; PWM; Watch-Dog; Connecteur d'expansion pour Abaco I/O BUS; 16 lignes de I/O; 2 lignes de DMA; 11 lignes de A/D convertier de 12 bits; 2 lignes série en RS 232, RS 422 ou RS 485; etc. Programme directement la FLASH de bord avec le programme utilisateur Différents tools de développement logiciel dont Turbo Pascal ou bien tool pour Compilateur C de Borland fourni avec le Turbo Debugger ROM-DOS; etc.

1.209,42 FF 184,38 €

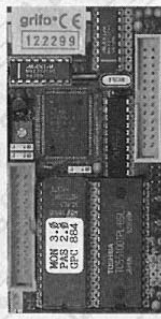

SIM2051

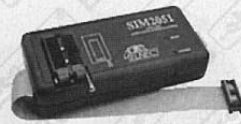

Si vous envisagez de commencer à vous servir d'µP économiques et puissants, c'est l'article qu'il vous faut. Il vous permet de travailler avec le puissant µP 89C2051; 89C4051 de


ATMEL à 20 broches qui a 4K de FLASH intérieure et qui est un code compatible avec la famille très célèbre 8051. Il sert aussi bien de In-Circuit Emulator que de Programmeur de FLASH de l'µP. Il comprend l'assembleur Free-Ware. 1.090,85 FF 166,30 €

51 & AVRprog



Programmeur à bas prix pour µP MCS51 et Atmel AVR. Il peut aussi programmer les EPROM série en PC, Microwire et SPI. Il est fourni avec logiciel et alimentateur de réseau.

1.134,89 FF 173,00 €

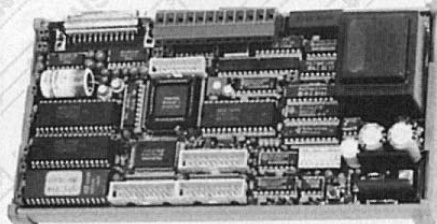

GPC® 011

General Purpose Controller 84C011

Aucun système de développement extérieur n'est nécessaire. 84C011 de 16MHz compatible avec le code Z80; jusqu'à 256K RAM avec batterie au Lithium; jusqu'à 256K EPROM ou FLASH; RTC avec batterie au Lithium; 4 lignes de A/D convertier de 11 bits; 40 lignes de I/O; 2 lignes série; 1 RS 232 plus 1 RS 232, RS 422 ou RS 485; Watch-dog; timer; counter; etc. En plein travail ne consomme que 0,48 W. Alimentateur incorporé de 220Vac et magasin de barre à Omega. Peut piloter le display LCD et le clavier directement. Le système opératif FGDOS gère RAM disk et ROM disk et programme directement la FLASH de bord avec le programme utilisateur. Langages de programmation: Pascal, C, BASIC, FORTH, FGDS, etc.

2.327,38 FF 354,81 €



QTP 03

Quick Terminal Panel - 3 Touches. Vous pouvez enfin doter aussi vos applications les plus économiques d'une interface Utilisateur optimale. Il semble un display série normal, mais au contraire il s'agit d'un terminal vidéo complet. Si vous avez besoin de touches en plus, la QTP 4x6 gère jusqu'à 24 touches. Disponible avec display LCD rétroéclairé ou fluorescent dans les formats 2x20; 4x20 ou 2x40 caractères; 3 touches extérieures; ou clavier 4x6; Buzzer; ligne série que l'on peut configurer au niveau TTL ou RS232; E capable de contenir 100 messages; etc.

A partir de 437,02 FF 66,62 €

PASCAL

Completo ambiente di sviluppo integrato PASCAL per Windows 95, 98 o NT. E' compatibile con il potentissimo Borland DELPHI. Genera dell'ottimo codice ottimizzato che occupa pochissimo spazio. Dispone di un veloce simulatore. Consente di mischiare sorgenti PASCAL con Assembler. Provate il Demo disponibile in Web. E' disponibile nella versione per Z80 e Z180; Atmel AVR; 68HC11; 8052 e derivati.

1.243,30 FF 189,54 €

PREPROM-02aLV


Programmeur Universel Economique pour EPROM, FLASH, EEPROM. Grâce à des adaptors adéquats en option, il programme aussi GAL, µP, E en série, etc. Il comprend le logiciel, l'alimentateur extérieur et le câble pour la porte parallèle de l'ordinateur.



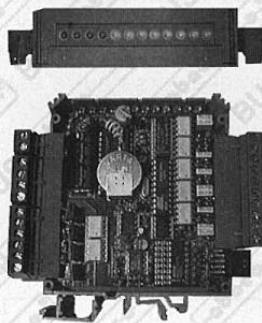1.863,26 FF 284,05 €

GPC® x94

Controllers en version relais comme R94 ou avec transistors comme T94. Ils font partie de la Série M et sont équipés du magasin de barre à Omega. 9 lignes d'entrées optocouplées et 4 Darlington optocouplés de sortie de 3A ou relais de 5A; LED de visualisation de l'état des I/O; ligne série RS 232, RS 422, RS 485 ou current loop; horloge avec batterie au Lithium et RAM



tamponnée; E série; alimentateur switching incorporé; CPU 89C4051 avec 4K FLASH. Plusieurs tools de développement logiciel comme Bascom-LT, Ladder, etc. représentent le choix optimal. Un programme de télécontrôle il est aussi disponible parmi ALB et il est géré directement de la ligne série de l'ordinateur. Plusieurs exemples sont également fournis. Prix à partir de 677,55 FF 103,29 €



QTP G26

Quick Terminal Panel LCD Graphique

Panneau opérateur professionnel, IP65, avec display LCD rétroéclairé. Alphanumérique 30 caractères par ligne sur 16 lignes; Graphique de 240x128 pixels. 2 lignes série et CAN Controller isolés d'un point de vue galvanique. Poches de personnalisation pour touches, LED et nom du panneau 26 touches et 16 LED Buzzer; alimentateur incorporé.

Compilateur C

DDS Micro-C. Grand choix de Tools, à bas prix, pour le Développement Logiciel pour les µP de la fam. 68HC08, 6809, 68HC11, 68HC16, 8080, 8085, 8086, 8096, Z8, Z80, 8051, AVR, etc. Vous trouverez des assembleurs, des compilateurs C, des Monitors debugger, des Simulateurs, des Désassembleurs, etc. Demandez la documentation. 677,55 FF 103,29 €

BASIC 68HC11

Compilateur BASIC très économique pour les micros de la fam. Motorola 68HC11. Il génère un code machine compact et efficace pour résoudre très rapidement tout problème. Vaste documentation avec exemples et manuel en langue Anglaise et Italienne. 338,77 FF 51,65 €

BASCOM

Voici le tool de développement Windows le plus complète et le plus économique pour travailler avec le µP ATMEL. Le BASCOM (dans notre page Web le démo est disponible) génère immédiatement le code machine compact. Cet tool de développement est disponible en plusieurs versions soit pour les µP de la fam. 8051 que pour les RISC AVR. Le compilateur BASIC est compatible avec le Microsoft QBASIC avec en plus des commande spécialisées pour la gestion de l'PC-BUS; I2WIRE; SPI; des Displays LCD, etc... Il incorpore un Simulateur sophistiqué pour le Debugger Symbolique au niveau de source BASIC du programme. Même pour ceux qui y mettent pour la première fois, travailler avec une monopuce n'a jamais été aussi simple, économique et rapid. 294,73 FF € 44,91

CD Vol 1 le seul CD dédié aux microcontrôleurs. Des centaines de listes de programmes pinout, utility, description des puces pour les µP les plus connus comme 8051, 8952, 80553, PIC, 68K, 68HC11, H8, Z8, etc. 340 FF 62,00 €

SIMEPROM-01B

Simulateur pour EPROM 2716.....27512, 800 FF 129,11 €

SIMEPROM-02/4


Simulateur pour EPROM 2716.....27C040. 2.500 FF 387,34 €



GPC® F2

General Purpose Controller 80C32

Ceux qui souhaitent travailler avec la famille 8051 peuvent disposer d'un kit. L'intérêt est qu'à cette occasion, on a dressé un panorama complet des ressources S/H pour les utilisateurs voulant commencer à travailler avec un micro 8051. Outre d'une multitude de programmes Demo, vous pouvez disposer des manuels des cartes, en italien, des schémas électriques, de nombreux exemples de programmes, etc. Nous vous conseillons de jeter un coup d'œil à notre site. De cette manière, vous vous rendrez compte de son grand intérêt. Tous les renseignements vous sont fournis en italien comme en anglais sur deux sites différents de façon à faciliter la liaison.

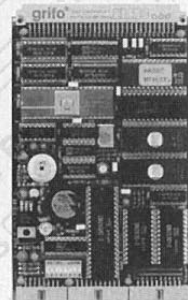

http://www.grifo.it/OFFER/uk_F2_kit.htm http://www.grifo.com/OFFER/uk_F2_kit.htm

À ceux qui désirent chercher des exemples de programmation simples avec des solutions à bas prix, nous signalons l'adresse suivante :

http://www.grifo.it/OFFER/uk_TIO_kit.htm http://www.grifo.com/OFFER/uk_TIO_kit.htm

Le kit contient un Circuit imprimé GPC® F2; 2 PROM programmées; quartz de 11,0592 MHz; disquette avec manuel, schémas, monitors M052, exemples, etc. 118,57 FF 18,08 €



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6

Tel. +39 051 892052 (4 linee r.a.) - Fax +39 051 893661

E-mail: grifo@grifo.it - Web au site: <http://www.grifo.it> - <http://www.grifo.com>

GPC® grifo® sont des marques enregistrées de la société grifo®

Apprendre l'électronique en partant de zéro

LE CONDENSATEUR unité de mesure le FARAD

En fait, si l'unité de mesure d'un condensateur est bien le farad, cette unité est trop grande et l'on utilise principalement les sous-multiples pico, nano et microfarad.

Physiquement, un condensateur se compose de deux lamelles métalliques séparées par un élément isolant en papier, plastique, mica, céramique, oxyde de tantale ou, tout simplement, de l'air.

Si nous relierons un condensateur aux broches d'une pile fournissant une tension continue, les électrons négatifs se déplacent rapidement vers la lamelle A pour essayer de rejoindre le pôle positif. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ils n'y parviendront pas car les deux lamelles sont isolées (voir figure 64).

En déconnectant le condensateur de la pile, les deux lamelles resteront chargées, c'est-à-dire que les électrons (négatifs) resteront sur la lamelle A tant que le circuit restera ouvert.

Si nous relierons un condensateur à un générateur de tension alternative, nous obtenons un flux normal d'électrons, qui se déplacent d'une lamelle vers

Les condensateurs ont une valeur qui est exprimée en picofarad, nanofarad et microfarad. Cette valeur est souvent indiquée sur le corps du condensateur d'une façon difficile à déchiffrer. Pour vous faciliter la lecture, vous trouverez, dans cette troisième leçon, deux tableaux très utiles qui donnent la correspondance entre les marquages des condensateurs et leur correspondance en valeur exacte.

Pour convertir une valeur de condensateur entre les différents sous-multiples on utilise les formules suivantes :

$$\begin{aligned} \text{picofarad} &= \text{nanofarad} : 1\ 000 \\ \text{nanofarad} &= \text{picofarad} \times 1\ 000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{picofarad} &= \text{microfarad} : 1\ 000\ 000 \\ \text{microfarad} &= \text{picofarad} \times 1\ 000\ 000 \end{aligned}$$

Pour éviter toute sorte de confusion, nous avons complété cette table avec le tableau 9. En faisant référence aux exemples reportés sur ce tableau, vous remarquerez que pour convertir 0,47 nanofarad en picofarad, il suffit de multiplier par 1 000, on obtient ainsi :

$$0,47 \times 1\ 000 = 470 \text{ picofarads.}$$

Par conséquent, 470 picofarads seront égaux à :

$$470 : 1\ 000 = 0,47 \text{ nanofarad.}$$

l'autre comme si l'élément isolant n'existait pas.

En pratique, le flux d'électrons ne s'écoule pas comme dans un conducteur normal, mais il trouve une résistance proportionnelle à la capacité du condensateur et à la fréquence de la tension alternative fournie par le générateur.

Plus la capacité du condensateur et la fréquence de la tension sont importantes, plus le nombre d'électrons qui passe d'une lamelle vers l'autre est important.

En regardant les figures 65, 66 et 67, vous pouvez mieux comprendre comment la tension alternative peut se transmettre d'une lamelle à l'autre.

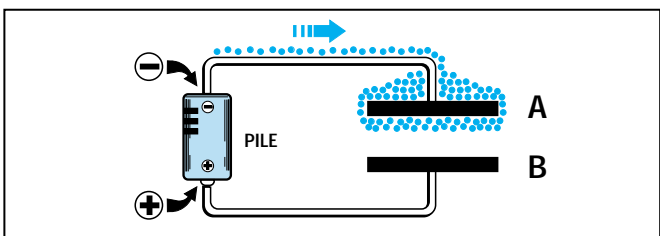


Figure 64 : En appliquant une tension continue aux bornes d'un condensateur, les électrons négatifs se déplacent vers la lamelle A mais ils ne pourront pas rejoindre la lamelle B car elle est isolée.

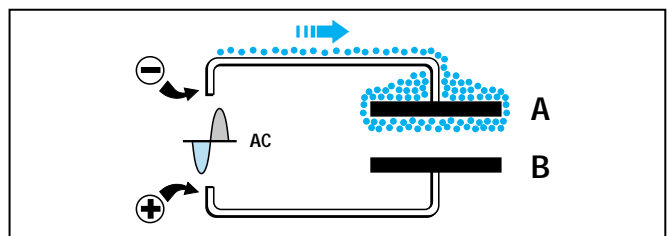


Figure 65 : En appliquant une tension alternative aux bornes d'un condensateur, les électrons négatifs s'accumulent sur la lamelle A mais ils ne pourront pas rejoindre la lamelle B.

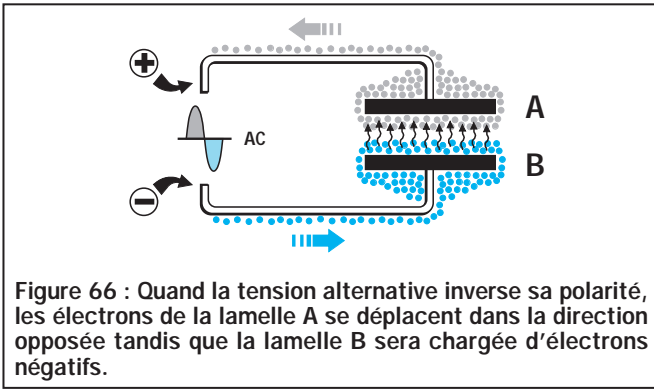


Figure 66 : Quand la tension alternative inverse sa polarité, les électrons de la lamelle A se déplacent dans la direction opposée tandis que la lamelle B sera chargée d'électrons négatifs.

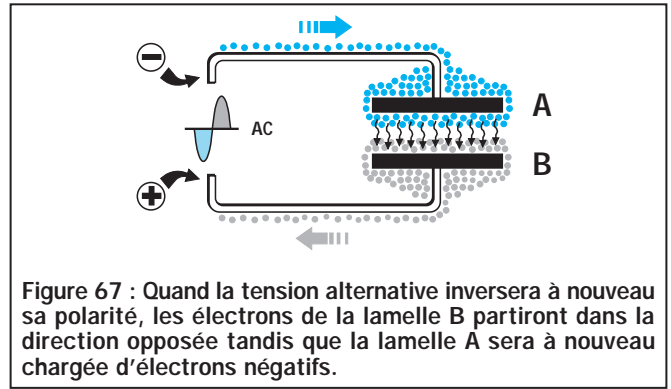


Figure 67 : Quand la tension alternative inversera à nouveau sa polarité, les électrons de la lamelle B partiront dans la direction opposée tandis que la lamelle A sera à nouveau chargée d'électrons négatifs.

En supposant qu'au départ le câble connecté à la lamelle A ait une polarité négative, les électrons se déplaceront vers cette lamelle sans pouvoir franchir l'isolant (voir figure 65).

Puisque la tension alternative voit sa polarité s'inverser sur le même câble, au rythme de sa fréquence, à l'alternance suivante, celui-ci aura une polarité positive et les électrons de la lamelle A repartiront dans la direction opposée. En même temps, sur l'autre câble, relié à la lamelle B, la tension passera à la polarité négative et, pour la même raison, les électrons se dirigeront vers la lamelle B mais, cette fois, le flux d'électron parviendra à s'écouler (voir figure 66).

Au nouveau changement de polarité, le flux d'électrons se déplacera dans la direction opposée, etc. (voir figure 67).

Note : Pour différentes raisons, la lettre grecque « μ » est quelquefois remplacée par la lettre « m » ou la lettre « u ». Lorsque dans un schéma ou dans une liste de composants vous trouverez le sigle mF ou uF, vous pourrez traduire par microfarad (μ F).

μ F = picofarad
 nF = nanofarad
 μ F = microfarad

SYMBOLE GRAPHIQUE

L'unité de mesure de la capacité des condensateurs est le farad mais, étant donné qu'il n'existe pas de condensateur ayant une telle capacité, seuls ses sous-multiples sont utilisés.

TABLEAU 9 CONVERSION		Capacités
picofarad : 1 000	→	nanofarad
picofarad : 1 000 000	→	microfarad
nanofarad : 1 000	→	microfarad
nanofarad x 1 000	→	picofarad
microfarad x 1 000	→	nanofarad
microfarad x 1 000 000	→	picofarad
EXEMPLE		
470 picofarads correspondent à :		
470 : 1 000 = 0,47 nanofarads		
0,1 microfarads correspondent à :		
0,1 x 1 000 000 = 100 000 picofarads		

Code des condensateurs

La capacité d'un condensateur est indiquée sur son corps avec un sigle qui n'est pas toujours facile à interpréter.

Chaque fabricant utilisant une méthode différente pour indiquer les valeurs de ses condensateurs, nous avons essayé dans les tableaux 11 et 12 de vous donner les correspondances.

En recherchant dans ces tableaux le sigle inscrit sur votre condensateur, vous pourrez connaître rapidement sa valeur, exprimée en picofarad.

Code américain

Les valeurs de capacité comprises entre 1 pF et 8,2 pF sont indiquées sur le corps du condensateur avec un point (.) remplaçant la virgule (,). Il suffit de remplacer le point (.) par une virgule (,). Par exemple, 1.2 sera lu 1,2 picofarad.

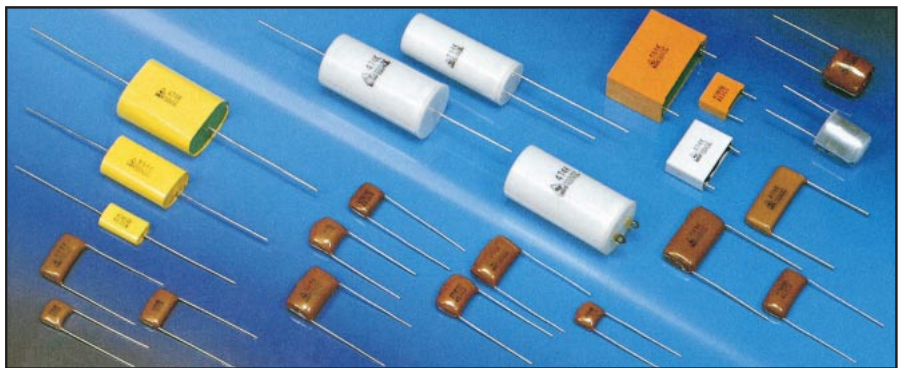


Figure 68 : Bien que les formes des condensateurs polyesters puissent être très variées, la pellicule isolante placée entre leurs lamelles est toujours composée d'une matière en plastique.

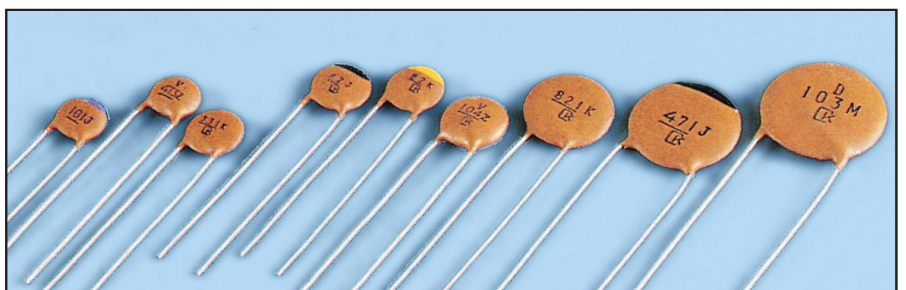


Figure 69 : Les condensateurs céramiques possèdent une pellicule isolante en céramique.

1,0 pF	10 pF	100 pF	1 nF	10 nF	100 nF	1 µF
1,2 pF	12 pF	120 pF	1,2 nF	12 nF	120 nF	1,2 µF
1,5 pF	15 pF	150 pF	1,5 nF	15 nF	150 nF	1,5 µF
1,8 pF	18 pF	180 pF	1,8 nF	18 nF	180 nF	1,8 µF
2,2 pF	22 pF	220 pF	2,2 nF	22 nF	220 nF	2,2 µF
2,7 pF	27 pF	270 pF	2,7 nF	27 nF	270 nF	2,7 µF
3,3 pF	33 pF	330 pF	3,3 nF	33 nF	330 nF	3,3 µF
3,9 pF	39 pF	390 pF	3,9 nF	39 nF	390 nF	3,9 µF
4,7 pF	47 pF	470 pF	4,7 nF	47 nF	470 nF	4,7 µF
5,6 pF	56 pF	560 pF	5,6 nF	56 nF	560 nF	5,6 µF
6,8 pF	68 pF	680 pF	6,8 nF	68 nF	680 nF	6,8 µF
8,2 pF	82 pF	820 pF	8,2 nF	82 nF	820 nF	8,2 µF

Tableau 10 : Valeurs standards des condensateurs.

Les valeurs comprises entre 10 pF et 820 pF, sont indiquées sans le sigle « pF ».

Celles comprises entre 1 000 pF et 820 000 pF sont exprimées en microfarad, grâce à l'utilisation d'un point (.) à la place du 0, lorsqu'il s'agit d'une valeur inférieure à 1. Par exemple, s'il est inscrit .0012, .01 ou .82 sur le corps du condensateur, vous devez lire 0,0012 microfarad, 0,01 microfarad ou 0,82 microfarad.

Code européen

Les valeurs de capacité comprises entre 1 pF et 8,2 pF sont indiquées sur le corps du condensateur avec un « p » remplaçant la virgule. Par exemple, 1p0, 1p5 et 2p7 doivent être lus 1,0, 1,5 et 2,7 picofarads.

Les valeurs comprises entre 10 pF et 82 pF sont indiquées sans le sigle « pF ».

Les capacités comprises entre 100 pF et 820 pF sont exprimées en nanofarad et indiquées avec la lettre « n ». Par exemple, si les valeurs n15, n22 ou n56 apparaissent sur le corps du condensateur, vous devez lire 0,15, 0,22 ou 0,56 nanofarad.

Dans les valeurs de capacité comprises entre 1 000 pF et 8 200, la virgule est remplacée par la lettre « n », qui suit le nombre.

Par exemple, 1n, 1n2, 3n3 ou 6n8 doivent être lus 1,0, 1,2, 3,3 et 6,8 nanofarads et seront équivalents à 1 000, 1 200, 3 300 et 6 800 picofarads.

Enfin, dans les valeurs de capacité comprises entre 10 000 pF et 820 000 pF, la lettre « n » positionnée après le chiffre indique que l'unité de mesure est le

nanofarad. Par exemple, les valeurs 10n, 56n ou 100n doivent être lues 10, 56 et 100 nanofarad, soit 10 000, 15 000 et 100 000 picofarads.

Pour les valeurs de capacité comprises entre 1 000 et 8 200 pF, les fabricants allemands préfèrent utiliser l'unité de mesure microfarad en positionnant la lettre « u » ou la lettre « m » devant le chiffre : u0012, u01, u1 ou u82 doivent être lus 0,0012, 0,01, 0,1 et 0,82 microfarad.

Code asiatique





Les valeurs de capacité comprises entre 1 pF et 82 pF sont indiquées sans le sigle « pF ».

Dans celles comprises entre 100 pF et 820 pF, le dernier 0 (zéro) est remplacé par le nombre « 1 » pour indiquer qu'il faut insérer un 0 après les deux premiers chiffres.

Dans les valeurs de 1 000 pF à 8 200 pF, les deux derniers 0 sont remplacés par le nombre « 2 ».

Dans les capacités de 10 000 pF à 82 000 pF, les trois derniers 0 sont remplacés par le nombre « 3 ».

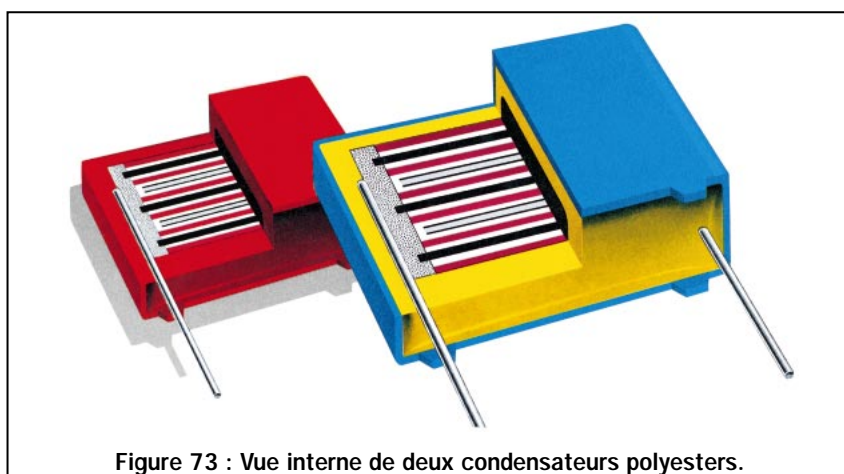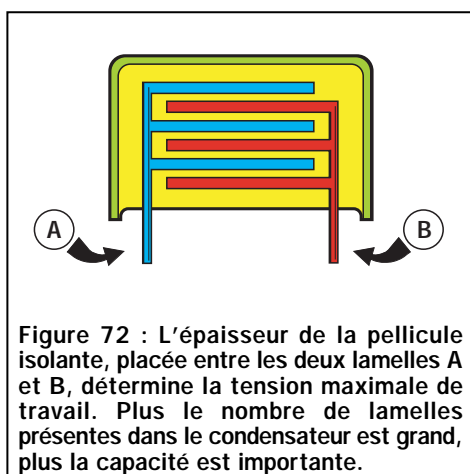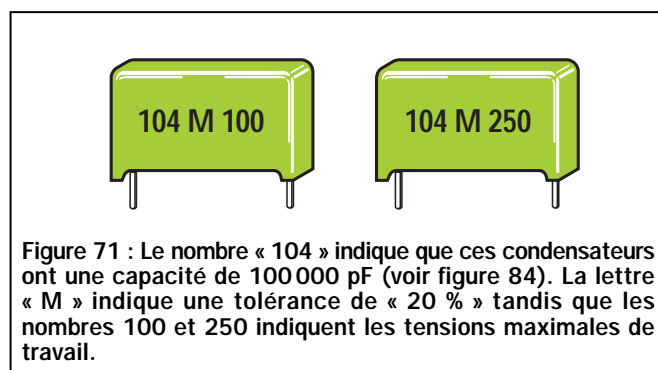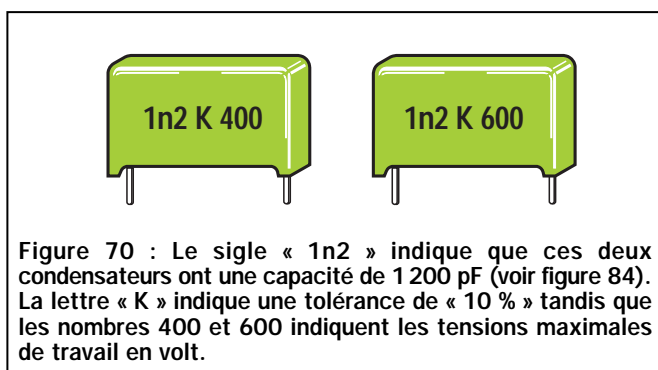Dans les capacités de 100 000 pF à 820 000 pF, les quatre derniers 0 sont remplacés par le nombre « 4 ». Par exemple, les valeurs 101, 152, 123, et 104, doivent être lues respectivement 100 pF, 1 500 pF, 12 000 pF et 100 000 pF.



Note importante

Les lettres M – K – J peuvent apparaître sur le corps du condensateur, suivies d'un chiffre. Par exemple :

104 M 100 – 104 K 100

Ces lettres n'expriment pas l'unité de mesure mais elles sont utilisées pour indiquer la tolérance.

M = tolérance inférieure à 20 %
K = tolérance inférieure à 10 %
J = tolérance inférieure à 5 %

Le nombre qui suit ces lettres, indique la valeur de la tension maximale applicable aux bornes du condensateur. Le nombre 100 indiquera donc que la tension continue maximale qui pourra être appliquée au condensateur sera égale à 100 volts.

Condensateurs ajustables

Lorsque dans un circuit électronique il est prévu de faire varier la valeur d'un condensateur, on doit utiliser un condensateur ajustable (voir figure 74).

La représentation graphique de ce composant est identique à celle d'un condensateur fixe sur laquelle a été ajoutée une flèche centrale (voir figure 74). Dans certains schémas, la pointe de la flèche est remplacée par un point, la pointe de flèche étant réservée, dans ce cas, à la désignation d'un condensateur variable.

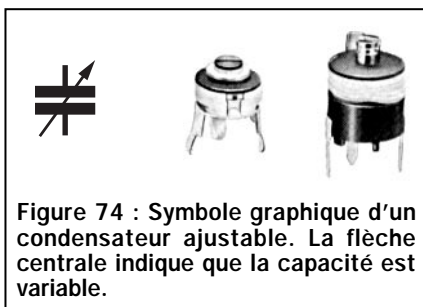


Figure 74 : Symbole graphique d'un condensateur ajustable. La flèche centrale indique que la capacité est variable.

La flèche indique que la capacité peut varier en tournant son axe d'une extrémité à l'autre. Par exemple, un condensateur ajustable de 100 picofarads peut être réglé de façon à obtenir une valeur comprise entre 3 et 100 picofarads.

Les condensateurs ajustables peuvent avoir une capacité maximale de 200 picofarads mais, dans la plupart des cas, cette valeur est très basse et ne dépasse que rarement les 10, 20, 30, 50 ou 80 picofarads.

Condensateurs variables

Pour obtenir une capacité plus importante, il faut augmenter la taille des lames du condensateur. Dans la figure 75, vous pouvez voir un ancien modèle de condensateur variable dont les dimensions étaient très importantes. Aujourd'hui, ces condensateurs variables ne sont plus guère utilisés que dans des applications où les courants sont très importants comme en amplification haute fréquence à lampes. Dans les applications où les courants

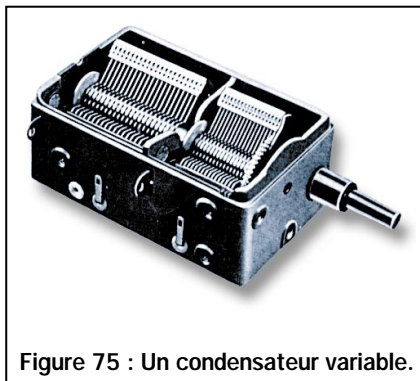


Figure 75 : Un condensateur variable.

sont faibles, ils sont remplacés par des diodes varicap (diodes à capacité variable), de dimensions microscopiques.

Condensateurs électrolytiques

Dans la plupart des circuits électroniques, outre les condensateurs non polarisés, vous trouverez également des condensateurs électrolytiques polarisés, repérable à leur symbole « + » (voir figure 78).

Les condensateurs électrolytiques se différencient des autres condensateurs par la matière isolante qui les compose et par la capacité maximale qu'il est possible d'obtenir.

Dans les condensateurs polyesters, les lamelles sont séparées par de petites pellicules isolantes en plastique et leur valeur ne dépasse jamais 2 microfarads. Dans les condensateurs électrolytiques, on utilise de petites pellicules isolantes poreuses imbibées d'un

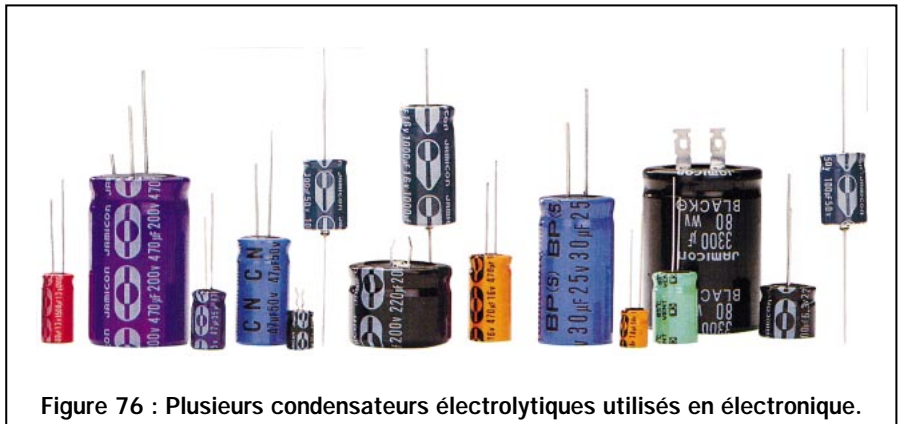


Figure 76 : Plusieurs condensateurs électrolytiques utilisés en électronique.


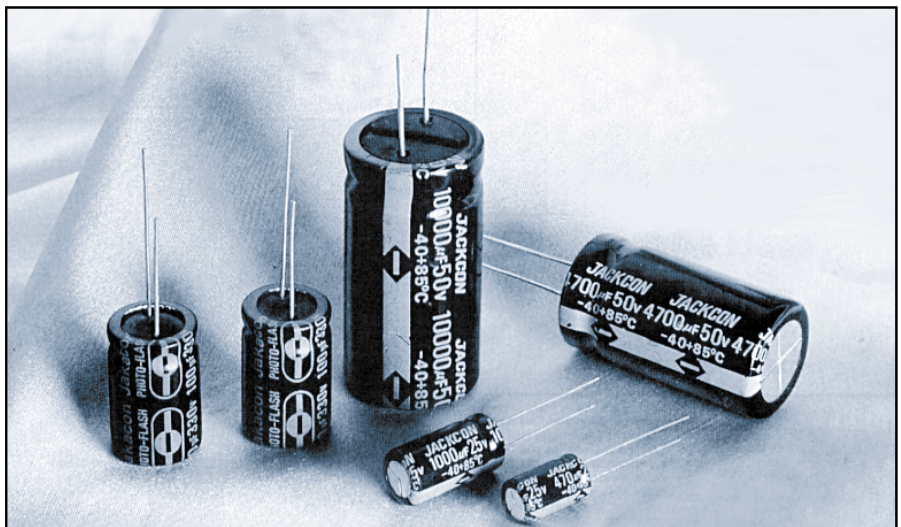


Figure 77 : Dans un condensateur électrolytique, il y a toujours une sortie positive et une sortie négative. Le négatif est normalement indiqué sur le corps du condensateur, tandis que le positif se distingue par une patte plus longue (voir figure 78).

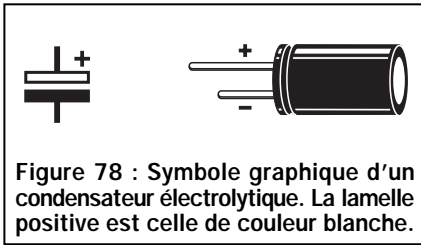

liquide électrolytique. On obtient de cette façon des valeurs de capacité très élevées (10, 33, 100, 470, 2 200, 4 700, 10 000 microfarads), tout en gardant de petites dimensions.

Le seul inconvénient des condensateurs électrolytiques est qu'ils sont polarisés. C'est pour cette raison que leurs sorties sont marquées par les signes « + » et « - », tout comme les piles.

Lors du montage de ces condensateurs sur un circuit électrique, vous devez veiller à bien respecter leur polarité. Si vous inversez le sens de montage, le condensateur risque d'être endommagé et, si la tension est très élevée, il peut même exploser.

La tension de travail est indiquée en clair sur tous les condensateurs électrolytiques. Il ne faut jamais dépasser cette valeur car les électrons pourraient perforer la pellicule isolante placée entre les lamelles et comme nous venons de le dire, endommager le condensateur ou provoquer son explosion.


On trouve dans le commerce des condensateurs ayant des tensions de travail de 10, 16, 20, 25, 35, 63, 100, 250, 400 volts.

Un condensateur de 100 volts peut être utilisé dans tous les circuits alimentés par une tension ne dépassant pas 100 volts.

Condensateur en série ou en parallèle

En reliant deux condensateurs en série (voir figure 79), la valeur de la capacité globale sera inférieure à celle du condensateur ayant la capacité la plus faible.

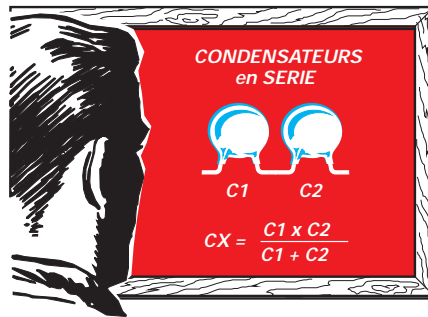Par exemple, si C1 a une valeur de 8 200 picofarads et C2 une valeur de 5 600 picofarads, la capacité globale qu'on obtiendra en reliant en série ces deux condensateurs sera inférieure à 5 600 picofarads.



Pour connaître la valeur exacte, utilisez la formule suivante :

Picofarad = (C1 x C2) : (C1 + C2)

Dans notre cas, la capacité globale sera égale à :

$$(8\,200 \times 5\,600) : (8\,200 + 5\,600) = 3\,327 \text{ pF}$$



En reliant les deux mêmes condensateurs en parallèle, la capacité globale sera égale à :

Picofarad = C1 + C2

C'est-à-dire :

$$8\,200 + 5\,600 = 13\,800 \text{ pF}$$

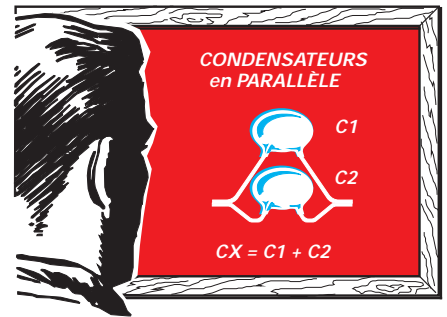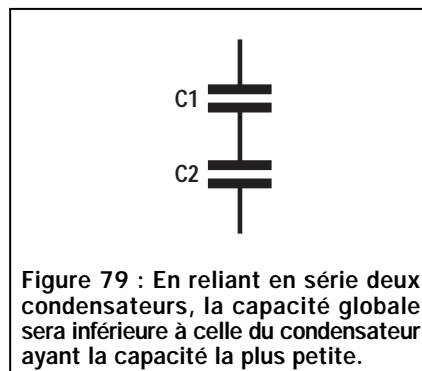Pour relier en série deux condensateurs électrolytiques, il faut relier le négatif du premier au positif du second (voir figure 80). Cet assemblage équivaudra à l'augmentation de la distance entre






les pellicules isolantes : la capacité du condensateur se réduit, tandis que la tension de travail augmente.

Si on relie en série deux condensateurs de 47 microfarads ayant une tension de travail de 100 volts, on obtiendra une capacité globale de 23,5 microfarads et une tension de travail de 200 volts.

Si l'on relie en parallèle deux condensateurs électrolytiques, la sortie positive du premier doit être reliée à la sortie positive du second. De même pour leurs sorties négatives (voir figure 82).

Cet assemblage équivaudra à l'augmentation de la distance entre les lamelles, sans que la distance entre les pellicules isolantes n'augmente.

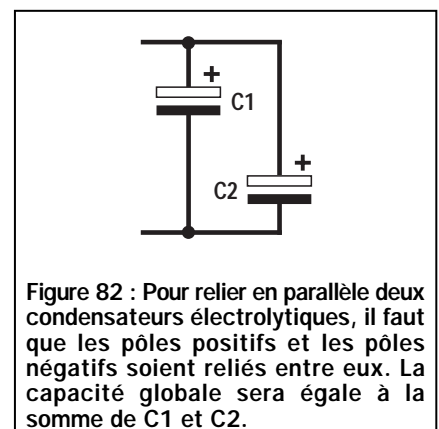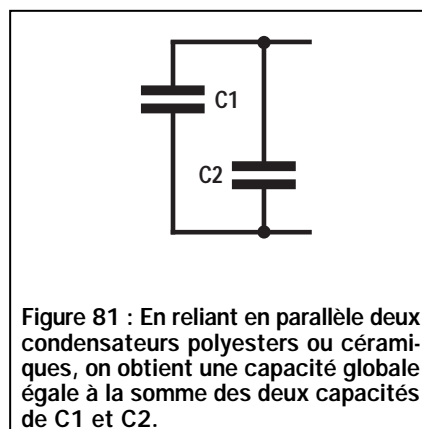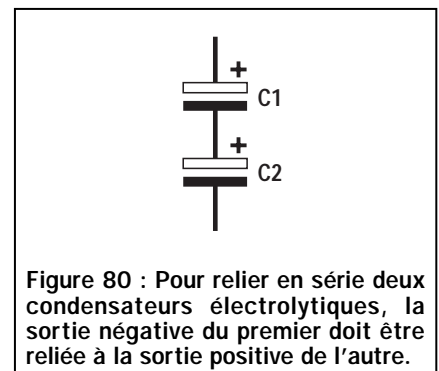La capacité globale du condensateur augmente, tandis que la tension de travail reste inchangée.



Si on relie en parallèle deux condensateurs de 47 microfarads ayant une tension de travail de 100 volts, on obtiendra une capacité globale de 94 microfarads et une tension de travail de 100 volts.

Tolérances, résistances et capacité

Tous les composants électroniques sont fabriqués avec une tolérance. Les résistances au carbone peuvent avoir des tolérances allant jusqu'à 5 ou 10 %.

Les condensateurs polyester et céramiques peuvent atteindre des valeurs de tolérance entre 10 % et 20 %.

Les condensateurs électrolytiques, jusqu'au 40 % ou 50 %.

Ces tolérances ne compromettent pas le fonctionnement d'un appareil car, pendant la phase d'étude du projet, on prévoit toujours une oscillation des valeurs entre 10 % et 20 %.

Lorsque vous mesurerez une résistance dont la valeur ohmique déclarée par le fabricant est de 10 000 ohms, elle pourra, pour une tolérance de 10 %, avoir une valeur située entre 9 000 ohms et 11 000 ohms.

Le phénomène est le même pour les condensateurs : une capacité déclarée de 15 000 picofarads, pourra avoir une valeur réelle située entre un minimum de 13 500 picofarads et un maximum de 16 500 picofarads (voir figures 85, 86 et 87).

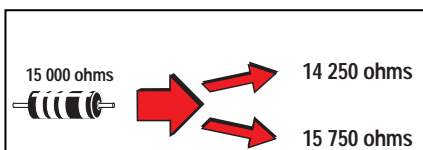


Figure 85 : Chaque composant a une tolérance. Ne soyez donc pas étonnés si une résistance de 15 000 ohms a une valeur réelle comprise entre 14 250 ohms et 15 750 ohms.

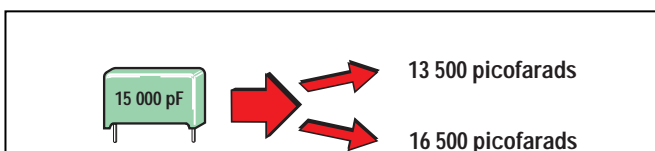


Figure 86 : Un condensateur de 15 000 picofarads ayant une tolérance de 10 % peut, en pratique, présenter une valeur comprise entre 13 500 picofarads et 16 500 picofarads.

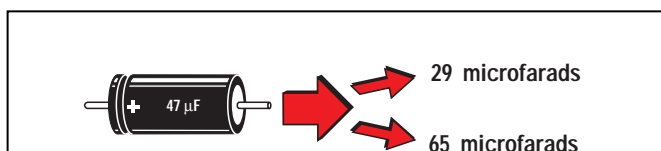


Figure 87 : Les condensateurs électrolytiques ont des tolérances comprises entre 40 et 50 %. C'est pourquoi, une capacité de 47 µF peut avoir une valeur réelle comprise entre 29 µF et 65 µF.

TABLEAU 11 condensateurs CÉRAMIQUES

1 pF	1	1p0	10 pF	10	100 pF	101	n10
1,2 pF	1.2	1p2	12 pF	12	120 pF	121	n12
1,5 pF	1.5	1p5	15 pF	15	150 pF	151	n15
1,8 pF	1.8	1p8	18 pF	18	180 pF	181	n18
2,2 pF	2.2	2p2	22 pF	22	220 pF	221	n22
2,7 pF	2.7	2p7	27 pF	27	270 pF	271	n27
3,3 pF	3.3	3p3	33 pF	33	330 pF	331	n33
3,9 pF	3.9	3p9	39 pF	39	390 pF	391	n39
4,7 pF	4.7	4p7	47 pF	47	470 pF	471	n47
5,6 pF	5.6	5p6	56 pF	56	560 pF	561	n56
6,8 pF	6.8	6p8	68 pF	68	680 pF	681	n68
8,2 pF	8.2	8p2	82 pF	82	820 pF	821	n82

Figure 83 :

Les capacités indiquées sur les corps des condensateurs céramiques peuvent être exprimées en « picofarad » ou en « nanofarad ».

Pour faciliter la compréhension, nous avons donné les correspondances en « picofarad » uniquement.

TABLEAU 12 condensateurs POLYESTERS

1 000 pF	102	1n	•001	10 000 pF	103	10n	•01	100 000 pF	104	100n	•1
1 200 pF	122	1n2	•0012	12 000 pF	123	12n	•012	120 000 pF	124	120n	•12
1 500 pF	152	1n5	•0015	15 000 pF	153	15n	•015	150 000 pF	154	150n	•15
1 800 pF	182	1n8	•0018	18 000 pF	183	18n	•018	180 000 pF	184	180n	•18
2 200 pF	222	2n2	•0022	22 000 pF	223	22n	•022	220 000 pF	224	220n	•22
2 700 pF	272	2n7	•0027	27 000 pF	273	27n	•027	270 000 pF	274	270n	•27
3 300 pF	332	3n3	•0033	33 000 pF	333	33n	•033	330 000 pF	334	330n	•33
3 900 pF	392	3n9	•0039	39 000 pF	393	39n	•039	390 000 pF	394	390n	•39
4 700 pF	472	4n7	•0047	47 000 pF	473	47n	•047	470 000 pF	474	470n	•47
5 600 pF	562	5n6	•0056	56 000 pF	563	56n	•056	560 000 pF	564	560n	•56
6 800 pF	682	6n8	•0068	68 000 pF	683	68n	•068	680 000 pF	684	680n	•68
8 200 pF	822	8n2	•0082	82 000 pF	823	82n	•082	820 000 pF	824	820n	•82

Figure 84 :

Sur le corps des condensateurs polyesters, les capacités peuvent être exprimées en « picofarad », « nanofarad » ou « microfarad ».

Pour faciliter la compréhension, nous avons donné les correspondances en « picofarad » uniquement.

Les lettres M - K - J, qui suivent la valeur de la capacité, indiquent la « tolérance » : M = 20 %, K = 10 %, J = 5 %.

LES DIODES

Les diodes au silicium

Le symbole graphique des diodes au silicium est illustré sur la figure 88.

Les diodes se présentent comme de petits cylindres en plastique ou en verre, et ont deux sorties appelées cathode et anode.

La bague, généralement noire ou blanche, présente sur une des extrémités de leur corps, indique la position de la cathode.

Une diode devient conductrice lorsque le pôle positif d'une tension continue est raccordé à son anode (voir figure 91).

Elle ne conduit pas si le pôle positif est relié à sa cathode (voir figure 92).

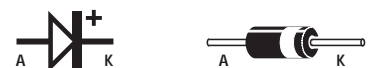


Figure 88 : Dans les schémas électriques, la diode est représentée par le symbole de gauche. La bague colorée sur le corps de la diode indique la cathode.

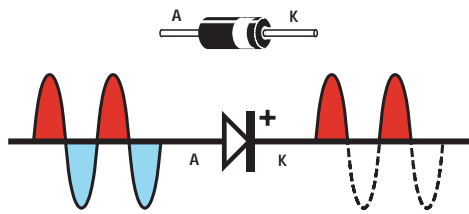


Figure 89 : Si on applique une tension « alternative » sur l'anode d'une diode, on ne retrouvera que les demi-ondes positives sur sa cathode (K).

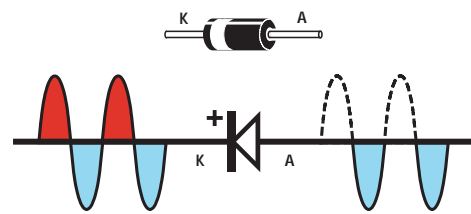


Figure 90 : Si on applique une tension « alternative » sur la cathode d'une diode, on ne retrouvera que les demi-ondes négatives sur l'anode (A).

Les diodes sont utilisées en électronique pour redresser une tension alternative, c'est-à-dire pour prélever de celle-ci les demi-alternances positives ou négatives seulement.

Si on applique une tension alternative sur l'anode d'une diode, on retrouvera sur sa cathode les demi-alternances positives seulement (voir figure 89). A l'inverse, si la même tension est appliquée sur la cathode de la diode, on ne retrouvera que des demi-alternances négatives sur son anode (voir figure 90).

Il existe des diodes capables de redresser des tensions de 50 volts, avec un courant de 0,1 ampère maximum, et d'autres, capables de redresser des tensions de 400 ou 1 000 volts, avec des courants supérieurs à 10 ampères.

Encore une fois, les sigles indiqués sur les corps de ces composants varient en fonction du fabricant (ex. BAY73, 1N4148, 1N4004, 1N4007, etc.). Il n'existe pas de règle, comme pour les résistances ou les condensateurs, donnant la valeur d'une diode en fonction de son marquage.

Pour connaître les caractéristiques techniques d'une diode, il est nécessaire de disposer de sa fiche technique ou d'un lexique des caractéristiques.

Si on applique une tension alternative traversera la diode. Si on retourne la diode, l'ampoule ne s'allume pas car la tension positive ne la traverse plus (figure 92).

Pour avoir confirmation du phénomène, effectuez le montage de la figure 93 en respectant le sens des diodes et les polarités de la pile. Vous verrez alors l'ampoule A s'allumer tandis que

l'ampoule B restera éteinte. Pour que cette dernière s'allume, il faudra inverser les polarités de la pile. L'ampoule A s'éteindra alors.

L'intensité lumineuse des ampoules restera inférieure à celle qu'on obtiendrait avec un branchement direct. Ceci est dû à la chute de tension dans la diode qui est d'environ 0,7 volt.

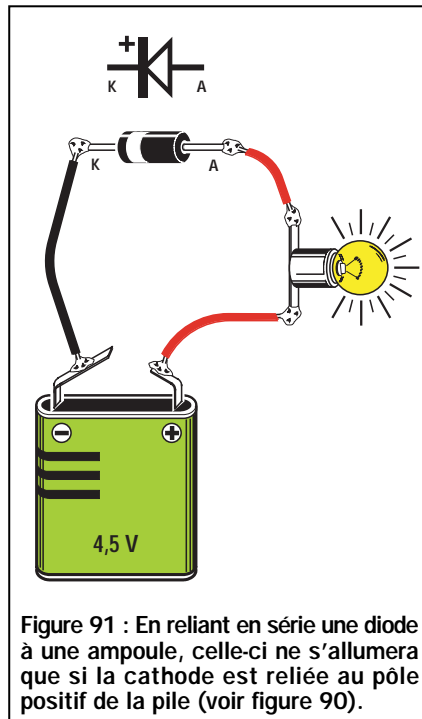


Figure 91 : En reliant en série une diode à une ampoule, celle-ci ne s'allumera que si la cathode est reliée au pôle positif de la pile (voir figure 90).

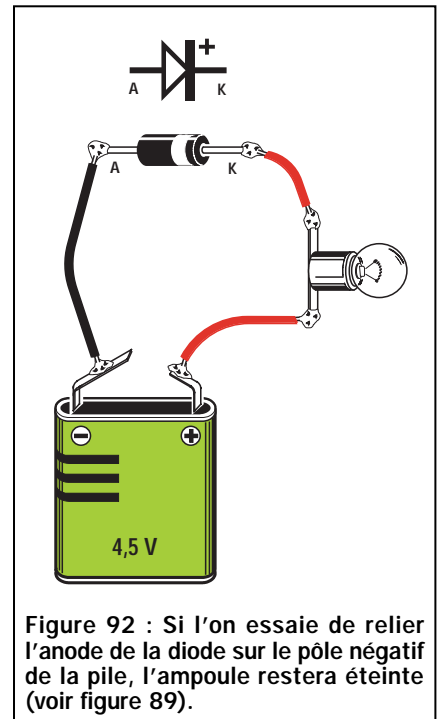


Figure 92 : Si l'on essaie de relier l'anode de la diode sur le pôle négatif de la pile, l'ampoule restera éteinte (voir figure 89).

3ème exercice

Grâce à cette expérience, vous pourrez vérifier que la tension traverse la diode au silicium dans une seule direction.

Avant toute chose, procurez-vous une pile de 4,5 volts, une ampoule de 4,5V au moins et une diode au silicium capable de supporter un courant de 1 ampère.

Ensuite, connectez la diode comme indiqué sur la figure 91. En reliant le pôle positif de la pile à l'anode de la diode, l'ampoule s'allume car la tension posi-


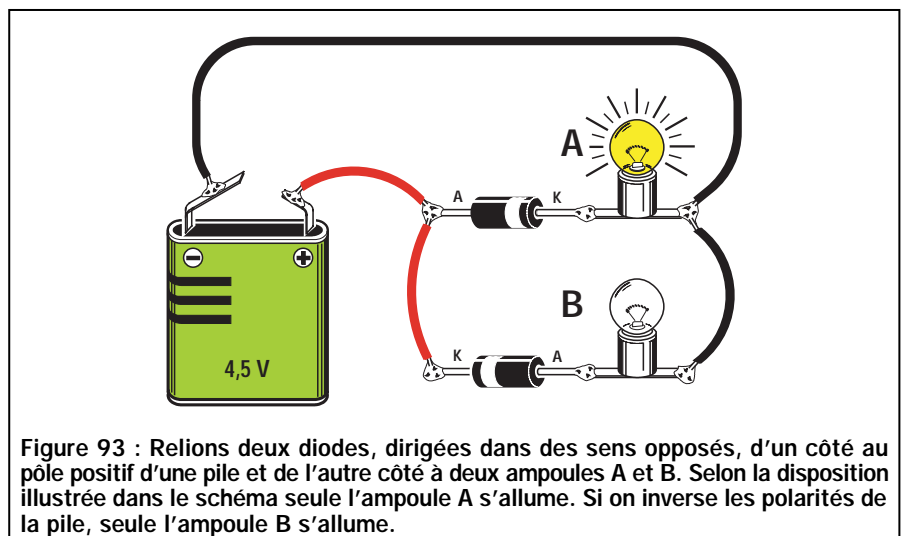
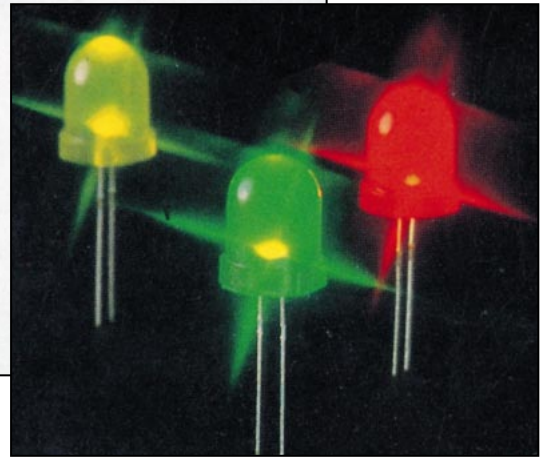


Figure 93 : Relions deux diodes, dirigées dans des sens opposés, d'un côté au pôle positif d'une pile et de l'autre côté à deux ampoules A et B. Selon la disposition illustrée dans le schéma seule l'ampoule A s'allume. Si on inverse les polarités de la pile, seule l'ampoule B s'allume.

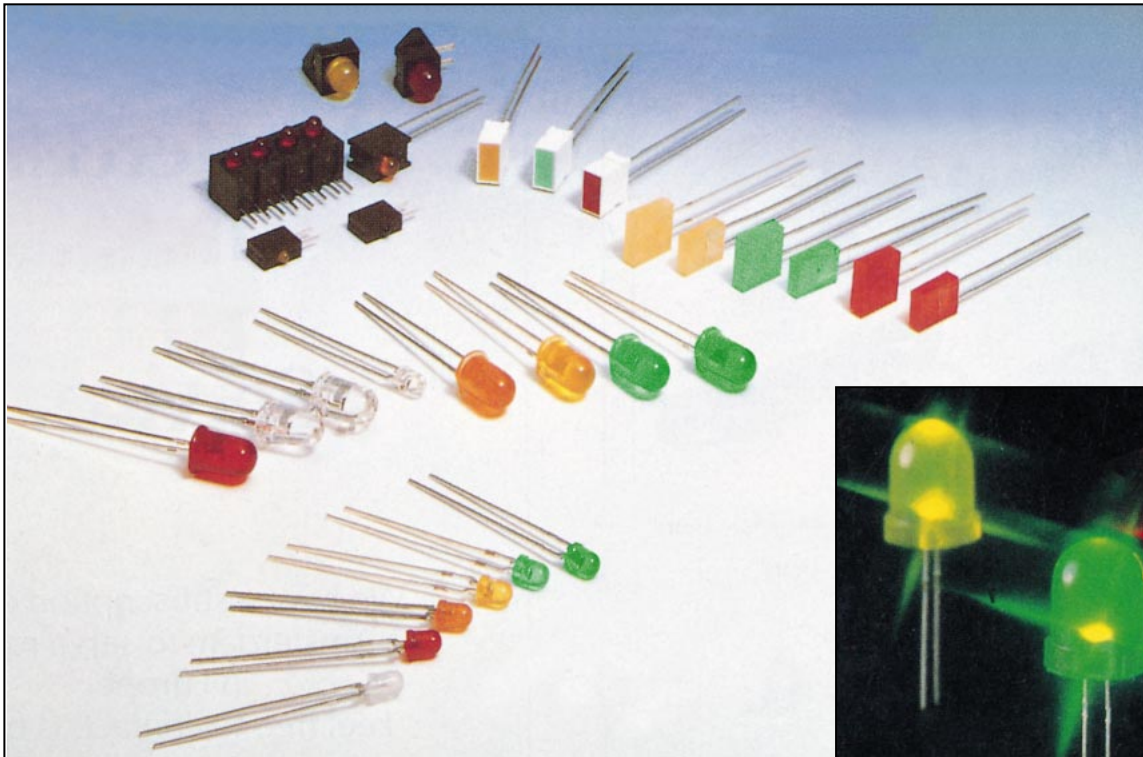

Pour cette raison, la tension aux bornes de l'ampoule est de :

$$4,5 - 0,7 = 3,8 \text{ volts}$$

Si l'on relie deux diodes en série, on obtiendra une intensité lumineuse encore plus faible, car la chute de tension double :

$$4,5 - (0,7 + 0,7) = 3,1 \text{ volts}$$

Les diodes LED

Les diodes LED sont représentées sur les schémas électriques avec le symbole indiqué sur la figure 94. Elles peuvent être comparées à des ampoules miniatures, équipées de deux sorties dont l'une est la cathode et l'autre l'anode.

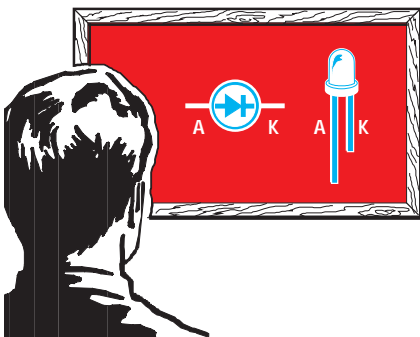


Figure 94 : Sur ce tableau nous avons représenté le symbole graphique utilisé dans les schémas électriques pour indiquer la présence d'une diode LED. La sortie la plus longue est l'anode tandis que l'autre est la cathode.

Les diodes LED peuvent diffuser une lumière rouge, jaune ou verte et elles ont un corps de forme ronde, carrée ou rectangulaire. Ces diodes s'allument seulement lorsque l'anode est reliée au pôle positif et la cathode (généralement indiquée avec la lettre K) au pôle négatif de l'alimentation. On distingue l'anode de la cathode grâce à sa longueur supérieure de la patte anode (voir figure 94).

Important : une diode LED ne doit jamais être reliée directement à la source d'alimentation car elle serait détruite en quelques secondes. Pour commander l'allumage d'une diode LED sans l'endommager, il faut la relier en série avec une résistance capable de réduire le courant à une valeur comprise entre 0,015 et 0,017 ampère, soit entre 15 et 17 milliampères.

Pour calculer la valeur de cette résistance, utilisez la formule suivante :

$$ohm = (V_{cc} - 1,5) : 0,016$$

Ohm - est la valeur de la résistance
V_{cc} - est la valeur de tension de l'alimentation
1,5 - est la chute de tension à l'inté-

rieur de la diode LED

0,016 - est le courant moyen exprimé en ampère

Si vous alimentez la diode avec une pile de 4,5 volts, vous devrez la relier en série avec une résistance de :

$$(4,5 - 1,5) : 0,016 = 187,5 \text{ ohms}$$

Cette valeur de résistance ne se trouvant pas dans le commerce, vous devez utiliser une valeur standard de 180 ohms.

Si vous alimentez la diode avec une pile de 9 volts, vous devez la relier en série avec une résistance de :

$$(9 - 1,5) : 0,016 = 468,75 \text{ ohms}$$

La valeur standard la plus proche est de 470 ohms.

4ème exercice

Grâce à cette expérience, vous pourrez vérifier que la diode LED ne s'allume que lorsque son anode est reliée au pôle positif de l'alimentation.

Avant toute chose, procurez-vous une pile de 4,5 volts, une diode LED et trois résistances, une de 180 ohms (qui représente la valeur exacte), une de 150 ohms (valeur inférieure) et la dernière de 270 ohms (valeur plus élevée).

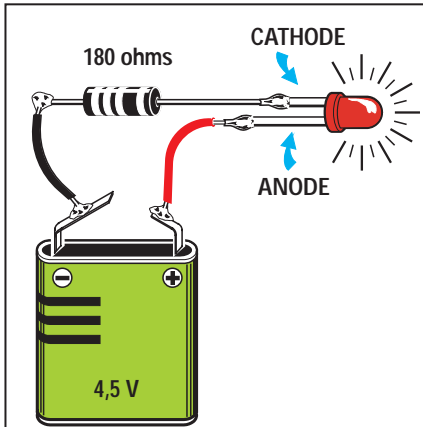


Figure 95 : Pour que la diode LED s'allume, on doit relier sa cathode au pôle négatif de la pile, en série avec une résistance destinée à limiter le courant.

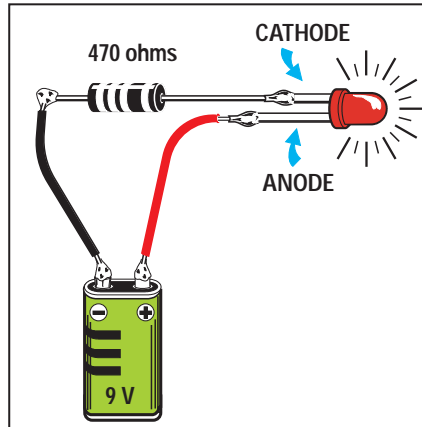


Figure 96 : Si la résistance reliée en série n'a pas une valeur suffisante, la diode LED sera détruite. Pour calculer la valeur exacte de cette résistance, utilisez la formule indiquée dans le texte.

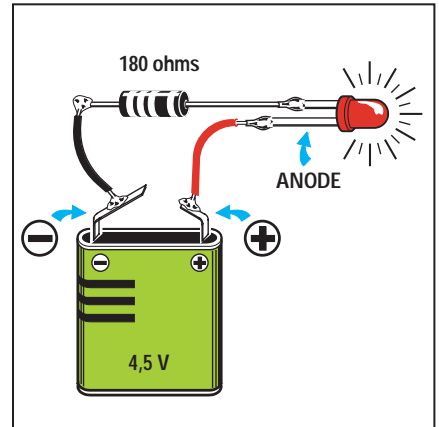


Figure 97 : La cathode d'une diode LED (patte la plus courte) doit toujours être reliée au pôle négatif de la pile, tandis que l'anode (patte la plus longue) sera reliée au pôle positif.

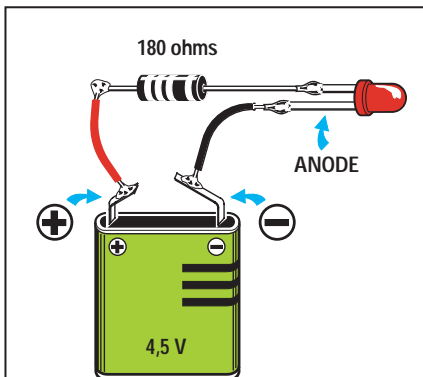


Figure 98 : Si vous reliez la cathode sur le pôle positif de la pile, la diode ne s'allumera pas car elle doit toujours être reliée au pôle négatif.

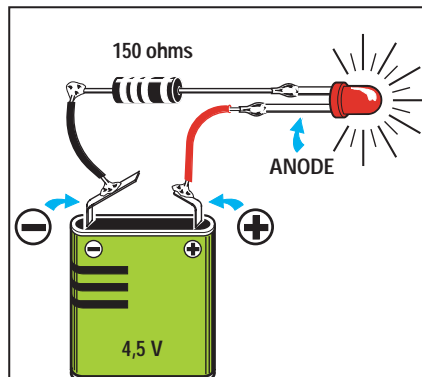


Figure 99 : Si on remplace la résistance de 180 ohms, calculée pour une tension de 4,5 volts, par une résistance de 150 ohms, la diode LED aura une luminosité plus importante (mais une durée de vie moins longue!).

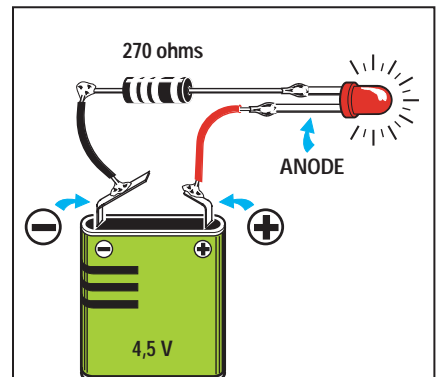


Figure 100 : Si on remplace la résistance de 180 ohms par une résistance de 270 ohms, la diode LED aura une luminosité moins importante.

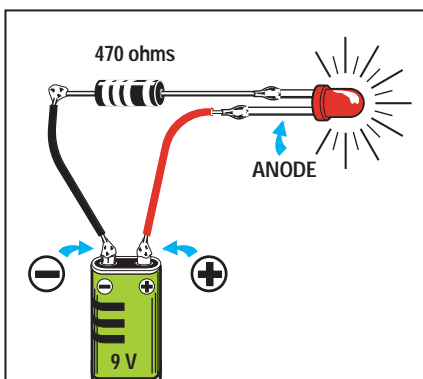


Figure 101 : Si on alimente la diode LED avec une pile de 9 volts, la valeur de la résistance à relier en série sera de 470 ohms.

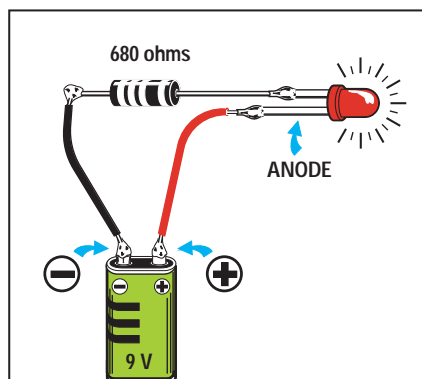


Figure 102 : Si l'on remplace la résistance de 470 ohms par une résistance de 680 ohms, la diode LED émettra moins de lumière.

Si vous substituez la résistance de 150 ohms à celle de 180 ohms, la diode LED aura une luminosité plus importante car cette résistance laisse passer plus de courant (voir figure 99). Inversement, si vous remplacez la résistance de 150 ohms par celle de 270 ohms, la diode LED verra sa luminosité diminuer car la résistance laisse passer moins de courant (voir figure 100).

Si vous alimentez la diode LED avec une pile de 9 volts, vous devez utiliser une résistance de 470 ohms (voir figure 101). Le même phénomène que ci-dessus peut être observé en augmentant la résistance à 680 ohms (voir figure 102).

Soudez la résistance de 180 ohms sur la sortie négative de la pile et sur la cathode de la diode LED. Si l'anode est reliée au pôle positif, la diode LED s'allume (voir figure 97).

Si vous inversez la polarité de l'alimentation, c'est-à-dire si vous retournez la pile en dirigeant le pôle négatif vers l'anode, la diode LED reste éteinte (voir figure 98).

Il existe d'autres diodes que les diodes que nous avons étudiées ici. Les diodes zener, les diodes varicap, etc. Nous en parlerons plus tard, dans de prochaines leçons. ♦

Vends matériel professionnel, peu servi, état impeccable : Hameg Instruments : Oscilloscope Hameg HM203-6, stanard 20 MHz. Y : 2 canaux, sensibilité 2 mV/cm, testeur de composants. X : 0,2 s - 20 ns/cm expansion x 10 incluse. Durée inhib. variable, déclenchement 0 à 40 MHz, séparateur synchro TV, DEL décl. : 2000 F. Beckman Industriel : Générateur de fonctions Circuitmate F2GA. Fonctions : ondes carrés, triangulaires, sinusoidales, impulsions TTL. Plage : de 0,2 Hz à 2 MHz (en 7 décades). Multiplicateur de fréquence réglable (de x 0,2 à x 2,0), duty cycle, commande de décalage DC, Offset réglable. Inversion du signal, contrôle de l'amplitude, entrée VCF : 1000 F. Réfectomètre Bird 43 avec bouchon n°10A et 2 adaptateurs UG-146-U (N mâle/femelle 258, pour prises UHF : 1200 F. Sondes cordons et manuels d'origine complets pour ces trois appareils. Vends matériel divers, état impeccable : Pupitre controller Kenpro modèle KR400RC : 300 F. Ordinateur Macintosh Mac+ complet (clavier + souris) : 1200 F. Téléphoner au 04.75.39.53.17 après 19h.

Urgent, cherche revue Génération Electronique n° 1, 2, 3. Faire offre au 05.59.05.43.93 heures des repas, demander Lionel.

Vends oscillo Enertec type 5218 BP ex200 MHz : 1500 F. Cherche oscillo Tektro type 7603. Tél. 03.22.88.32.27 le samedi seulement.

Cherche disquette d'un bon assembleur-compileur-débogueur pour produits familles Intel et Motorola tournant sur PC 486. Pascaline Loglisci, 42, rue Louis Armand, 59150 Watrellos.

Vends analyseur de spectre HP 8558B, 0,1-1,5 GHz + schéma général : 7000 F. Vends générateur HP 86 40 A, 0,1-1025 MHz + doc. technique 5000 F. Tube TH021 neuf : 350 F. Tube YD1300 testé : 200 F. Tube TH306 : 400 F. Générateur Adret 0-60 MHz 3300A : 3500 F. Vector voltmètre HP 8405A : 2000 F. Vends épave polyscope 3 : 600 F. Tél. 01.46.30.43.37.

Vends PC portable Olivetti Pentium 100 DD1,,2 GO, 24 MO, RAM, écran couleur TFT PAD, CD ROM intégrée, lecteur disquettes ext., valise de transport : 4000 F + récepteur Netset Pro 44, 68-88, 108-174 et 380-512 MHz : 1000 F. Tél. 06.62.65.34.73.

Vends table à dessin professionnel 1,5 x 1 mètre, complète : 1800 F

Appareils de mesures électroniques d'occasion. Oscilloscopes, générateurs, etc.

HFC Audiovisuel

Tour de l'Europe
68100 MULHOUSE

RCS Mulhouse B306795576

TEL. : 03 89 45 52 11


SRC pub 02 99 42 52 73 06/99



à prendre sur place ou frais de port en plus. Table à lumière pour implantation circuit imprimé, photo, etc... 67 cm x 52 cm : 400 F à prendre sur place ou frais de port en plus. Demander Alain au 01.30.47.92.91.

Vends onduleur 3 kVA (2,1 kW - 230 V/13 A maxi out, monophasé 50 Hz type "Liebert AP 203 BVP" (à changer ensemble 30 batteries 12 V/5 Ah, type Yausa NPHS 112), soldé à : 2000 F. Téléph. au 05.65.67.39.48.

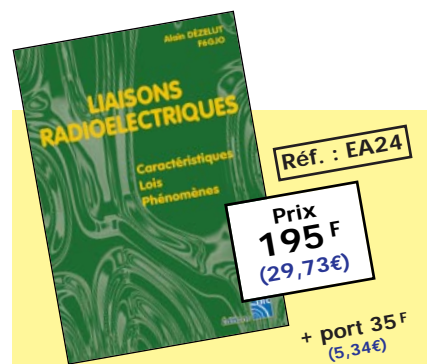Recherche galvanomètre pour lampemètre Metrix 310 CRT. Téléphoner au 04.74.15.92.67, fax. 04.74.15.92.68.



Cours théorique sur les caractéristiques, lois et phénomènes qui régissent les liaisons radioélectriques : nature des signaux à transmettre, unités utilisées, ondes électromagnétiques, etc..

Utilisez le bon de commande ELECTRONIQUE

SRC pub 02 99 42 52 73 06/99

ANNONCEZ-VOUS !

VOTRE ANNONCE POUR SEULEMENT 3 TIMBRES À 3 FRANCS !

LIGNES	TEXTE : 30 CARACTÈRES PAR LIGNE. VEUILLER RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Particuliers : 3 timbres à 3 francs - Professionnels : La ligne : 50 F TTC - PA avec photo : + 250 F - PA encadrée : + 50 F

Nom Prénom

Adresse

Code postal..... Ville.....


Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de JMJ éditions.

Envoyez la grille, éventuellement accompagnée de votre règlement à :

ELECTRONIQUE magazine • Service PA • BP 88 • 35890 LAILLE

LISTE COMPLÈTE 1 - LES LIVRES


REF	DÉSIGNATION	PRIX EN F	PRIX EN €
ÉLECTRONIQUE			
JEJ75	27 MODULES D'ÉLECTRONIQUE ASSOCIATIFS	225 F	34,30€
JEJ12	350 SCHÉMAS HF DE 10 KHZ À 1 GHZ	198 F	30,18€
JEA12	ABC DE L'ÉLECTRONIQUE	50 F	7,62€
JEJ27	ALIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES	262 F	39,94€
JEO24	APPRENEZ LA CONCEPTION DES MONTAGES ELECT.	95 F	14,48€
JEO23	APPRENEZ LA MESURE DES CIRCUITS ÉLECT.	110 F	16,77€
JEJ83	ASTUCES ET MÉTHODES ÉLECTRONIQUES	135 F	20,58€
JEJ84	CALCUL PRATIQUE DES CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	135 F	20,58€
JEJ85	CALCULER SES CIRCUITS	99 F	15,09€
JEI09	COMPRENDRE L'ÉLECTRONIQUE PAR L'EXPERIENCE	98 F	14,94€
JEO15	CRÉATIONS ÉLECTRONIQUES	129 F	19,67€
JEJ99	DÉPANNAGE DES RADIORECEPTEURS	167 F	25,46€
JEI05	DÉPANNAGE EN ÉLECTRONIQUE	198 F	30,18€
JEA003	ÉLECTRICITÉ PRATIQUE	118 F	17,99€
JEO56	ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE	141 F	21,50€
JEO57	ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	175 F	26,68€
JEA005	ÉLECTRONIQUE DIGITALE	128 F	19,51€
JEA008-1	ÉLECTRONIQUE LABORATOIRE ET MESURE (T.1)	130 F	19,82€
JEA008-2	ÉLECTRONIQUE LABORATOIRE ET MESURE (T.2)	130 F	19,82€
JEO43	ÉLECTRONIQUE : MARCHÉ DU XXIÈME SIÈCLE	269 F	41,01€
JEA011	ÉLECTRONIQUE PRATIQUE	128 F	19,51€
JEJ21	FORMATION PRATIQUE À L'ÉLECT. MODERNE	125 F	19,06€
JEU92	GETTING THE MOST FROM YOUR MULTIMETER	40 F	6,10€
JEO58-1	GUIDE DES APPLICATIONS (T.1)	198 F	30,18€
JEO58-2	GUIDE DES APPLICATIONS (T.2)	199 F	30,34€
JEO14	GUIDE DES CIRCUITS INTÉGRÉS	189 F	28,81€
JEJ68	LA RADIO ? MAIS C'EST TRÈS SIMPLE !	160 F	24,39€
JEJ15	LA RESTAURATION DES RÉCEPTEURS À LAMPES	148 F	22,56€
JEI06	L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL	145 F	22,11€
JEO26	L'ART DE L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL	169 F	25,76€
JEI013	LE COURS TECHNIQUE	75 F	11,43€
JEO35	LE MANUEL DES GAL	275 F	41,92€
JEO40	LE MANUEL DU BUS I2C	259 F	39,49€
JEA101	LE SCHÉMA D'ÉLECTRICITÉ	72 F	10,98€
JEJ71	LE TÉLÉPHONE	290 F	44,21€
JEA040	L'ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	160 F	24,39€
JEI07	LES BASES DE L'ÉLECTRONIQUE	135 F	20,58€
JEI08	LES MONTAGES ÉLECTRONIQUES	250 F	38,11€
JEO38	LOGIQUE FLOUE & RÉGULATION PID	199 F	30,34€
JEO67-1	MESURES ET ESSAIS T.1	141 F	21,50€
JEO67-2	MESURES ET ESSAIS T.2	147 F	22,41€
JEA057	MESURES ET ESSAIS D'ÉLECTRICITÉ	98 F	14,94€
JEA068	MODEMS	130 F	19,82€
JEA069	MODULES DE MIXAGE	164 F	25,00€
JEA071	MONTAGES AUTOUR DU 68705	190 F	28,97€
JEU91	MORE ADVANCED USES OF THE MULTIMETER	40 F	6,10€
JEO34	MULTIMEDIA ? PAS DE PANIQUE !	149 F	22,71€
JEJ33-1	PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.1)	160 F	24,39€
JEJ33-2	PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.2)	160 F	24,39€
JEJ33-3	PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.3)	160 F	24,39€
JEJ33-4	PARASITES ET PERTUBATIONS DES ÉLECT. (T.4)	160 F	24,39€
JEU98	PRACTICAL OSCILLATOR CIRCUITS	70 F	10,67€
JEJ18	PRATIQUE DES OSCILLOSCOPES	198 F	30,18€
JEA083-1	PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L'ÉLECT. (T.1)	195 F	29,73€
JEA083-2	PRINCIPES ET APPLICATIONS DE L'ÉLECT. (T.2)	195 F	29,73€
JEJ63-1	PRINCIPES ET PRATIQUE DE L'ÉLECT. (T.1)	195 F	29,73€
JEJ63-2	PRINCIPES ET PRATIQUE DE L'ÉLECT. (T.2)	195 F	29,73€
JEJ29	RÉCEPTION DES HAUTES FRÉQUENCES (T.1)	249 F	37,96€
JEJ29-2	RÉCEPTION DES HAUTES FRÉQUENCES (T.2)	249 F	37,96€
JEO4	RÉUSSIR SES RÉCEPTEURS TOUTES FRÉQUENCES	150 F	22,87€
JEA091	SIGNAL ANALOGIQUE ET CAPACITÉS COMMUTÉES	210 F	32,01€
JEJ36	TRACÉ DES CIRCUITS IMPRIMÉS	155 F	23,63€
JEA094	TÉLÉCOMMANDES	149 F	22,71€
JEO25	THYRISTORS ET TRIACS	199 F	30,34€
JEO30-1	TRAITÉ DE L'ÉLECTRONIQUE (T.1)	249 F	37,96€
JEO30-2	TRAITÉ DE L'ÉLECTRONIQUE (T.2)	249 F	37,96€
JEJ63	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DU SIGNAL	319 F	48,63€
JEO31-1	TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITÉ (T.1)	298 F	45,43€
JEO31-2	TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITÉ (T.2)	298 F	45,43€
JEO27	UN COUP ÇA MARCHE, UN COUP ÇA MARCHE PAS !	249 F	37,96€
DÉBUTANTS			
JEJ82	APPRENDRE L'ÉLECTRONIQUE FER EN MAIN	148 F	22,56€
JEI02	CIRCUITS IMPRIMÉS	138 F	21,04€
JEO48	ÉLECTR. ET PROGRAMMATION POUR DÉBUTANTS	110 F	16,77€
JEJ57	GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ÉLECTRONIQUES	90 F	13,72€
JEJ42-1	L'ÉLECTRONIQUE À LA PORTÉE DE TOUS (T.1)	118 F	17,99€
JEJ42-2	L'ÉLECTRONIQUE À LA PORTÉE DE TOUS (T.2)	118 F	17,99€
JEJ31-1	L'ÉLECTRONIQUE PAR LE SCHÉMA (T.1)	158 F	24,09€
JEJ31-2	L'ÉLECTRONIQUE PAR LE SCHÉMA (T.2)	158 F	24,09€

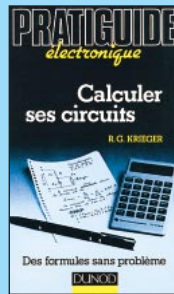


Ref. JEJ85
Prix **99 F**
ÉLECTRONIQUE



Ref. JEJ74
Prix **274 F**
MONTAGES

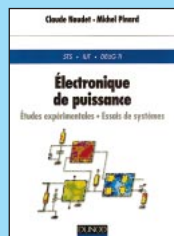

Ref. JEA040
Prix **160 F**
ÉLECTRONIQUE

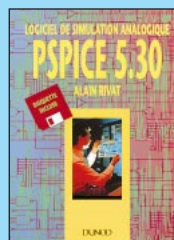

Ref. JEA084
Prix **298 F**
INFORMATIQUE



Ref. JEJ99
Prix **189 F**
TECHNOLOGIE

JEJ31-3	L'ÉLECTRONIQUE PAR LE SCHÉMA (T.3)	158 F	24,09€
JEO22-1	L'ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.1)	169 F	25,76€
JEO22-2	L'ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.2)	169 F	25,76€
JEO22-3	L'ÉLECTRONIQUE ? PAS DE PANIQUE ! (T.3)	169 F	25,76€
JEA039	L'ÉLECTRONIQUE ? RIEN DE PLUS SIMPLE !	97 F	14,79€
JEJ38	LES CELLULES SOLAIRES	128 F	19,51€
JEJ45	MES PREMIERS PAS EN ÉLECTRONIQUE	119 F	18,14€
JEJ55	OSCILLOSCOPES FONCTIONNEMENT UTILISATION	192 F	29,27€
JEJ39	POUR S'INITIER À L'ÉLECTRONIQUE	148 F	22,56€
JEJ44	PROGRESSEZ EN ÉLECTRONIQUE	159 F	24,24€

MONTAGES ÉLECTRONIQUES

JEJ74	1500 SCHÉMAS ET CIRCUITS ÉLECTRONIQUES	275 F	41,92€
JEJ11	300 SCHÉMAS D'ALIMENTATION	165 F	25,15€
JEO16	300 CIRCUITS	129 F	19,67€
JEO17	301 CIRCUITS	129 F	19,67€
JEO18	302 CIRCUITS	129 F	19,67€
JEO19	303 CIRCUITS	169 F	25,76€
JEO20	304 CIRCUITS	169 F	25,76€
JEO21	305 CIRCUITS	169 F	25,76€
JEO32	306 CIRCUITS	169 F	25,76€
JEJ77	75 MONTAGES À LED	97 F	14,79€
JEJ40	ALIMENTATIONS À PILLES ET ACCUS	129 F	19,67€
JEJ79	AMPLIFICATEURS BF À TRANSISTORS	95 F	14,48€
JEJ81	APPLICATIONS C MOS	145 F	22,11€
JEJ90	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR THYRISTORS ET TRIACS	168 F	25,61€
JEA015	FAITES PARLER VOS MONTAGES	128 F	19,51€
JEA022	JEUX DE LUMIÈRE	148 F	22,56€
JEJ24	LES CMS	129 F	19,67€
JEA043	LES INFRAROUGES EN ÉLECTRONIQUE	165 F	25,15€
JEA044	LES JEUX DE LUMIÈRE ET SONORES POUR GUITARE	75 F	11,43€
JEJ41	MONTAGES À COMPOSANTS PROGRAMMABLES	129 F	19,67€
JEJ22	MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL	140 F	21,34€
JEA073	MONTAGES CIRCUITS INTÉGRÉS	85 F	12,96€
JEJ37	MONTAGES DIDACTIQUES	98 F	14,94€
JEA074	MONTAGES DOMOTIQUES	149 F	22,71€
JEJ26	MONTAGES FLASH	97 F	14,79€
JEJ43	MONTAGES SIMPLES POUR TÉLÉPHONE	134 F	20,43€
JEA089	RÉUSSIR 25 MONTAGES À CIRCUITS INTÉGRÉS	95 F	14,48€

ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

JEJ51	AN INTRO. TO COMPUTER COMMUNICATION	65 F	9,91€
JEO36	AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC	249 F	37,96€
JEO42	AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX	269 F	41,01€
JEJ87	CARTES À PUCE	225 F	34,30€
JEJ88	CARTES MAGNÉTIQUES ET PC	198 F	30,18€
JEO54	COMPILATEUR CROISÉ PASCAL	450 F	68,60€
JEO65	COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE	379 F	57,78€
JEO55-1	DÉPANNÉZ LES ORDI. (ET LE MAT. NUMÉRIQUE T.1)	249 F	37,96€
JEO55-2	DÉPANNÉZ LES ORDI. (ET LE MAT. NUMÉRIQUE T.2)	249 F	37,96€
JEJ04	HTML	129 F	19,67€
JEA020	INSTRUMENTATION VIRTUELLE POUR PC	198 F	30,18€
JEA021	INTERFACES PC	198 F	30,18€
JEI011	J'EXPLOITE LES INTERFACES DE MON PC	169 F	25,76€
JEI012	JE PILOTE L'INTERFACE PARALLÈLE DE MON PC	155 F	23,63€
JEA024	LA LIAISON SÉRIE RS232	230 F	35,06€
JEO45	LE BUS SCSI	249 F	37,96€
JEJ02	LE GRAND LIVRE DE MSN	165 F	25,15€
JEA09	LE PC ET LA RADIO	75 F	11,43€
JEJ60	LOGICIELS PC POUR L'ÉLECTRONIQUE	230 F	35,06€
JEA055	MAINTENANCE ET DÉPANNAGE PC ET MAC	215 F	32,78€
JEA056	MAINTENANCE ET DÉPANNAGE PC WINDOWS 95	230 F	35,06€
JEJ48	MESURE ET PC	230 F	35,06€
JEA072	MONTAGES AVANCÉS POUR PC	230 F	35,06€
JEJ23	MONTAGES ÉLECTRONIQUE POUR PC	225 F	34,30€
JEJ47	PC ET CARTE À PUCE	225 F	34,30€
JEJ59	PC ET DOMOTIQUE	198 F	30,18€
JEA077	PC ET ROBOTIQUE	230 F	35,06€
JEA078	PC ET TÉLÉMESURES	225 F	34,30€
JEA084	PSPIC 5.30	298 F	45,43€

TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE

JEJ78	ACCESS.BUS	250 F	38,11€
JEJ99	CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES	189 F	28,81€
JEA031	LE BUS CAN THÉORIE ET PRATIQUE	250 F	38,11€
JEA031-2	LE BUS CAN APPLICATIONS	250 F	38,11€
JEA032	LE BUS I2C	250 F	38,11€
JEA033	LE BUS I2C PAR LA PRATIQUE	210 F	32,01€
JEA034	LE BUS IEE-488	210 F	32,01€
JEA035	LE BUS VAN	148 F	22,56€
JEA037	LE MICROPROCESSEUR ET SON ENVIRONNEMENT	155 F	23,63€
JEJ35	LES DSP	170 F	25,92€
JEA051	LES MICROPROCESSEURS COMMENT CA MARCHE	88 F	13,42€
JEA064	MICROPROCESSEUR POWERPC	165 F	25,15€
JEA065	MICROPROCESSEURS	275 F	41,92€
JEJ32-1	TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECT. (T.1)	198 F	30,18€
JEJ32-2	TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELECT. (T.2)	198 F	30,18€
JEA097	THYRISTORS, TRIACS ET GTO	242 F	36,89€

MICROCONTRÔLEURS

JE052	APPRENEZ À UTILISER LE MICROCONTRÔLEUR 8051	110 F	.16,77€
JEJA019	INITIATION AU MICROCONTRÔLEUR 68HC11	225 F	.34,30€
JE059	JE PROGRAMME LES MICROCONTRÔLEURS 8051	303 F	.46,19€
JE033	LE MANUEL DES MICROCONTRÔLEURS	229 F	.34,91€
JE044	LE MANUEL DU MICROCONTRÔLEUR ST62	249 F	.37,96€
JEJA048	LES MICROCONTRÔLEURS 4 ET 8 BITS	178 F	.27,14€
JEJA049	LES MICROCONTRÔLEURS PIC	150 F	.22,87€
JEJA050	LES MICROCONTRÔLEURS PIC APPLICATIONS	186 F	.28,36€
JEJA038	LE ST62XX	198 F	.30,18€
JEJA058	MICROCONTRÔLEUR 68HC11 APPLICATIONS	225 F	.34,30€
JEJA059	MICROCONTRÔLEUR 68HC11 DESCRIPTION	178 F	.27,14€
JEJA061	MICROCONTRÔLEURS 8051 ET 8052	158 F	.24,09€
JEJA062	MICROCONTRÔLEURS 80C535, 80C537, 80C552	158 F	.24,09€
JE047	MICROCONTRÔLEUR PIC À STRUCTURE RISC	110 F	.16,77€
JEJA060-1	MICROCONTRÔLEURS 6805 ET 68HC05 (T.1)	153 F	.23,32€
JEJA060-2	MICROCONTRÔLEURS 6805 ET 68HC05 (T.2)	153 F	.23,32€
JEJA063	MICROCONTRÔLEURS ST623X	198 F	.30,18€
JEJA066	MISE EN ŒUVRE DU 8052 AH BASIC	190 F	.28,97€
JE061	PRATIQUE DES MICROCONTRÔLEURS PIC	249 F	.37,96€
JE046	PRATIQUE DES MICROCONTRÔLEURS PIC	249 F	.37,96€
JEJA081	PRATIQUE DU MICROCONTRÔLEUR ST622X	198 F	.30,18€




Ref. JEJA062
PRIX 158 F
MICROCONTRÔLEURS

COMPOSANTS

JEJ34	APPRIVOISEZ LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	130 F	.19,82€
JEJ62	COMPOSANTS ÉLECT. : TECHNO. ET UTILISATION	198 F	.30,18€
JEJ94	COMPOSANTS ÉLECT. PROGRAMMABLES POUR PC	198 F	.30,18€
JEJ95	COMPOSANTS INTÉGRÉS	178 F	.27,14€
JEI03	CONNAÎTRE LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	98 F	.14,94€

DOCUMENTATION

JEJ53	AIDE-MÉMOIRE D'ÉLECTRONIQUE PRATIQUE	128 F	.19,51€
JEU03	ARRL ELECTRONICS DATA BOOK	158 F	.24,09€
JEJ96	CONVERSION, ISOLEMENT ET TRANSFORM. ELECT.	118 F	.17,99€
JEJ54	ÉLECTRONIQUE AIDE-MÉMOIRE	230 F	.35,06€
JEJ56	ÉQUIVALENCES DIODES	175 F	.26,68€
JEJA013	ÉQUIVALENCES CIRCUITS INTÉGRÉS	295 F	.44,97€
JEJA014	ÉQUIVALENCES THYRISTORS, TRIACS, OPTO	180 F	.27,44€
JE064	GUIDE DES TUBES BF	189 F	.28,81€
JEJ52	GUIDE MONDIAL DES SEMI CONDUCTEURS	178 F	.27,14€
JEJ50	LEXIQUE DES LAMPES RADIO	98 F	.14,94€
JEJA054-1	LISTE DES ÉQUIVALENCES TRANSISTORS (T.1)	185 F	.28,20€
JEJA054-2	LISTE DES ÉQUIVALENCES TRANSISTORS (T.2)	175 F	.26,68€
JEJ07	MÉMENTO DE RADIOÉLECTRICITÉ	75 F	.11,43€
JEJ010	MÉMO FORMULAIRE	76 F	.11,59€
JEJ029	MÉMOTECH ÉLECTRONIQUE	247 F	.37,65€
JEJ060	MÉMOTECH MAINTENANCE INDUSTRIELLE	140 F	.21,34€
JEJA075	OPTO-ÉLECTRONIQUE	153 F	.23,32€
JEJ028	RÉPERTOIRE DES BROCHAGES DES COMPOSANTS	145 F	.22,11€
JEJA090	SCHEMATHÉQUE	160 F	.24,39€

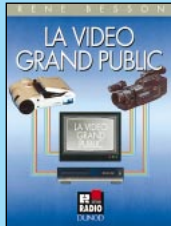


Ref. JEJA028
PRIX 175 F
VIDÉO, TÉLÉVISION

AUDIO, MUSIQUE, SON


JEJ76	400 SCHEMAS AUDIO, HI-FI, SONO BF	198 F	.30,18€
JE053	AMPLIFICATEURS À TUBES POUR GUITARE HI-FI	229 F	.34,91€
JE039	AMPLIFICATEURS HI-FI HAUT DE GAMME	229 F	.34,91€
JEJ58	CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES	145 F	.22,11€
JE037	ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS	249 F	.37,96€
JEJA016	GUIDE PRATIQUE DE LA DIFFUSION SONORE	98 F	.14,94€
JEJA017	GUIDE PRAT. DE LA PRISE DE SON D'INSTRUMENTS	98 F	.14,94€
JEJ51	INITIATION AUX AMPLIS À TUBES	170 F	.25,92€
JEJ69	JARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AUDIOVISUELLES	250 F	.38,11€
JEJA023	LA CONSTRUCTION D'APPAREILS AUDIO	138 F	.21,04€
JEJA029	L'AUDIONUMÉRIQUE	350 F	.53,36€
JEJ67-1	LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.1)	350 F	.53,36€
JEJ67-2	LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2)	350 F	.53,36€
JEJ67-3	LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3)	390 F	.59,46€
JEJ72	LES AMPLIFICATEURS À TUBES	149 F	.22,71€
JEJ66	LES HAUT-PARLEURS	195 F	.29,73€
JEJA045	LES LECTEURS OPTIQUES LASER	185 F	.28,20€
JEJ70	LES MAGNÉTOPHONES	170 F	.25,92€
JEJ64	MINI STUDIO, MIDI STUDIO	150 F	.22,87€
JEJ041	PRATIQUE DES LASERS	269 F	.41,01€
JEJ062	SONO ET STUDIO	229 F	.34,91€
JEJA092	SONORISATION PROFESSIONNELLE	235 F	.35,83€
JEJA093	TECHNIQUES DE PRISE DE SON	169 F	.25,76€
JEJ65	TECHNIQUES DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES	280 F	.42,69€

VIDÉO, TÉLÉVISION

JEJ73	100 PANNES TV	188 F	.28,66€
JEJ25	75 PANNES VIDÉO ET TV	126 F	.19,21€
JEJ80	ANTENNES ET RÉCEPTION TV	180 F	.27,44€
JEJ86	CAMESCOPE POUR TOUS	105 F	.16,01€
JEJ91-1	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.1)	115 F	.17,53€
JEJ91-2	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.2)	115 F	.17,53€
JEJ91-3	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.3)	115 F	.17,53€

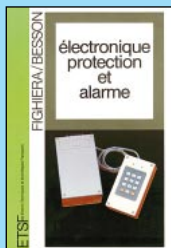

Ref. JEJA012
PRIX 130 F
MAISON, LOISIRS

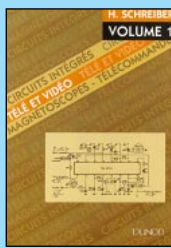

Ref. JEJ91-1
PRIX 115 F
VIDÉO, TÉLÉVISION

JEJ91-4	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.4)	115 F	.17,53€
JEJ91-5	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.5)	115 F	.17,53€
JEJ91-6	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.6)	115 F	.17,53€
JEJ91-7	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.7)	115 F	.17,53€
JEJ91-8	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.8)	115 F	.17,53€
JEJ91-9	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.9)	115 F	.17,53€
JEJ91-10	CIRCUITS INTÉGRÉS POUR TÉLÉ ET VIDÉO (T.10)	115 F	.17,53€
JEJ92	CIRCUITS INTÉGRÉS TÉLÉVISION LES 9 TOMES	775 F	118,15€
JEJ98-1	COURS DE TÉLÉVISION (T.1)	185 F	.28,20€
JEJ98-2	COURS DE TÉLÉVISION (T.2)	185 F	.28,20€
JEJ19	COURS DE TÉLÉVISION MODERNE	198 F	.30,18€
JEJ28	DÉPANNAGE MISE AU POINT DES TÉLÉVISEURS	198 F	.30,18€
JEJA018	GUIDE RADIO-TÉLÉ	120 F	.18,29€
JEJ69	JARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AUDIOVISUELLES	250 F	.38,11€
JEJA025-1	LA TÉLÉVISION EN COULEUR (T.1)	230 F	.35,06€
JEJA025-2	LA TÉLÉVISION EN COULEUR (T.2)	230 F	.35,06€
JEJA025-3	LA TÉLÉVISION EN COULEUR (T.3)	198 F	.30,18€
JEJA025-4	LA TÉLÉVISION EN COULEUR (T.4)	169 F	.25,76€
JEJA026	LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE	198 F	.30,18€
JEJA027	LA TÉLÉVISION PAR SATELLITE	178 F	.27,14€
JEJA028	LA VIDÉO GRAND PUBLIC	175 F	.26,68€
JEJA036	LE DÉPANNAGE TV ? RIEN DE PLUS SIMPLE !	105 F	.16,01€
JEJA042-1	LES CAMESCOPES (T.1)	215 F	.32,78€
JEJA042-2	LES CAMESCOPES (T.2)	335 F	.51,07€
JEJA046	MAGNÉTOSCOPIES VHS PAL ET SECAM	230 F	.35,06€
JEJ46	MONTAGES ÉLECTRONIQUES POUR VIDÉO	139 F	.21,19€
JEJA076	PANNES TV	149 F	.22,71€
JEJA080	PRATIQUE DES CAMESCOPES	168 F	.25,61€
JEJ20	RADIO ET TÉLÉVISION MAIS C'EST TRÈS SIMPLE	154 F	.23,48€
JEJA085	RÉCEPTION TV PAR SATELLITES	148 F	.22,56€
JEJA086	RÉGLAGE ET DÉPANNAGE DES TÉLÉS COULEUR	145 F	.22,11€
JEJA088	RÉSOLUTION DES TUBES IMAGE	150 F	.22,87€
JEJA098	VOTRE CHAÎNE VIDÉO	178 F	.27,14€

CB

JEJ05	MANUEL PRATIQUE DE LA CB	98 F	.14,94€
JEJA079	PRATIQUE DE LA CB	98 F	.14,94€

MAISON ET LOISIRS

JEJ09	ALARME ? PAS DE PANIQUE !	95 F	.14,48€
JEJ050	CONCEVOIR ET RÉALISER UN ÉCLAIRAGE HALOGENE	110 F	.16,77€
JEJ16	CONSTRUIRE SES CAPTEURS MÉTÉO	118 F	.17,99€
JEJ97	COURS DE PHOTOGRAPHIE	175 F	.26,68€
JEJA001	DÉTECTEURS ET AUTRES MONTAGES POUR LA PÊCHE	145 F	.22,11€
JEJ49	ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE	99 F	.15,09€
JEJA004	ÉLECTRONIQUE AUTO ET MOTO	130 F	.19,82€
JEJA006	ÉLECTRONIQUE ET MODÉLISME FERROVIAIRE	139 F	.21,19€
JEJA007	ÉLECTRONIQUE JEUX ET GADGETS	130 F	.19,82€
JEJA009	ÉLECTRONIQUE MAISON ET CONFORT	130 F	.19,82€
JEJA010	ÉLECTRONIQUE POUR CAMPING CARAVANING	144 F	.21,95€
JEJ17	ÉLECTRONIQUE POUR MODÈL. RADIOCOMMANDE	149 F	.22,71€
JEJA012	ÉLECTRONIQUE PROTECTION ET ALARMES	130 F	.19,82€
JEJA052	LES RÉPONSEURS TÉLÉPHONIQUES	140 F	.21,34€
JEJA067	MODÉLISME FERROVIAIRE	135 F	.20,58€

2 - LES CD-ROM

JCD023-1	300 CIRCUITS VOLUME 1	119 F	.18,14€
JCD023-2	300 CIRCUITS VOLUME 2	119 F	.18,14€
JCD023-3	300 CIRCUITS VOLUME 3	119 F	.18,14€
JCD036	DATA BOOK : CYPRESS	120 F	.18,29€
JCD037	DATA BOOK : INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	120 F	.18,29€
JCD038	DATA BOOK : HAIL SENSORS	120 F	.18,29€
JCD039	DATA BOOK : LIVEARVIEW	120 F	.18,29€
JCD040	DATA BOOK : MAXIM	120 F	.18,29€
JCD041	DATA BOOK : MICROCHIP	120 F	.18,29€
JCD042	DATA BOOK : NATIONAL	140 F	.21,34€
JCD043	DATA BOOK : SGS-THOMSON	120 F	.18,29€
JCD044	DATA BOOK : SIEMENS	120 F	.18,29€
JCD045	DATA BOOK : SONY	120 F	.18,29€
JCD046	DATA BOOK : TEMIC	120 F	.18,29€
JCD022	DATATHÈQUE CIRCUITS INTÉGRÉS	229 F	.34,91€
JCD035	E-ROUTER	229 F	.34,91€
JCD024	ESPRESSO	117 F	.17,84€
JCD030	ELEKTOR 95	320 F	.48,78€
JCD031	ELEKTOR 96	267 F	.40,70€
JCD032	ELEKTOR 97	267 F	.40,70€
JCD027	SOFTWARE 96/97	123 F	.18,75€
JCD028	SOFTWARE 97/98	229 F	.34,91€
JCD025	SWITCH	289 F	.44,06€
JCD026	THE ELEKTOR DATASHEET COLLECTION	149 F	.22,71€

BON DE COMMANDE



SRC/ELECTRONIQUE magazine – Service Commandes
B.P. 88 – 35890 LAILLÉ – Tél.: 02 99 42 52 73+ Fax: 02 99 42 52 88

CONDITIONS DE VENTE :

RÈGLEMENT : Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, chèque bancaire ou postal et carte bancaire. Pour l'étranger, par virement ou mandat international (les frais étant à la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par carte bancaire doit être effectué en francs français.

COMMANDES : La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation de l'article et référence). Toute absence de précisions est sous la responsabilité de l'acheteur. La vente est conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les articles disponibles uniquement.

PRIX : Les prix indiqués sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur dans le libellé de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change.

LIVRAISON : La livraison intervient après le règlement. Nos commandes sont traitées dans

la journée de réception, sauf en cas d'indisponibilité temporaire d'un ou plusieurs produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra être tenu responsable des retards dus au transporteur ou résultant de mouvements sociaux.

TRANSPORT : La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiqués sur le bon de commande sont valables dans toute la France métropolitaine. Pour les expéditions vers la CEE, les DOM/TOM ou l'étranger, nous consulter. Nous nous réservons la possibilité d'ajuster le prix du transport en fonction des variations du prix des fournisseurs ou des taux de change. Pour bénéficier des recours possibles, nous invitons notre aimable clientèle à opter pour l'envoi en recommandé. A réception des colis, toute détérioration doit être signalée directement au transporteur.

RECLAMATION : Toute réclamation doit intervenir dans les dix jours suivant la réception des marchandises et nous être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

JE PEUX COMMANDER PAR TÉLÉPHONE AU 02 99 42 52 73 AVEC UN RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

DÉSIGNATION	RÉF.	QTÉ	PRIX UNIT.	S/TOTAL

JE COMMANDE ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER
JE REMPLIS LE BULLETIN SITUÉ AU VERSO ET JE BÉNÉFICIE IMMÉDIATEMENT DE LA REMISE DE 5 %

JE SUIS ABONNÉ, POUR BÉNÉFICIER DE LA REMISE DE
5%, JE JOINS OBLIGATOIREMENT MON ÉTIQUETTE ADRESSE

SOUS-TOTAL

REMISE-ABONNÉ x 0,95


SOUS-TOTAL ABONNÉ

+ PORT*

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
 description détaillée de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres à 3 F)
ÉDITION : JUILLET à DÉCEMBRE 1999
 Je joins mon règlement à l'ordre de SRC
 chèque bancaire chèque postal mandat

Afin de faciliter le traitement des commandes, nous remercions notre aimable clientèle de ne pas agraffer les chèques, et de ne rien inscrire au dos.

JE PAYS PAR CARTE BANCAIRE

 _____
 Date d'expiration
 Signature

Date de commande

* Tarifs expédition CEE / DOM-TOM / Étranger NOUS CONSULTER

* Tarifs expédition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €)
 2 à 5 livres : 45 F (6,86 €)
 6 à 10 livres : 70 F (10,67 €)
 autres produits : se référer à la liste

RECOMMANDÉ FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81€)
 RECOMMANDÉ ÉTRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€)

TOTAL :

NOM : _____ PRÉNOM : _____
 ADRESSE : _____

 CODE POSTAL : _____ VILLE : _____


VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI.

ABONNEZ VOUS

à

ELECTRONIQUE
magazine ET LOISIRS
LE MENSUEL DE L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS

et profitez de vos privilèges

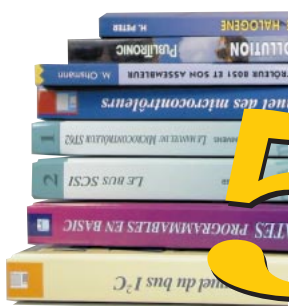

BÉNÉFICIEZ
D'UNE REMISE
DE

5%

sur tout le catalogue
d'ouvrages techniques
et de CD-ROM.

S'abonner c'est :

- L'assurance de ne manquer aucun numéro.
- L'avantage de recevoir **ELECTRONIQUE** magazine directement dans votre boîte aux lettres près d'une semaine avant sa sortie en kiosques.

Offre spéciale d'abonnement *

E003

OUI, Je m'abonne à **ELECTRONIQUE** A PARTIR DU N°

Ci-joint mon règlement de _____ F correspondant à l'abonnement de mon choix.

Adresser mon abonnement à : Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Je joins mon règlement à l'ordre de JMJ

chèque bancaire chèque postal

mandat

Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard – Eurocard – Visa

Date d'expiration : _____

Date, le _____

Signature obligatoire ▷

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

TARIFS FRANCE

6 numéros (6 mois) ~~136 FF~~
au lieu de 162 FF en kiosque,
soit 52 FF d'économie **110 FF**

12 numéros (12 mois) ~~256 FF~~
au lieu de 324 FF en kiosque,
soit 134 FF d'économie **190 FF**

TARIFS CEE/EUROPE

12 numéros (12 mois) ~~306 FF~~
240 FF

* Offre spéciale d'abonnement valable jusqu'au 31.08.99.

Bulletin à retourner à : **JMJ – Abo. ELECTRONIQUE**
B.P. 29 – F35890 LAILLÉ – Tél. 02.99.42.52.73 – FAX 02.99.42.52.88

ELECTRONIQUE
magazine
LE MENSUEL DE L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS

Directeur de Publication

James PIERRAT

Direction
Administration

JMJ éditions
La Croix aux Beurriers
B.P. 29
35890 LAILLÉ
Tél.: 02.99.42.52.73 +
Fax: 02.99.42.52.88

Rédaction

Rédacteur en Chef
James PIERRAT
Traductions
Enzo COLAMARCO

Publicité

A la revue
Tél.: 02.99.42.52.73 +
Fax: 02.99.42.52.88

Secrétariat
Abonnements
Ventes

Francette NOUVION
Tél.: 02.99.42.52.73 +
Fax: 02.99.42.52.88

Maquette - Dessins
Composition
Photogravure

Béatrice JEGU
Marina LE CALVEZ

Conseils maquette
Pascal BOCQUEL

Impression

SAJIC VIEIRA - Angoulême

Web

<http://www.electronique-magazine.com>

e-mail

elecwebmas@aol.com


ELECTRONIQUE
LE MENSUEL DE L'ÉLECTRONIQUE POUR TOUS
est réalisé par



Sarl au capital social de 50 000 F
RCS RENNES : B 402 617 443 – APE 221E
Commission paritaire : En cours – ISSN : En cours
Dépôt légal à parution
Distribution NMPP

IMPORTANT
Reproduction totale ou partielle interdite sans accord écrit de l'Éditeur. Toute utilisation des articles de ce magazine à des fins de notice ou à des fins commerciales est soumise à autorisation écrite de l'Éditeur. Toute utilisation non autorisée fera l'objet de poursuites. Les opinions exprimées ainsi que les articles n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de la rédaction. L'Éditeur décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces de publicités insérées dans le magazine et des transactions qui en découlent. L'Éditeur se réserve le droit de refuser les annonces et publicités sans avoir à justifier ce refus. Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés ne sont communiqués qu'aux services internes de la société, ainsi qu'aux organismes liés contractuellement pour le routage. Les informations peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification dans le cadre légal.

NOUVEAU

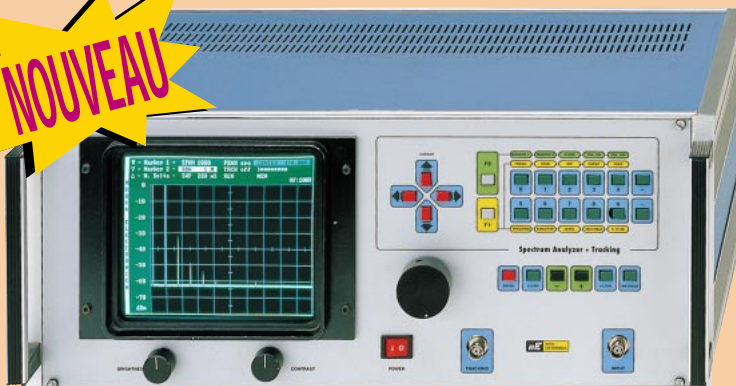

Analyseur de Spectre de 100 kHz à 1 GHz

Gamme de fréquences	100 kHz à 1 GHz*
Impédance d'entrée	50 Ω
Résolutions RBW	10 - 100 - 1 000 kHz
Dynamique	70 dB
Vitesses de balayage	50 - 100 - 200 ms - 0,5 - 1 - 2 - 5 s
Span	100 kHz à 1 GHz
Pas du fréquencemètre	1 kHz
Puissance max admissible en entrée	23 dBm (0,2 W)
Mesure de niveau	dBm ou dBμV
Marqueurs de référence	2 avec lecture de fréquence
Mesure	du Δ entre 2 fréquences
Mesure de l'écart de niveau	entre 2 signaux en dBm ou dBμV
Echelle de lecture	10 ou 5 dB par division
Mémorisation	des paramètres
Mémorisation	des graphiques
Fonction RUN et STOP	de l'image à l'écran
Fonction de recherche du pic max	(PEAK SRC)
Fonction MAX HOLD	(fixe le niveau max)
Fonction Tracking	gamme 100 kHz à 1 GHz
Niveau Tracking réglable de	-10 à -70 dBm
Pas du réglage niveau Tracking	10 - 5 - 2 dB
Impédance de sortie Tracking	50 Ω

Prix en kit8 200 F* Prix monté8 900 F*
 *Prix de lancement
Module RF seul (KM 1400).....5 990 F

* La fréquence maximale garantie est de 1 GHz
 mais, en pratique, vous devriez pouvoir la dépasser de plusieurs dizaines de MHz.

Convertisseur mono/stéréo pour HI-FI



LX 1391	Kit complet sans coffret	128 F
MO 1391	Coffret pour LX 1391	42 F
CI 1391	Circuit imprimé seul	40 F

Décrié dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n° 3

Générateur HF 100 kHz à 1 GHz

- Puissance de sortie max. : 10 dBm.
- Puissance de sortie min. : -110 dBm.
- Précision en fréquence : 0,0002 %
- Atténuateur de sortie 0 à -120 dB
- Md. AM et FM interne et externe.



KM 1300Générateur monté5 290 F

ATTENTION :
 Certains produits vendus par notre société étant soumis à une réglementation, nous vous demandons de nous contacter avant de passer commande.

Fréquencemètre portable 10 Hz à 2,8 GHz



- Résolution BF : 1 Hz jusqu'à 16 MHz
- Résolution SHF : 1 kHz jusqu'à 2,8 GHz
- Impédance d'entrée : 50 Ω
- Alim. externe : 9 à 14V
- Alim. interne : pile 9V
- Sensibilité :


27 MHz	< 2 mV
150 MHz	< 0,9 mV
400 MHz	< 0,8 mV
700 MHz	< 2,5 mV
1,1 GHz	< 3,5 mV
2 GHz	< 40 mV
2,5 GHz	< 100 mV
2,8 GHz	< 110 mV

Livré complet avec coffret sérigraphié et notice de montage en français.

Banc d'essai dans MEGAHERTZ magazine n° 183

FP3/KFréquencemètre en kit 990 F
FP3/M....Fréquencemètre monté 1 380 F


Modules AUREL

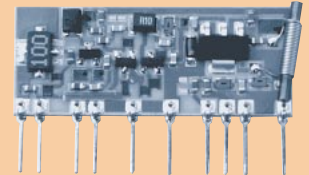

TX 433 SAW	Emetteur 433 MHz 50 mW	122 F
TX SAW BOOST	Emetteur 433 MHz 400 mW	154 F
PA 433	BOOSTER 433 MHz 400 mW	195 F
MAV-VHF 224	Emetteur 224,5 MHz 1 mW	170 F
RF 290A-433	Récepteur 433,92 MHz	73 F

CONSULTEZ-NOUS POUR TOUT AUTRE RÉFÉRENCE

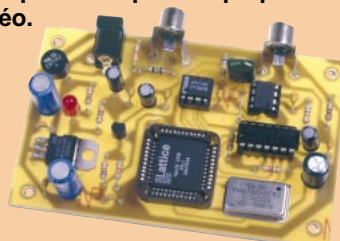Filter électronique pour cassettes vidéo
 Ce filtre permet de réaliser des enregistrements de qualité. Indispensable pour dupliquer correctement vos cassettes vidéo.



FT282/K
Kit complet398 F
FT282/M
Kit monté557 F
PLD Programmé
seul211 F

Décrié dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n° 3


Pour toutes commandes ou toutes informations écrire ou téléphoner à :
COMELEC - ZI des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex — Tél : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51
Internet : <http://www.comelec.fr>

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTRÉES AVEC LES CARACTÉRISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC
 Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Le port est en supplément. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue général.

66 RUE DE MONTREUIL 75011 PARIS
 METRO RER NATION / BOULETS MONTREUIL
 TEL: (33)01 43 72 30 64 FAX: (33)01 43 72 30 67
 OUVERT LE LUNDI DE 10H A 19H
 ET DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 A 19H



Vente demi-gros et détail

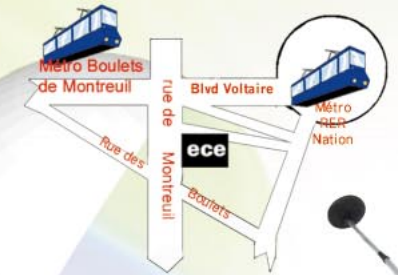

EXCEPTIONNEL
Programmeur de PIC PIC101
 12C508 - 12C509 - 24C16
 24C32 - 16C84 - 16F84
249 Frs



ALARME Alarme voiture à 2 fils : facile à installer (télécommande) Centrale d'alarme sans fil : placement rapide et très simple, nombre illimité de détecteurs (télécommande) Alarme de voiture : protection optimale 115 dB blocage du démarrage (télécommande) Alarme moto : dernière évolution technique en matière de protection, commande des clignotants Alarme d'entrée fenêtres/portes : installation facile sans câblage HAM100 l'une : 39 F - les 2 : 66 F	SP200B	339,00 F
ECLAIRAGE Eclairage de secours/camping : projecteur à 2 lampes, 3 façons de l'utiliser Mini stroboscope : intensité lumineuse 20 W (250 Joules) boîtier ABS Torche halogène rechargeable résistant aux intempéries et aux chocs Double rock ball 2x34 lentilles livrée avec ampoules 150 W Lampe torche semi-étanche à tête rotative Lampe de plongeur étanche Lampe torche étanche et antichoc, aluminium finition durable Lampe torche et imperméable, rayon puissant, bracelet Projecteur PAR36 avec support de montage, ampoule (25 F GRATUITE) Moteur boule à facettes 3 t/min Boule à facettes Ø 20 cm Projecteur rechargeable	CTC500C SP500B MA620'B ZL30TL2 STROBO20 ZL500 VDL1502RB ZL4AML ZLDIV ZL202 ZL4DW VDLPS36BL VDLMM3 VDL20MB ZLRL1	1 999,00 F 599,00 F 549,00 F 239,00 F 99,00 F 169,00 F 899,00 F 79,00 F 59,00 F 139,00 F 25,00 F 99,00 F 65,00 F 85,00 F 69,00 F
MÉTÉO Station météorologique électronique : panneau de commande, girouette, anémomètre, pluviomètre etc. Thermomètre intérieur/extérieur de -50 à +70 °C, mémoire température max et mini Système Thermomètre : affiche les valeurs de 3 capteurs RF indépendants, De -20 à +60 °C Baromètre électronique sans fil : affichage tendance météo, température intérieure/extérieure, capteurs sans fil Détecteur de pollution atmosphérique : détermine la qualité de l'air en quelques secondes Baromètre de voyage avec rétro éclairage	WWS918 TA3 WS899 WS888 HAA9901 WST312	2 499,00 F 75,00 F 345,00 F 799,00 F 599,00 F 429,00 F
SON Table de mixage pro stéréo disco à 2 canaux + entrée microphone Ampli de puissance Mosfet stéréo : 2x100 Wrms/4 Ω Ampli de puissance Mosfet : 2x650 Wrms/4 Ω, 4x325 Wrms/2 Ω, double ventilation sortie HP SPEAKON protégé contre surcharge	PROMIX300 VPA2100 VPA2650M	699,00 F 1 299,00 F 4 999,00 F
OÙTILLAGE Jeu de 6 tournevis : 3 cruciformes, 3 plats Jeu de 6 tournevis de précision : 3 cruciformes, 3 plats Mini cutter de précision (pièce) Mini cutter de précision (par 3) Colle cyanolite, tube 3 grammes Cutter métal, verrouillage de position Jeu de 5 pinces universelles : plate à bec demi rond, tenaille coupante, plate à bec plat, pince à bec demi rond	TSCRSET6 VTSET6 VTK3B VTK3B SG12 VTK4 VT-SET	29,00 F 7,50 F 2,90 F 2,90 F 9,00 F 15,00 F 65,00 F

Pistolet à colle avec apport automatique de colle Station à souder céramique : température réglable entre 150 °C et 480 °C, affichage numérique de la température Tournevis "poing" avec 10 embouts : 3 cruciformes, 3 plats, 4 hex et 2 rallonges Fer à souder 20 W/230 Vca Fer à souder 20 W/230 Vca avec éléments céramiques Nettoyeur pour fer à souder Support pour fer à souder livré avec éponge de nettoyage Mallette perceuse 9000 à 1800 tr/min + adaptateur secteur, et 4 accessoires Outil compact à fonctions multiples : pince, poinçon, couteau, scie, déboucheur, ciseaux, avec 12 embouts Micro pince coupante pour travaux de précision Pompe à dessouder de haute qualité Niveau à bulle pro avec laser 300 m, vis de réglage Jeu tournevis à cliquet tête réglable 45° ou 90° avec 41 embouts	VTGG2 VTSSC30 VTBT2 VTS25 VTS20 VTSTC STAND50 VTHD19B VTMP22 VT100 BITVTD LL60 VTS3	49,00 F 689,00 F 25,00 F 69,00 F 139,00 F 49,00 F 59,00 F 159,00 F 169,00 F 15,00 F 19,00 F 499,00 F 59,00 F
ELECTRICITE - ELECTRONIQUE Multimètre numérique 3 1/2 mémorisation rétro-éclairable, livré avec batteries Inverseur de tension 12 Vcc vers 230 Vca 150 W 300 W 600 W Jeu adaptateur de voyage : jeu de 4 fiches Chargeur/déchargeur pour R6, R3, accus, caméscope, GSM Multimètre numérique 3 1/2 simple avec batteries Chargeur d'accus NiCd & NiMH avec déchargeur, capable de recharger 1-4 pcs R3, R6, R14, R20... Convertisseur de tension 85 W, idéal en voyage, 220 Vca en 110 Vca et vice versa Chargeur d'accus NiCd & NiMH R6 et 9 V, affichage LED de charge Convertisseur de tension pour voiture avec 6 fiches de sortie : 1,5/3/4, 5/6/7, 5/9/12 courant 800 mA max Adaptateur allume-cigares, utilisez vos appareils 12 Vcc chez vous Courant de sortie 500 mA Courant de sortie 1000 mA Testez les tensions ca/cc en toute sécurité, 3 LED indiquent la tension jusqu'à 500 V Multimètre très complet, 30 plages, affichage 3 1/2 digits, gaine antichoc Tournevis multi-test indication LED rapide et précis, tension ca/cc jusqu'à 250 V Testeur numérique de tension cc/ca pour tensions 12 à 230 V	DVM850BL PL150 PL300 PL600 WTA10 VL7198 DVM830 VL9680 PSUD85 VL2298 CARO800 PSC1305 PSC1310 VTTEST4 DVM890 VTTEST1 VTTEST2	119,00 F 469,00 F 679,00 F 1 499,00 F 35,00 F 199,00 F 49,00 F 139,00 F 99,00 F 69,00 F 49,00 F 59,00 F 75,00 F 25,00 F 269,00 F 25,00 F 19,00 F
TELEPHONIE Mini vibreur pour GSM : recevez vos appels sans sonnerie énervante Support universel magnétique pour GSM : convient pour la plupart des téléphones Support universel GSM pour voiture support réglable Vibreur universel pour GSM et téléphone portable : portée réglable Clip universel pour GSM pour ceinture et tableau de bord de voiture	GSVIBLC GSMH1 GSCH1 GSVIB2 GSCH	85,00 F 39,00 F 35,00 F 159,00 F 16,00 F
DETECTEUR DE METAUX Détecteur de métaux : sortie casque, Vu-mètre, tête de détection, étanche, tige réglable	CS100	379,00 F

Détecteur de métaux : C-SCOPE, correction de l'effet de terre, discrimination audio et vu-mètre Détecteur de métaux : discrimination audio 3 niveaux, casque, vu-mètre, tête étanche C-SCOPE détecteur TT avec circuit d'amplification exclusif tête SUPERLITE 25 cm C-SCOPE : idéal pour débutants avec tête de détection ISOCON	CS990 CS150 CS5MX CS220	2 659,00 F 590,00 F 5 495,00 F 799,00 F
ACCESSOIRE Kit de camping polyvalent : torche au gaz, micro Jet, jumelles, lampe de poche, sifflet, boussole et couteau Calculateur EURO : format carte de crédit Système anti-démarrage : clavier touches rétro-éclairées, blocage automatique 15 s après coupure du contact Interphone moto : pour communiquer avec le passager Ordinateur bicyclette avec connectique 7 fonctions : vitesse, télémètre, odomètre... Ordinateur bicyclette sans fil 13 fonctions e.a Ceinture fluorescente avec bandes de haute réflectivité visible à 300 m Pointeur laser 100 m 1 mW classe 2 Pointeur laser de poche 650 mm 1 mW classe 2 Casque d'écoute mono/stéréo avec réglage du volume, superbass Casque d'écoute type pliant poids léger avec grand confort Micro : idéal pour cours, discours et enregistrement Micro traducteur Micro + écouteur oreille : Mini émetteur/récepteur 434,750 à 434,77 MHz liasons fiables et de qualité Micro + haut-parleur Housse cuir Chargeur rapide Télémètre de distance à ultrasons capteur polaroid max 15 m Réveil radio piloté : date, alarme, fonction sommeil Caméra I/B 6 LED Ir (CCIR) haute résolution Caméra couleur CCD miniature 512x582 pixels image nette Radar de stationnement à ultrasons pour stationnement sur Calculateur EURO conversion directe Euro et vice versa Microphone multimédia pour tous types de carte sonore Horloge DCF projection : Projecté l'heure sur le plafond ou le mur, tête de projection rotative Horloge réveil radio-pilotée : double alarme, température et date Télécommande universelle : contrôle les fonctions importantes de votre téléviseur Moniteur 4" TFT LCD couleur avec HP, écran LCD haute résolution, entrée audio, réglages numériques, Résol. 480x234 pixels Horloge murale dirigée par le signal horaire de Francfort Casque stéréo baladeur Catalogue de Kit Velleman sur CD ROM Win 3.1 Mégaphone sortie 5 W	EC8 SP150 Intercom BC7 BC13W BLBELT MP1800 LPP5LC HPD5 HPD4M MICPRO2 HC410/EM1 HC410/EM1 HC410/U120 HC410/H HC410/CR VTUSD WT217 CAMZWBLH CAMCOLMH SPBS EC16 HSM4 WT318 WT262 VRC3 MONCOLHA WT30D HPL1 KITSDB M5	16,00 F 249,00 F 265,00 F 69,00 F 169,00 F 119,00 F 169,00 F 79,00 F 149,00 F 179,00 F 169,00 F 599,00 F 1 399,00 F 199,00 F 119,00 F 299,00 F 279,00 F 99,00 F 469,00 F 1 099,00 F 579,00 F 35,00 F 35,00 F 329,00 F 149,00 F 85,00 F 1 299,00 F 219,00 F 9,00 F 9,00 F 199,00 F

COMMANDEZ SUR
www.ibcfrance.fr

Alarme de voiture SP500B 599 Frs + Interface de verrouillage central 802 135 Frs
 + Moteur de verrouillage central AM900 99 Frs
 = 833 Frs
 799 Frs
 + 2ème émetteur d'une valeur de 119,00 Frs
 Gratuit

plus de 22000 Références en stock

Nos prix sont donnés à titre indicatif, pouvant être modifiés sans préavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni échangés. Forfait de port 40 Frs. Port gratuit à partir de 1500 Frs d'achat. Forfait contre-remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Télépaiement par carte bleu.